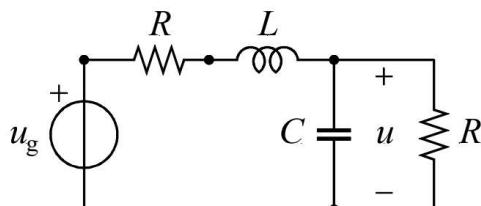


Филтар пропусник нискких учестаности

Figure 1: Lowpass filter

Вредности елемената електричног кола са познате и постоји веза $L = R^2 C$.

- (а) Одредити трансфер функцију (уопштену комплексну преносну функцију електричног кола, трансмитансу напона) $H(s) = \frac{U(s)}{U_g(s)}$.
- (б) Нацртати амплитудску карактеристику.
- (в) Одредити пропусни опсег 3 dB.



$$(\%i3) j := \%i; ZL := s \cdot L; ZC := 1 / (s \cdot C);$$

$$(\%o1) \%i$$

$$(\%o2) L \ s$$

$$(\%o3) \frac{1}{C \ s}$$

$$(\%i4) Z1 := R + ZL;$$

$$(\%o4) L \ s + R$$

$$(\%i5) Z2 := 1 / (R + C \cdot s);$$

$$(\%o5) \frac{1}{C \ s + \frac{1}{R}}$$

$$(\%i6) замена: [L=R^2 \cdot C];$$

$$(\%o6) [L=C \ R^2]$$

Трансфер функција

$$(\%i7) Hs := Z2 / (Z1 + Z2), \text{замена, ratsimp};$$

$$(\%o7) \frac{1}{C^2 R^2 s^2 + 2 C R s + 2}$$

Нуле и полови

(%i8) **polovi:** solve(denom(Hs), s);

$$(\%o8) \quad [s = -\frac{\frac{\%i}{2} + 1}{C R}, s = \frac{\frac{\%i}{2} - 1}{C R}]$$

(%i9) **nule:** solve(num(Hs), s);

$$(\%o9) \quad []$$

Фреквенцијски одзив

(%i10) **Hw:** Hs, s=j*w;

$$(\%o10) \quad \frac{1}{-C^2 R^2 w^2 + 2 \%i C R w + 2}$$

Амплитудски одзив

(%i11) **M:** cabs(Hw), ratsimp;


$$(\%o11) \quad \frac{1}{\sqrt{C^4 R^4 w^4 + 4}}$$

(%i12) **vrednosti:** [R=1, C=1];

$$(\%o12) \quad [R = 1, C = 1]$$

Амплитудска карактеристика

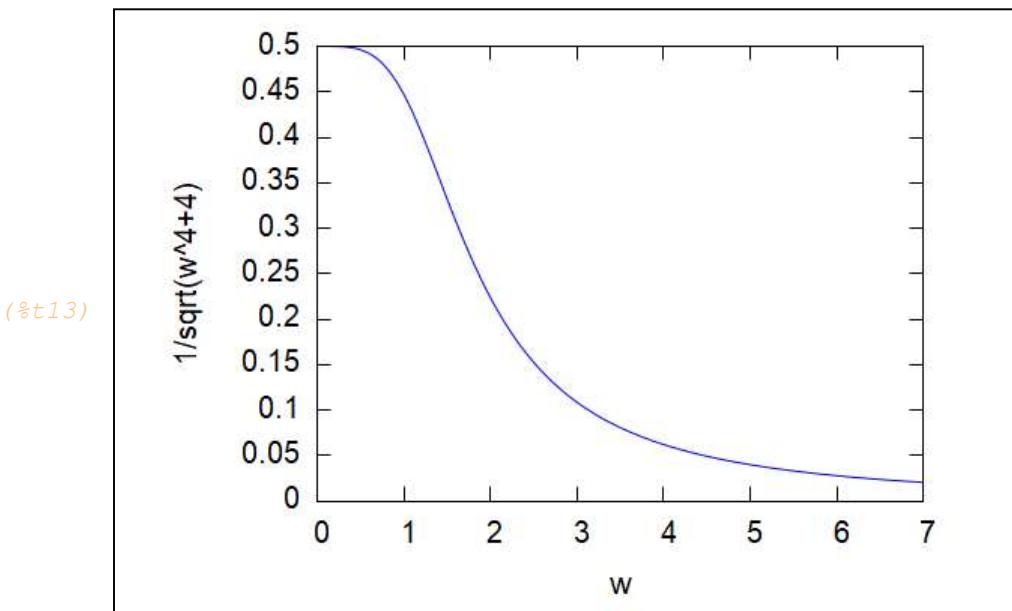(%i13) wxplot2d(ev(M, vrednosti), [w, 0, 7]);



(%o13)

Референтна вредност

(%i14) Aref: M, w=0;

$$(\%o14) \frac{1}{2}$$

Одређивање 3 dB пропусног опсега

(%i15) w3dB: solve(M^2=Aref^2/2, w);

$$(\%o15) [w = -\frac{\sqrt{2} \%i}{C R}, w = -\frac{\sqrt{2}}{C R}, w = -\frac{\sqrt{2} \%i}{C R}, w = \frac{\sqrt{2}}{C R}]$$

(%i16) wg: w, w3dB[4];

$$(\%o16) \frac{\sqrt{2}}{C R}$$

3 dB пропусни опсег

(%i17) B3dB: [0, wg];

$$(\%o17) [0, \frac{\sqrt{2}}{C R}]$$