
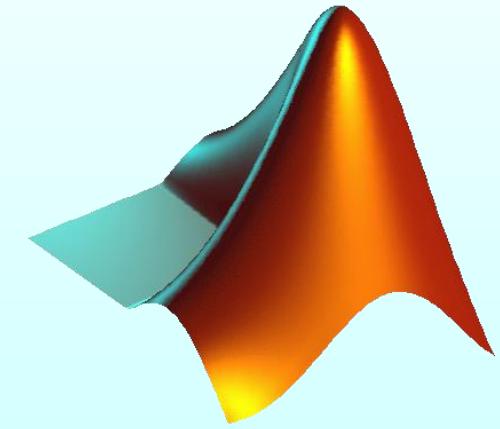


Практикум из рачунарске


анализе кола

4. Временски домен. Трансформатори

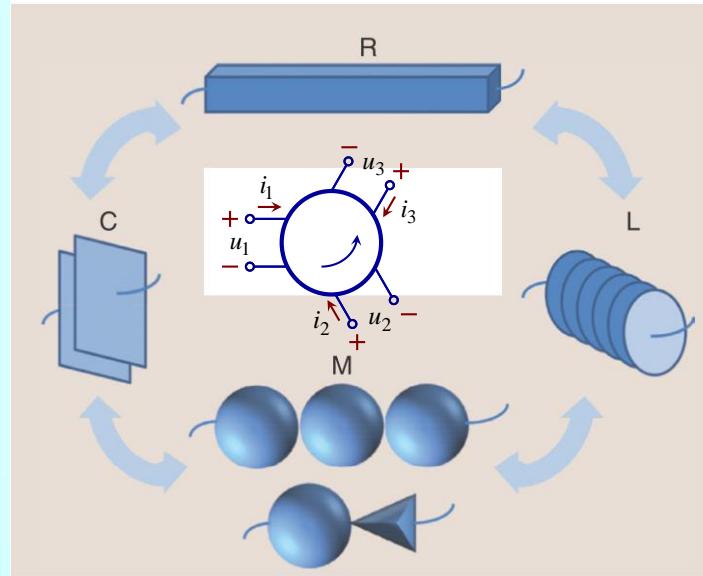

Милка Потребић Иваниш
Никола Баста

Одзив на простопериодичну побуду

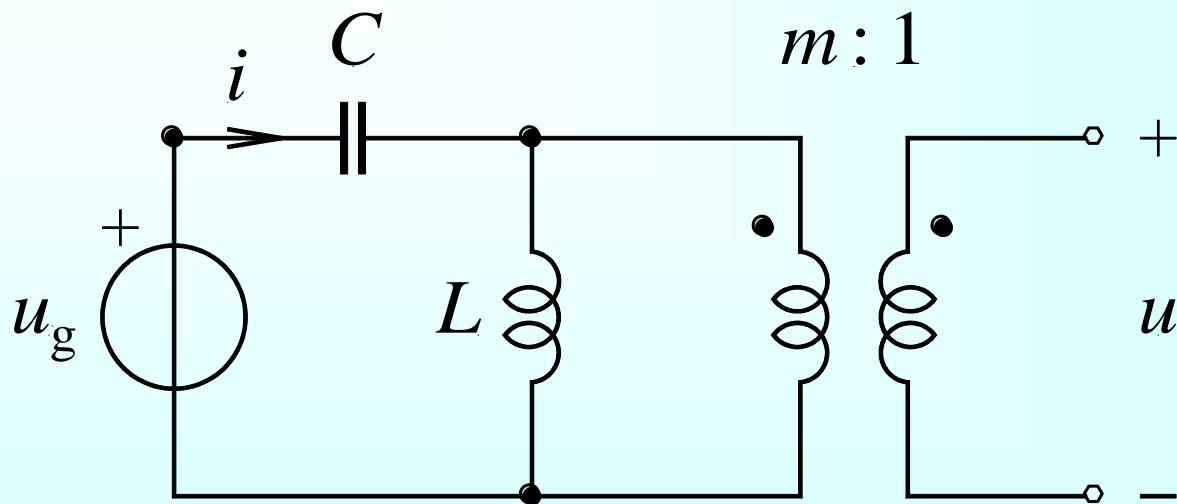

$U_m = 1\text{V}$
$\omega = 10^5 \text{ rad/s}$
$L = 0.1\text{mH}$
$C = 1\mu\text{F}$
$m = 1$

$$u_g(t) = U_m \sin\left(\frac{1}{\sqrt{CL}} t\right) h(t)$$

Задатак - простопериодична побуда

(5) Одредити једначину одзива за напон u електричног кола са слике. Вредности елемената и параметри побуде су познати,


$$u_g(t) = U_m \sin\left(\frac{1}{\sqrt{CL}}t\right) h(t).$$

Нема сакупљене енергије.


(5) Одредити струју извора, i , и нацртати график струје извора.


(5) Како гласе једначине стања кола?


Написати их у матричном облику.

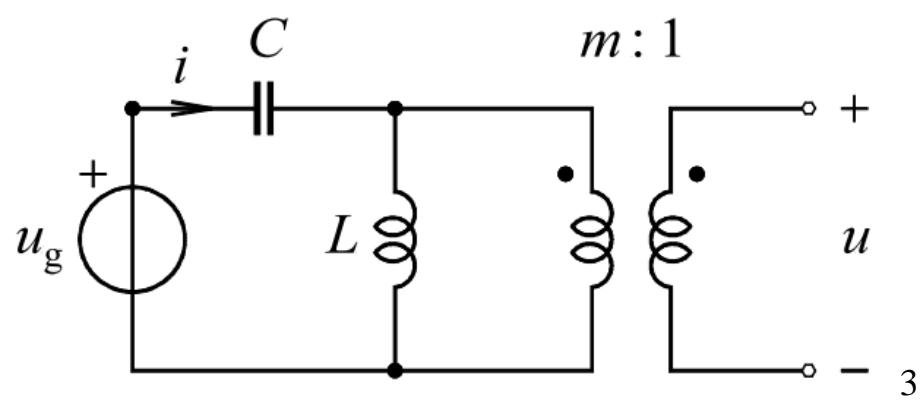



MATLAB: Simulink Sources

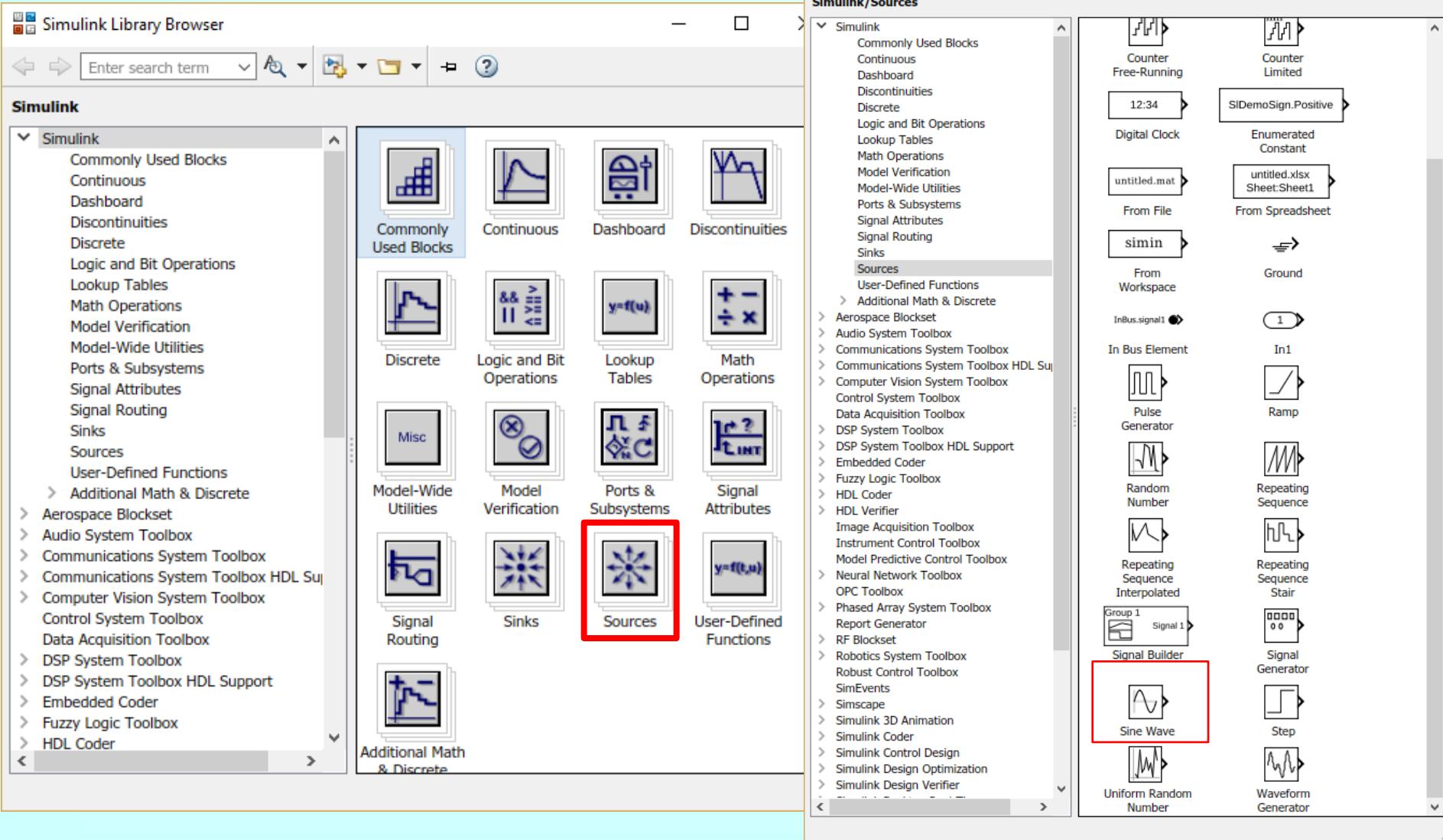


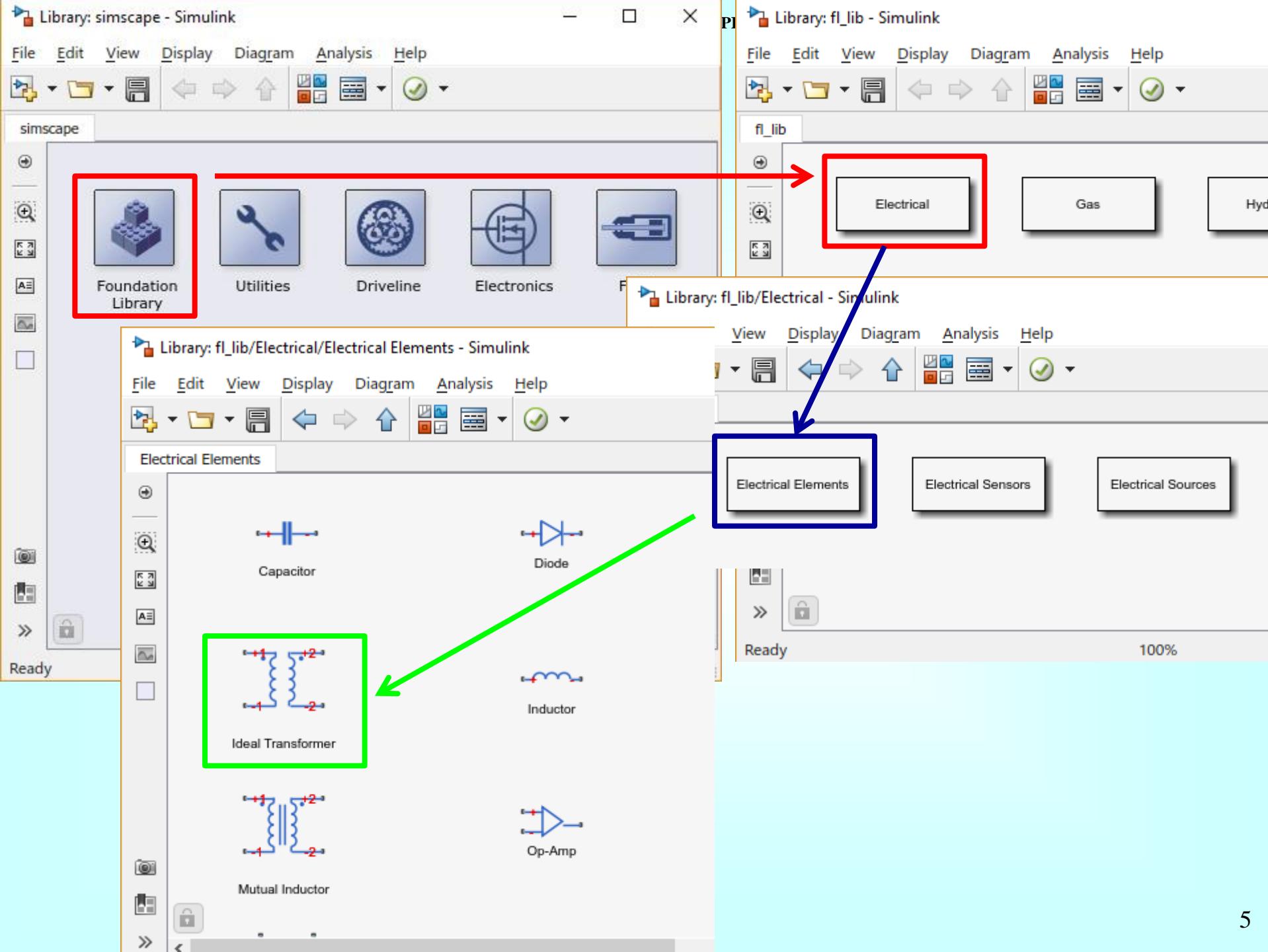

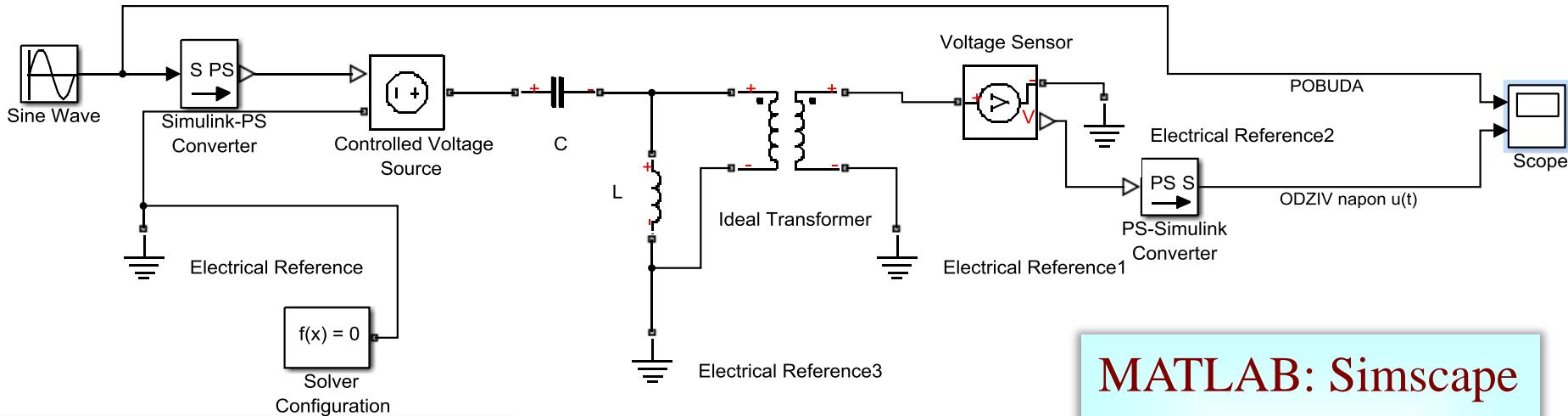

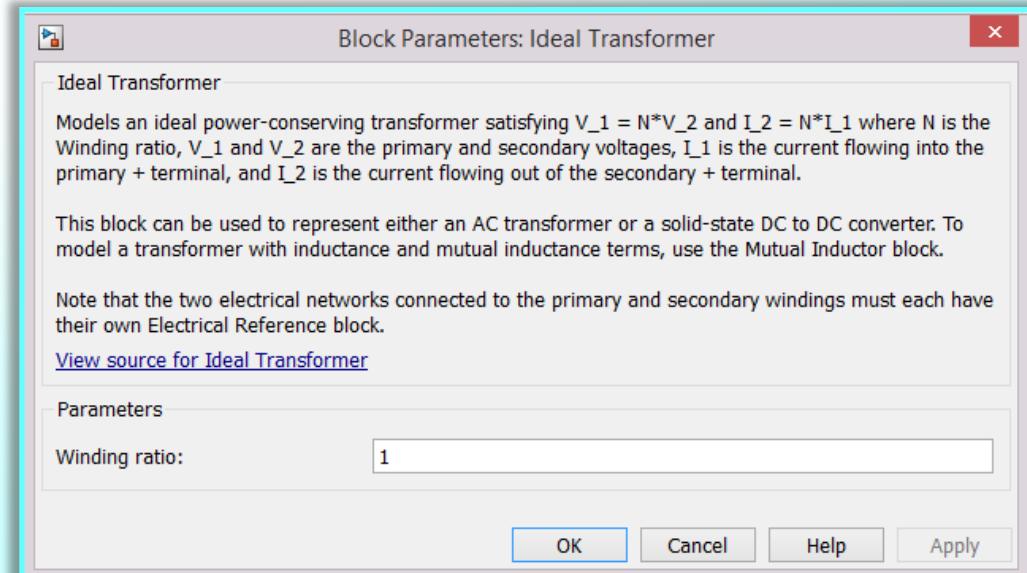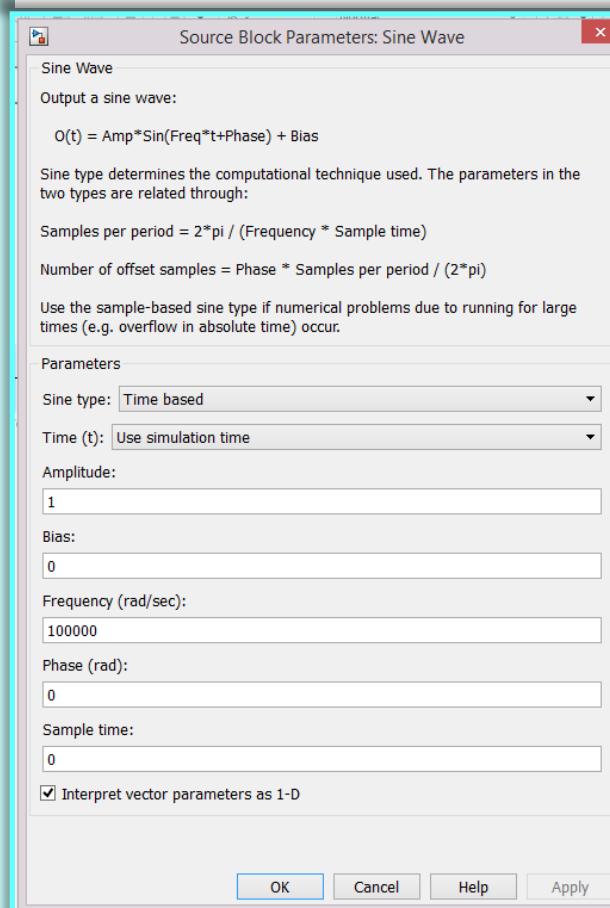MATLAB: Simscape Foundation Library Utilities Simulink



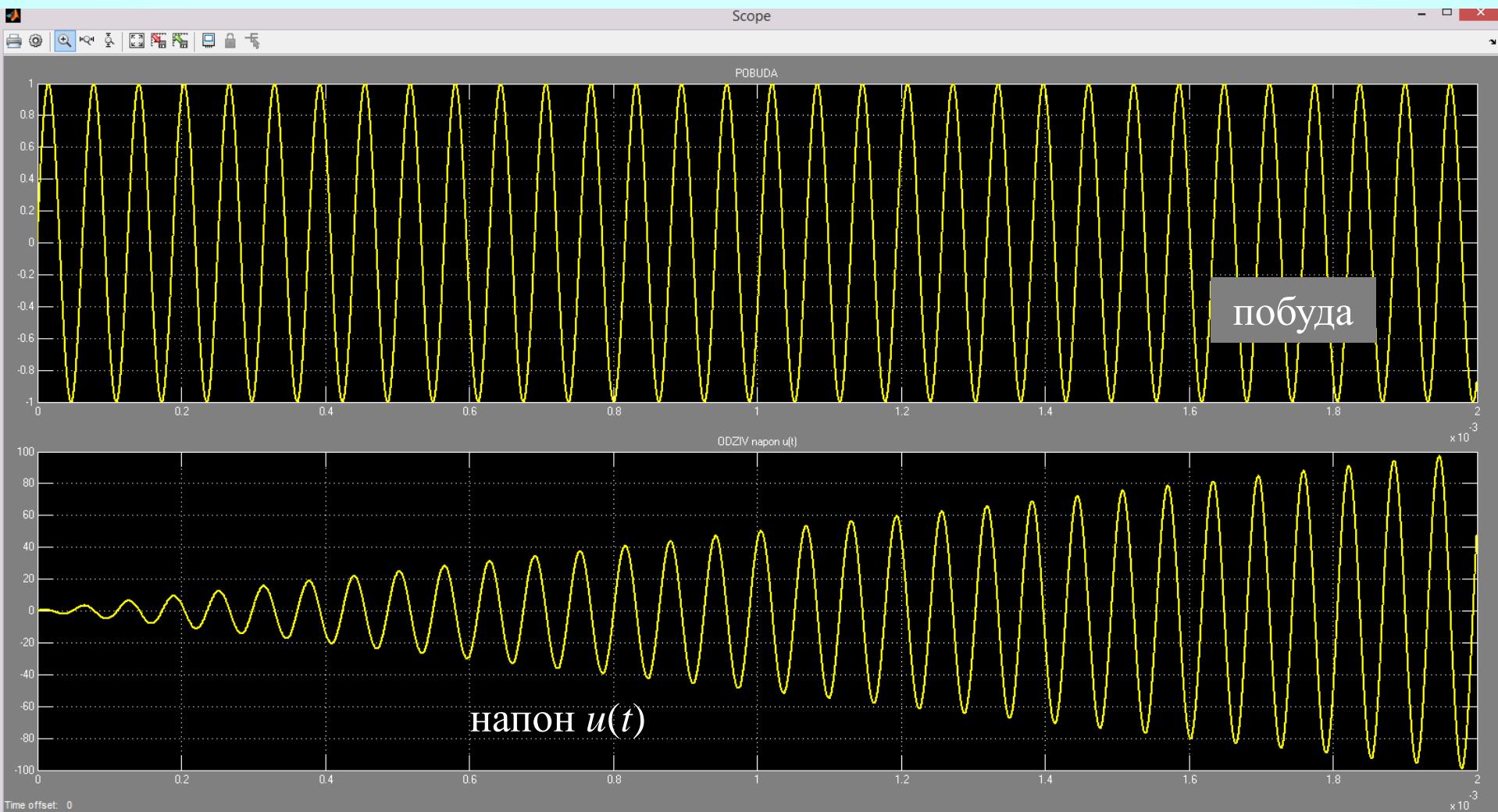

Једначине

Postavljanje jednacina

```
clear variables
syms ug uC uL L C DiL DuC m u iC iL Um t
jednacine = [ug == uC + uL, ...
             uL == L*DiL, ...
             iC == C*DuC, ...
             uL==m*u, ...
             iC==iL]
```

jednacine = (ug = uC + uL uL = DiL L iC = C DuC uL = m u iC = iL)

Eliminacija i redukcija sistema

```
sistem = eliminate(jednacine, [uL,iC,u])
```

sistem = [uC - ug + DiL L, C DuC - iL]

Resavanje po izvodima stanja

```
resenje = solve(sistem, [DiL,DuC])
```

resenje = struct with fields:

DiL: -(uC - ug)/L

DuC: iL/C

Решавање система

Resavanje sistema diferencijalnih jednacina

```
syms iL(t) uC(t)

jednacineStanjaFun = subs([diff(uC)==resenje.DuC; diff(iL)==resenje.DiL], {iL,uC}, {iL(t),uC(t)})

jednacineStanjaFun(t) =

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} uC(t) = \frac{iL(t)}{C} \\ \frac{\partial}{\partial t} iL(t) = \frac{ug - uC(t)}{L} \end{cases}$$


zamene = ug==Um*sin(t/sqrt(C*L))*heaviside(t)

zamene =
ug = Um sin $\left(\frac{t}{\sqrt{C L}}\right)$  heaviside(t)

jednacineStanjaFunR=subs(jednacineStanjaFun, lhs(zamene), rhs(zamene))

jednacineStanjaFunR(t) =

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} uC(t) = \frac{iL(t)}{C} \\ \frac{\partial}{\partial t} iL(t) = -\frac{uC(t) - Um \sin\left(\frac{t}{\sqrt{C L}}\right) \text{heaviside}(t)}{L} \end{cases}$$


assume(t>0 & C>0 & L>0)
resenjeDiff=dsolve(jednacineStanjaFunR, [uC(0)==0, iL(0)==0], 'IgnoreAnalyticConstraints',false)

resenjeDiff = struct with fields:
iL: cos(t/(C^(1/2)*L^(1/2)))*((C^(1/2)*Um)/(2*L^(1/2)) - (C^(1/2)*Um*cos(t/(C^(1/2)*L^(1/2)))^2)/(2*L^(1/2))) +
uC: (L^(1/2)*sin(t/(C^(1/2)*L^(1/2)))*((C^(1/2)*Um)/(2*L^(1/2)) - (C^(1/2)*Um*cos(t/(C^(1/2)*L^(1/2)))^2)/(2*L^(1/2))) +
```

```
simplify(resenjeDiff.iL)

ans =

$$\frac{Um t \sin\left(\frac{t}{\sqrt{C} \sqrt{L}}\right)}{2 L}$$

```

График функције одзива


```
simplify(resenjeDiff.iL)
```

$$\text{ans} = \frac{\text{Um } t \sin\left(\frac{t}{\sqrt{C} \sqrt{L}}\right)}{2 L}$$


```
numzamene=[L==1e-4, C==1e-6, Um==1, m==1]
```

$$\text{numzamene} = \left(L = \frac{1}{10000} \quad C = \frac{1}{1000000} \quad \text{Um} = 1 \quad m = 1 \right)$$
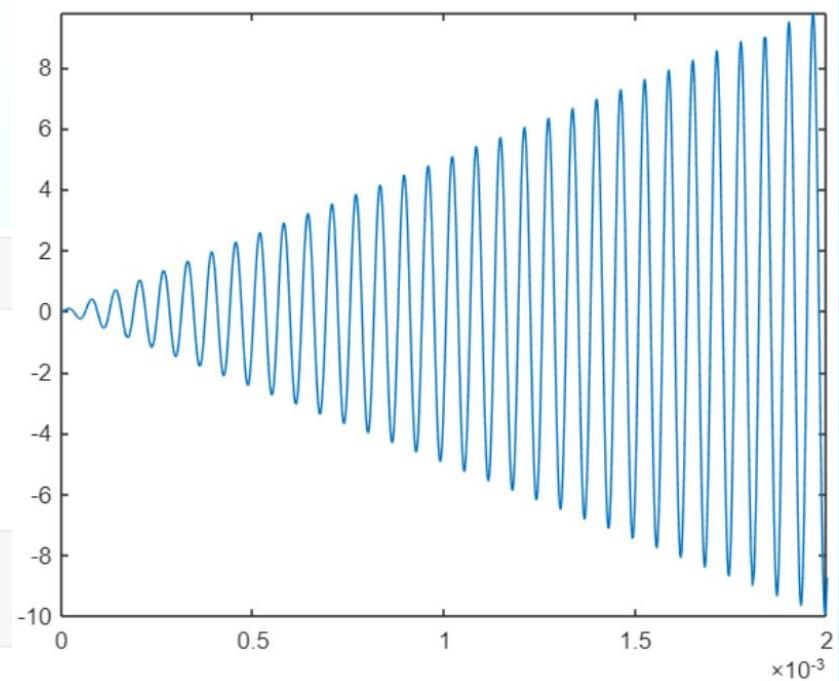
```
fplot(t, subs(resenjeDiff.iL, lhs(numzamene), rhs(numzamene)), [0 0.002])
```






Одзив на експоненцијалну побуду

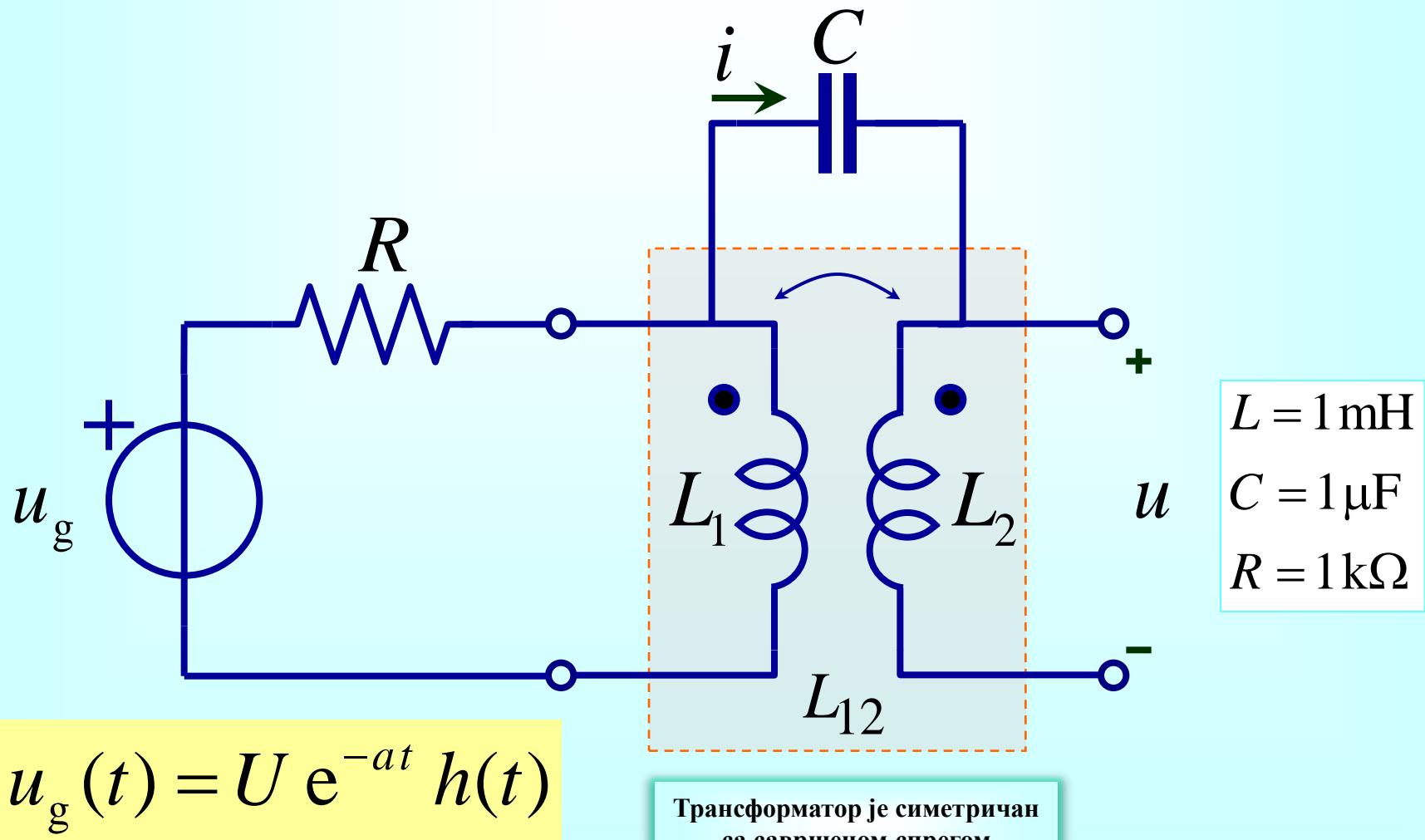

$$U = 1 \text{ V}, a = 100$$

Задатак - експоненцијална побуда

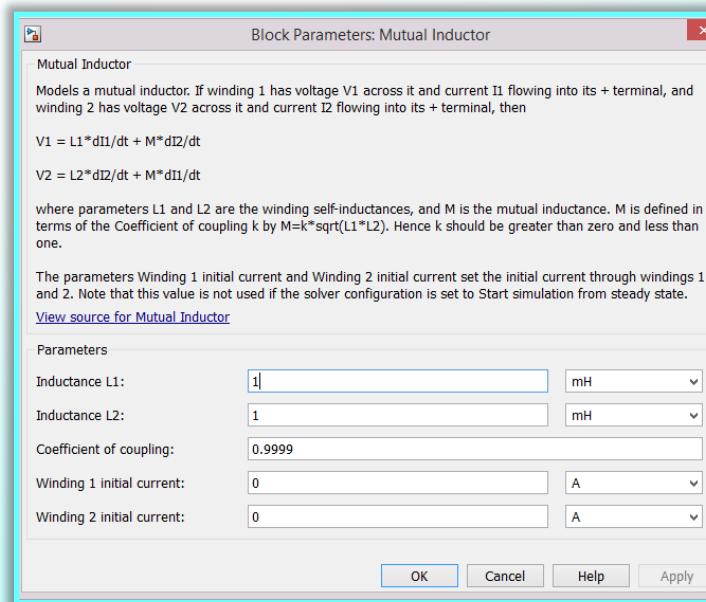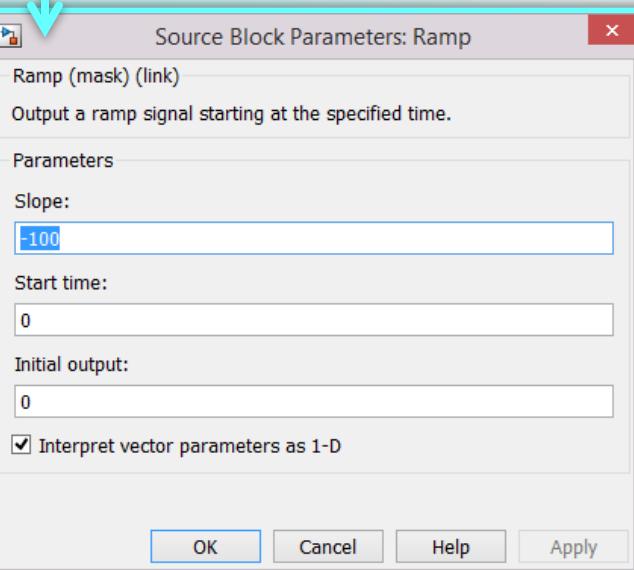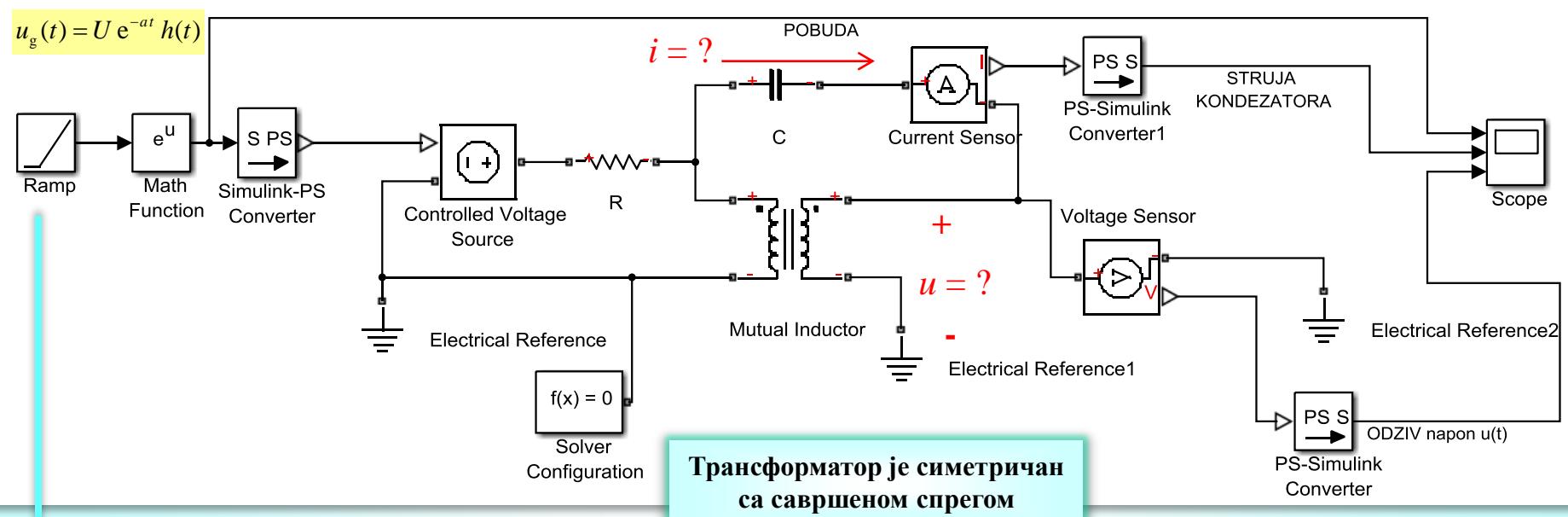- Параметри кола са слике су познати.
Линеарни индуктивни трансформатор је симетричан са савршеном спрегом. Нема сакупљене енергије.
- Одредити струју кондензатора $i(t)$ и нацртати њен график.
- Одредити напон секундара $u(t)$ и нацртати његов график.




$$U = 1 \text{ V}, a = 100$$

$$L = 1 \text{ mH}$$

$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

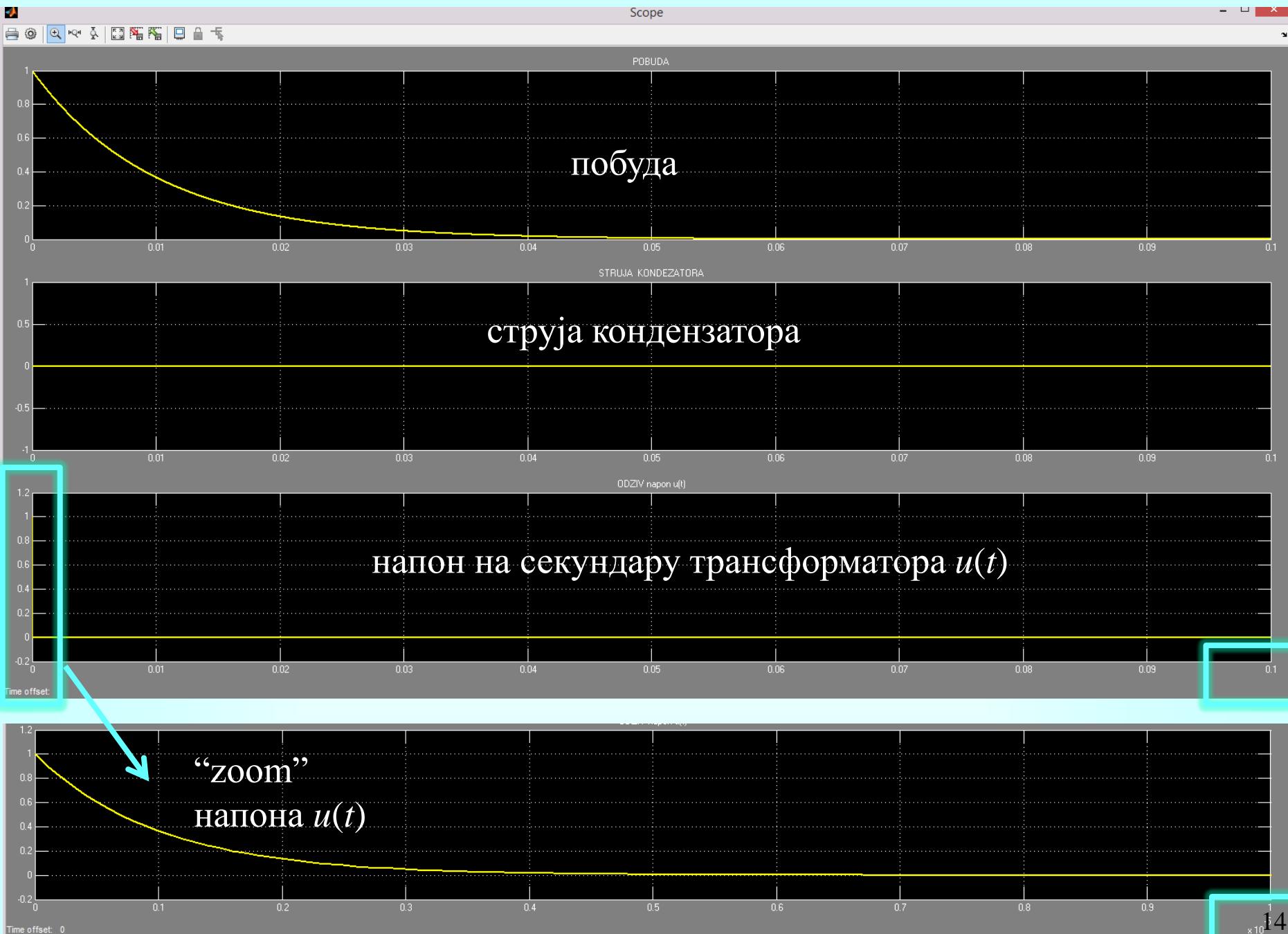MATLAB: Simscape Foundation Library Utilities Simulink



Једначине

Jednacine

MATLAB: Symbolic Math Toolbox

```
clear variables
syms C L L1 L12 L2 R U a DiL1 DiL2 DuC i iL1 iL2 iR u uC uL1 uR t ug
assume(0 < R & 0 < C & 0 < L1 & 0 < L2 & 0 < L12 & 0 < L & 0 < U & 0 < a)

zamene = [L1 == L, L2 == L, L12 == L]
zamene = (L1 = L L2 = L L12 = L)
pobuda = ug == U*exp(-(a*t))*heaviside(t)
pobuda = ug = U e-at heaviside(t)

jednacine = [ug == uR + uL1, ...
    uR == R * iR, ...
    uL1 == L1 * DiL1 + L12 * DiL2, ...
    u == L2 * DiL2 + L12 * DiL1, ...
    uC == uL1 - u, ...
    i == C * DuC, ...
    iR == i + iL1, ...
    i == iL2]
jednacine = (ug = uL1 + uR uR = R iR uL1 = DiL1 L1 + DiL2 L12 u = DiL2 L2 + DiL1 L12 uC = uL1 - u i = C DuC iR = i + iL1 i = iL2)
promenljive = [uL1, u, uR, iR, i]
promenljive = (uL1 u uR iR i)
```

Једначине извода

MATLAB: Symbolic Math Toolbox

Jednacine izvoda

```
jednacineIzvoda = eliminate(jednacine, promenljive)
jednacineIzvoda = [R iL1 - ug + R iL2 + DiL1 L1 + DiL2 L12, C DuC - iL2, uC - DiL1 L1 + DiL2 L2 + DiL1 L12 - DiL2 L12]

JednacineIzvodaZamene = subs(jednacineIzvoda, lhs(zamene), rhs(zamene))
JednacineIzvodaZamene = (R iL1 - ug + R iL2 + DiL1 L + DiL2 L  C DuC - iL2  uC)

syms iL1(t) uC(t) iL2(t)
PromenljiveStanjaIzvodi = [uC == uC(t), DuC == diff(uC(t)), iL1 == iL1(t), DiL1 == diff(iL1(t)), iL2 == iL2(t), DiL2 == diff(iL2(t))]

PromenljiveStanjaIzvodi(t) =
( uC(t) = uC(t)  DuC =  $\frac{\partial}{\partial t}$  uC(t)  iL1(t) = iL1(t)  DiL1 =  $\frac{\partial}{\partial t}$  iL1(t)  iL2(t) = iL2(t)  DiL2 =  $\frac{\partial}{\partial t}$  iL2(t))

JednacinePromenljiveStanja = subs(JednacineIzvodaZamene, [lhs(PromenljiveStanjaIzvodi) lhs(pobuda)], [rhs(PromenljiveStanjaIzvodi) rhs(pobuda)])

JednacinePromenljiveStanja =
( L  $\frac{\partial}{\partial t}$  iL1(t) + L  $\frac{\partial}{\partial t}$  iL2(t) + R iL1(t) + R iL2(t) - U e-at heaviside(t)  C  $\frac{\partial}{\partial t}$  uC(t) - iL2(t)  uC(t)

promenljiveStanja = [iL1(t), iL2(t), uC(t)]
promenljiveStanja = (iL1(t)  iL2(t)  uC(t))
```

Елиминација сувишних једначина

Редукција реда система

```
[noveJednacine, novePromenljive, Rstruct] = reduceRedundancies(JednacinePromenljiveStanja, promenljiveStanja)
```

$$\text{noveJednacine} = \\ e^{-at} \left(L e^{at} \frac{\partial}{\partial t} iL_1(t) - U \text{heaviside}(t) + R e^{at} iL_1(t) \right)$$

$$\text{novePromenljive} = iL_1(t)$$

```
Rstruct = struct with fields:  
    solvedEquations: [2x1 sym]  
    constantVariables: [2x2 sym]  
    replacedVariables: [0x2 sym]  
    otherEquations: [0x1 sym]
```

```
reseneJednacine = Rstruct.solvedEquations
```

$$\text{reseneJednacine} = \\ \begin{pmatrix} uC(t) \\ -iL_2(t) \end{pmatrix}$$

```
konstantnePromenljive = Rstruct.constantVariables
```

$$\text{konstantnePromenljive} = \\ \begin{pmatrix} uC(t) & 0 \\ iL_2(t) & 0 \end{pmatrix}$$

```
zamenjenePromenljive = Rstruct.replacedVariables
```

```
zamenjenePromenljive =
```

```
Empty sym: 0-by-2
```

MATLAB: Symbolic Math Toolbox

```
drugeJednacine = Rstruct.otherEquations
```

```
drugeJednacine =
```

```
Empty sym: 0-by-1
```

Решавање диференцијалне једначине

Resavanje diferencijalne jednacine

```
odziv_il1 = dsolve(noveJednacine, il1(0) == 0, 'IgnoreAnalyticConstraints', false)
```

$$\text{odziv_il1} = \frac{U e^{\frac{-Rt}{L}} e^{-at} \text{heaviside}(t) \left(e^{\frac{Rt}{L}} - e^{at} \right)}{R - La}$$

Napon $u(t)$

```
odziv_u = subs(L12*diff(expand(odziv_il1)), lhs(zamene), rhs(zamene))
```

$$\text{odziv_u} = L \left(\frac{U e^{-at} \delta(t)}{R - La} - \frac{U e^{\frac{-Rt}{L}} \delta(t)}{R - La} - \frac{U a e^{-at} \text{heaviside}(t)}{R - La} + \frac{R U e^{\frac{-Rt}{L}} \text{heaviside}(t)}{L (R - La)} \right)$$

```
odziv_u_simp = simplify(odziv_u)
```

$$\text{odziv_u_simp} = -L \left(\frac{U a e^{-at} \text{heaviside}(t)}{R - La} - \frac{R U e^{\frac{-Rt}{L}} \text{heaviside}(t)}{L (R - La)} \right)$$


```
vrednosti = [U==1, R==1000, C==1e-6, L==1e-3, a==100]
```

$$\text{vrednosti} = \left(U = 1 \quad R = 1000 \quad C = \frac{1}{1000000} \quad L = \frac{1}{1000} \quad a = 100 \right)$$

```
u(t) = subs(odziv_u_simp, lhs(vrednosti), rhs(vrednosti))
```

$$u(t) = \frac{10000 e^{-1000000 t} \text{heaviside}(t) - e^{-100 t} \text{heaviside}(t)}{9999}$$

MATLAB: Symbolic Math Toolbox

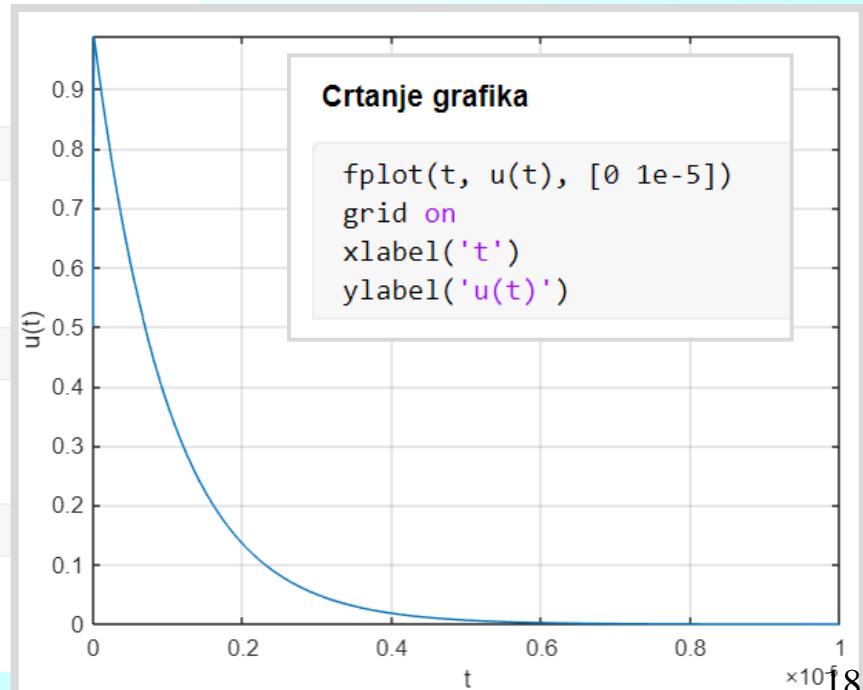



Одзив на троугаони импулс

Параметри електричног кола са слике су познати. Побуда је дата на слици, $T = L/R$, $R_1 = R$, $R_2 = 2R$, $L_1 = L$, $L_2 = 4L$, $k = 1/2$.


(5) Одредити индициону функцију за напон отвореног секундара (одскочни одзив).


(5) Одредити напон отвореног секундара и

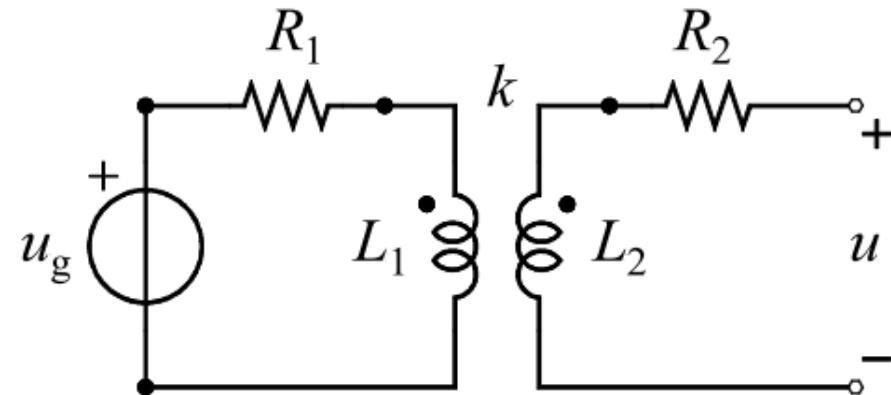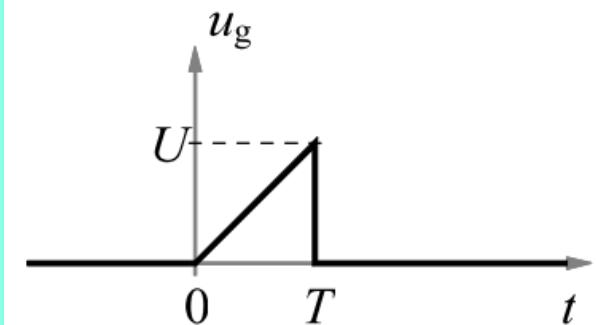(5) нацртати његов график. Обележити осе графика, координатни почетак, пресеке и додире графика са осама, и тачке екстремума.




MATLAB: Simulink Sources

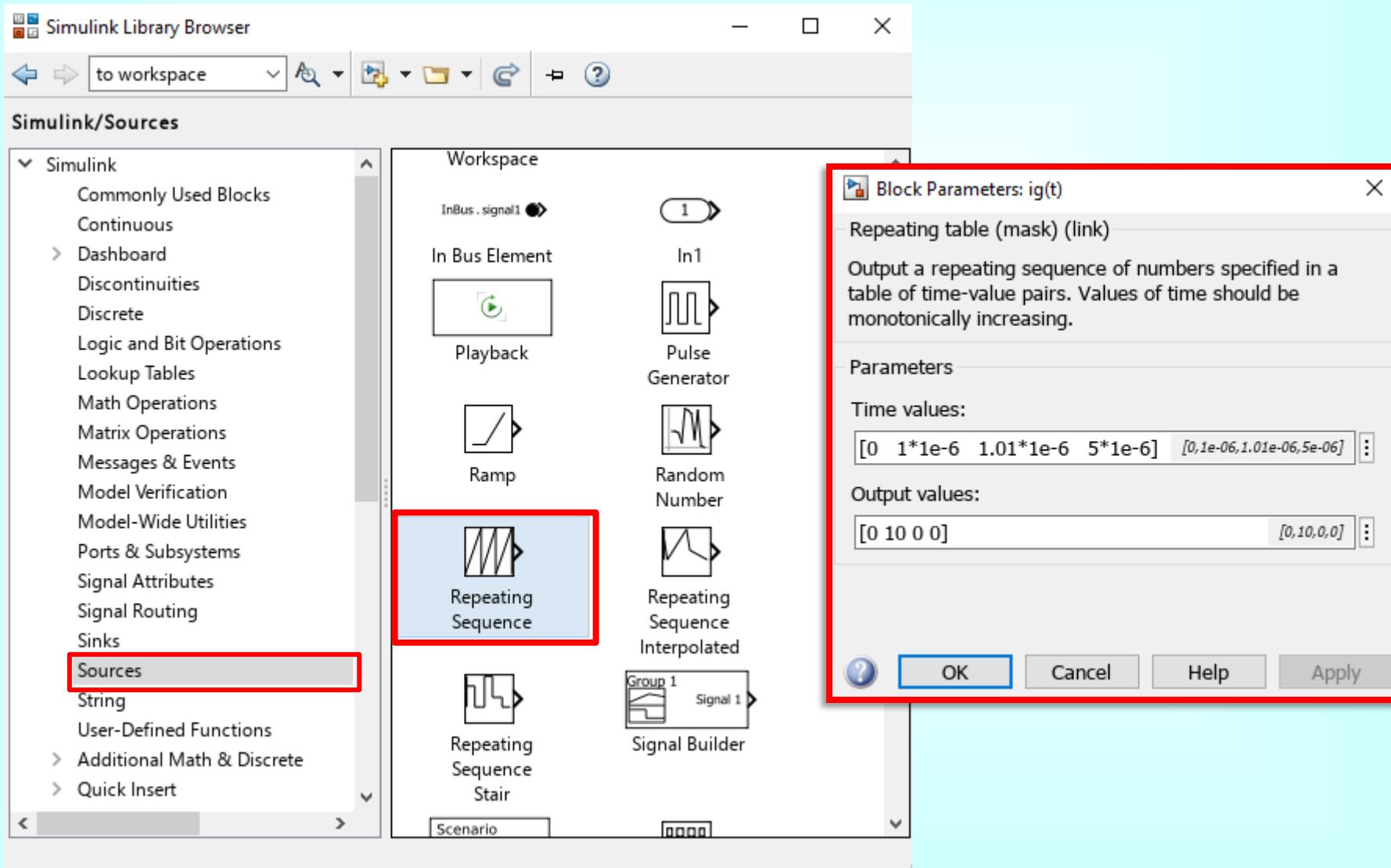

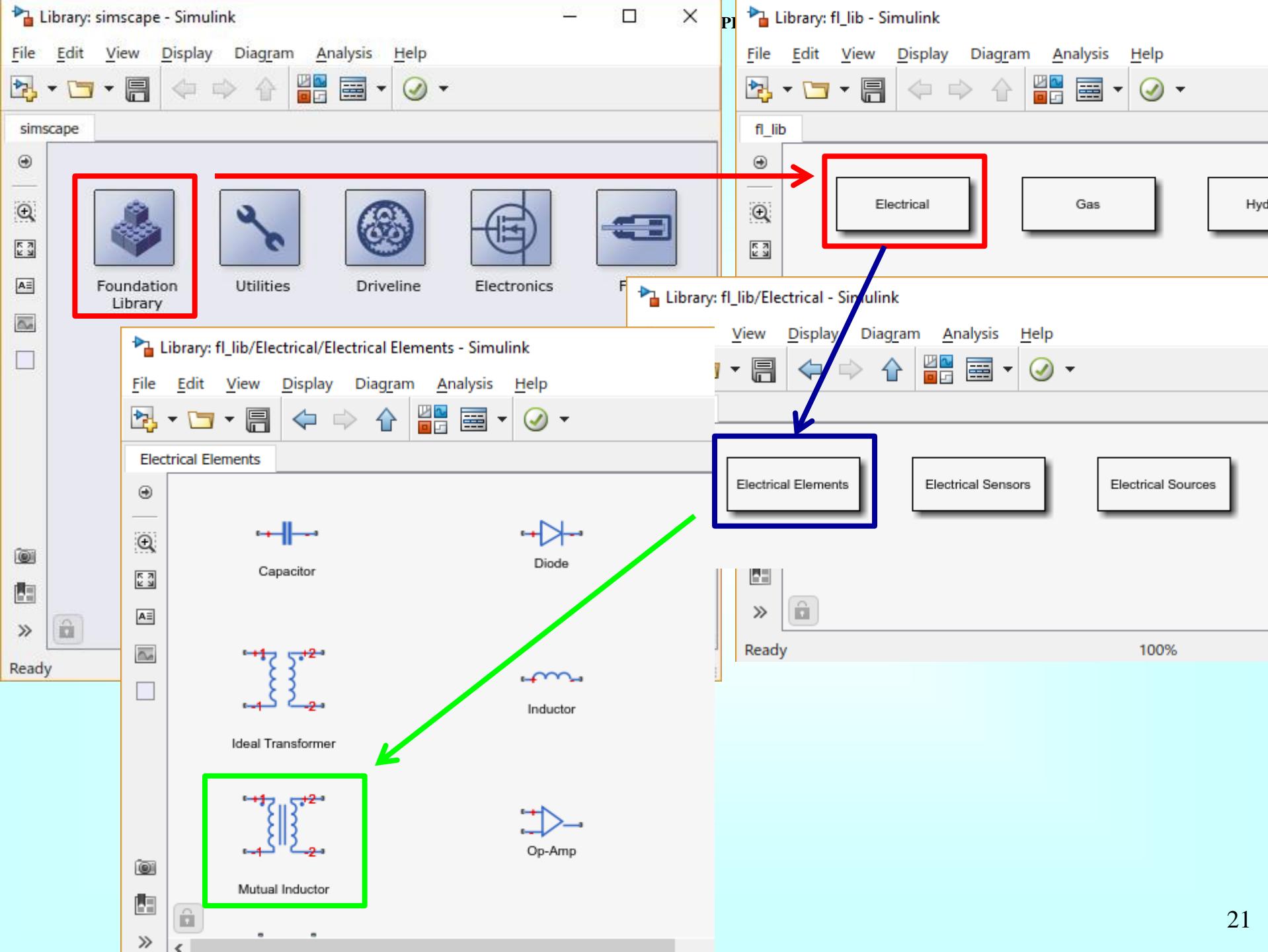

Sastavljanje kola

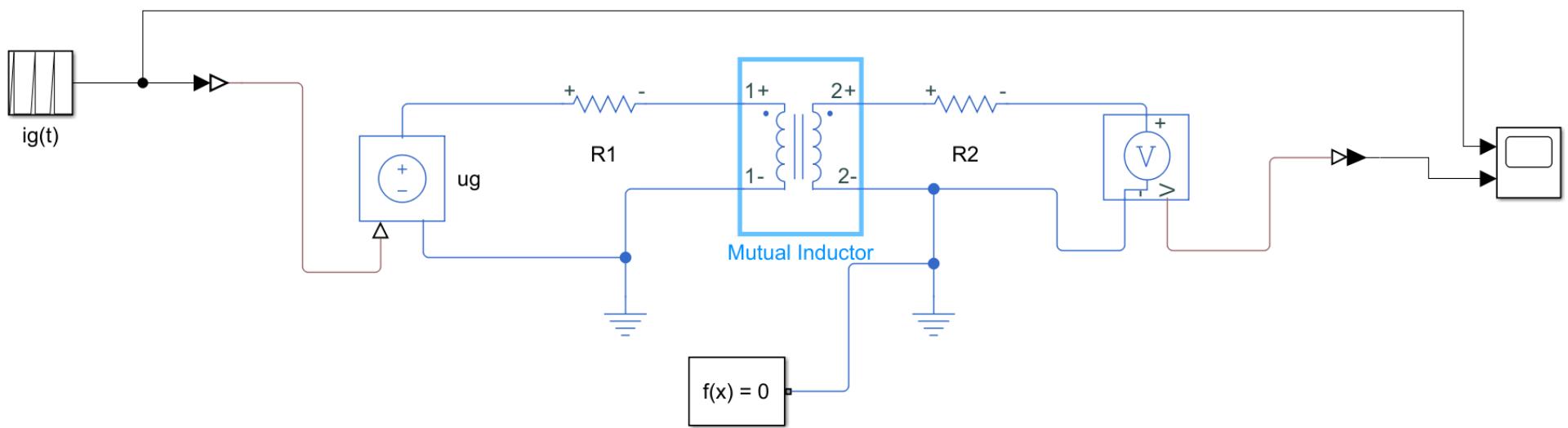

Mutual Inductor

Models a mutual inductor. If winding 1 has voltage V_1 across it and current I_1 flowing into its + terminal, and winding 2 has voltage V_2 across it and current I_2 flowing into its + terminal, then

$$V_1 = L_1 \cdot dI_1/dt + M \cdot dI_2/dt$$

$$V_2 = L_2 \cdot dI_2/dt + M \cdot dI_1/dt$$

where parameters L_1 and L_2 are the winding self-inductances, and M is the mutual inductance. M is defined in terms of the Coefficient of coupling k by $M=k\sqrt{L_1 \cdot L_2}$. Hence k should be greater than zero and less than one.

[Source code](#)

Settings

Parameters Variables

Inductance L1:

1

mH

Inductance L2:

4

mH

Coefficient of coupling:

0.5

Block Parameters: Resistor

Resistor

The voltage-current (V-I) relationship for a linear resistor is $V=I \cdot R$, where R is the constant resistance in ohms.

The positive and negative terminals of the resistor are denoted by the + and - signs respectively. By convention, the voltage across the resistor is given by $V(+)-V(-)$, and the sign of the current is positive when flowing through the device from the positive to the negative terminal. This convention ensures that the power absorbed by a resistor is always positive.

[Source code](#)

Settings

Parameters Variables

Resistance:

1

kOhm


Settings

Parameters Variables

Resistance:

2

kOhm

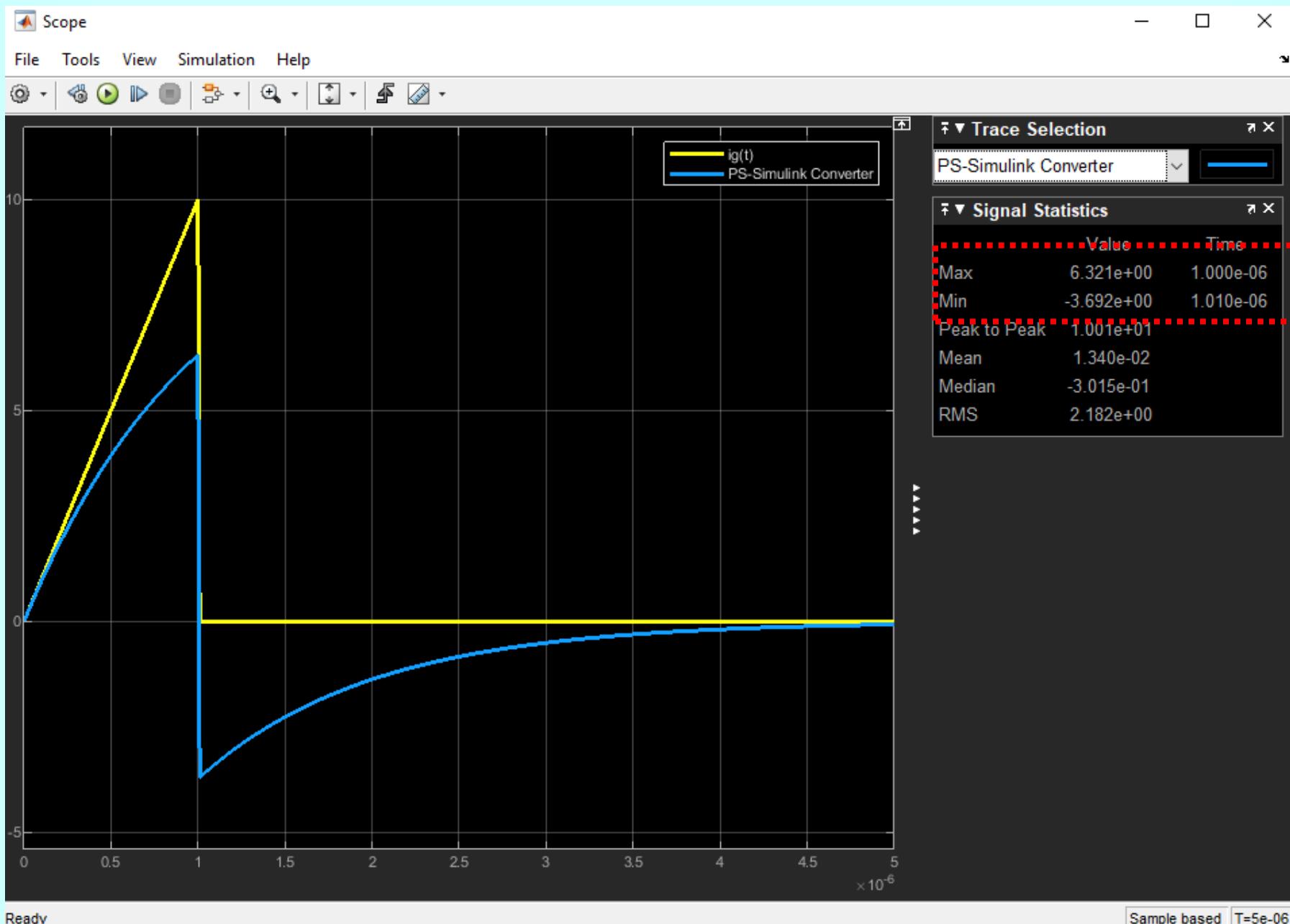

Једначине

Postavljanje jednacina

```
clear variables
syms Di1 L1 L2 L U L12 R R1 R2 i1 u1 u2 uR1 ug T t
jednacine = [ug == uR1 + u1, u1 == L1 * Di1, u2 == L12 * Di1, uR1 == R1 * i1]

jednacine = (ug = u1 + uR1 u1 = Di1 L1 u2 = Di1 L12 uR1 = R1 i1)
```

Jednacine stanja

```
jednacineIzvoda = eliminate(jednacine, [u1, u2, uR1])
jednacineIzvoda = [ug - R1 i1 - Di1 L1]

assume([L1, L2, L12, U, R1, t], 'real')
assumeAlso(0 < R1 & 0 < L1 & 0 < L2 & 0 < L12 & 0 < L & 0 < U)
```

```
jednacineStanja = solve(jednacineIzvoda, Di1)
```

```
jednacineStanja =

$$\frac{ug - R_1 i_1}{L_1}$$

```

MATLAB: Symbolic Math Toolbox

Решавање диференцијалне једначине

Resavanje diferencijalne jednacine

```
syms i1(t) g(t)
promenljiveStanja = i1 == i1(t)

promenljiveStanja(t) =  $i_1(t) = i_1(t)$ 

zamene = [R1 == R, R2 == 2*R, L1 == L, L2 == 4*L, L12 == (1/2)*sqrt(L*4*L)]

zamene = ( $R_1 = R \quad R_2 = 2R \quad L_1 = L \quad L_2 = 4L \quad L_{12} = L$ )

pobuda = ug == heaviside(t)

pobuda = ug = heaviside( $t$ )

jednacineStanjaFun = subs(diff(i1(t)) == jednacineStanja, ...
    lhs([promenljiveStanja pobuda zamene]), ...
    rhs([promenljiveStanja pobuda zamene]))
```

$$\frac{\partial}{\partial t} i_1(t) = \frac{\text{heaviside}(t) - R i_1(t)}{L}$$

```
resenjeDiff = dsolve(jednacineStanjaFun, i1(0) == 0, 'IgnoreAnalyticConstraints', false)
```

$$\text{resenjeDiff} = \frac{e^{\frac{-Rt}{L}} \text{heaviside}(t) \left(e^{\frac{Rt}{L}} - 1\right)}{R}$$

MATLAB: Symbolic Math Toolbox

Гринова функција и конволуциони интеграл

Grinova funkcija

```
g_i1(t) = simplify(diff(resenjeDiff))
```

$$g_{i1}(t) = \frac{e^{\frac{-Rt}{L}} \text{heaviside}(t)}{L}$$

Konvolucioni integral

```
syms tau t  
zameneLRT = [T == L/R, L12 == L]
```

$$\text{zamenelRT} = \\ \left(T = \frac{L}{R}, L_{12} = L \right)$$

```
assume((0 < t) & (t < T))  
i1_1(t) = simplify(int((U*tau/T)*g_i1(t-tau), tau, 0, t))
```

$$i_{1-1}(t) = \\ \frac{U \left(R t - L + L e^{-\frac{R t}{L}} \right)}{R^2 T}$$

```
assume((T > 0) & (T < t))  
i1_2(t) = simplify(int((U*tau/T)*g_i1(t-tau), tau, 0, T))
```

$$i_{1-2}(t) = \\ \frac{L U e^{-\frac{R t}{L}} - U e^{\frac{R (T-t)}{L}} (L - R T)}{R^2 T}$$

MATLAB: Symbolic Math Toolbox

Конволуциони интеграл (наставак)

```
u2_1(t) = simplify(subs(L12*diff(i1_1(t)), lhs(zameneLRT), rhs(zameneLRT)))
```

$$u2_1(t) = \\frac{-Rt}{L} e^{-\\frac{Rt}{L}} U - U e^{-\\frac{Rt}{L}}$$

```
u2_2(t) = simplify(subs(L12*diff(i1_2(t)), lhs(zameneLRT), rhs(zameneLRT)) )
```

$$u2_2(t) = \\frac{-Rt}{L} e^{-\\frac{Rt}{L}} -U$$

```
assume(t, 'clear')
u2(t) = piecewise((t<0), 0, (0<=t)&(t<T), u2_1(t), (t>=T), u2_2(t) )
```

$$u2(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < 0 \\ U - U e^{-\frac{Rt}{L}} & \text{if } t < T \wedge 0 \leq t \\ -U e^{-\frac{Rt}{L}} & \text{if } T \leq t \end{cases}$$

MATLAB: Symbolic Math Toolbox

График функције одзива


Crtanje grafika

```
vrednosti = [R == 1000, L == 1e-3, T == 1e-6, U == 10]
```

```
vrednosti =
```




$$\left(R = 1000 \quad L = \frac{1}{1000} \quad T = \frac{1}{1000000} \quad U = 10 \right)$$
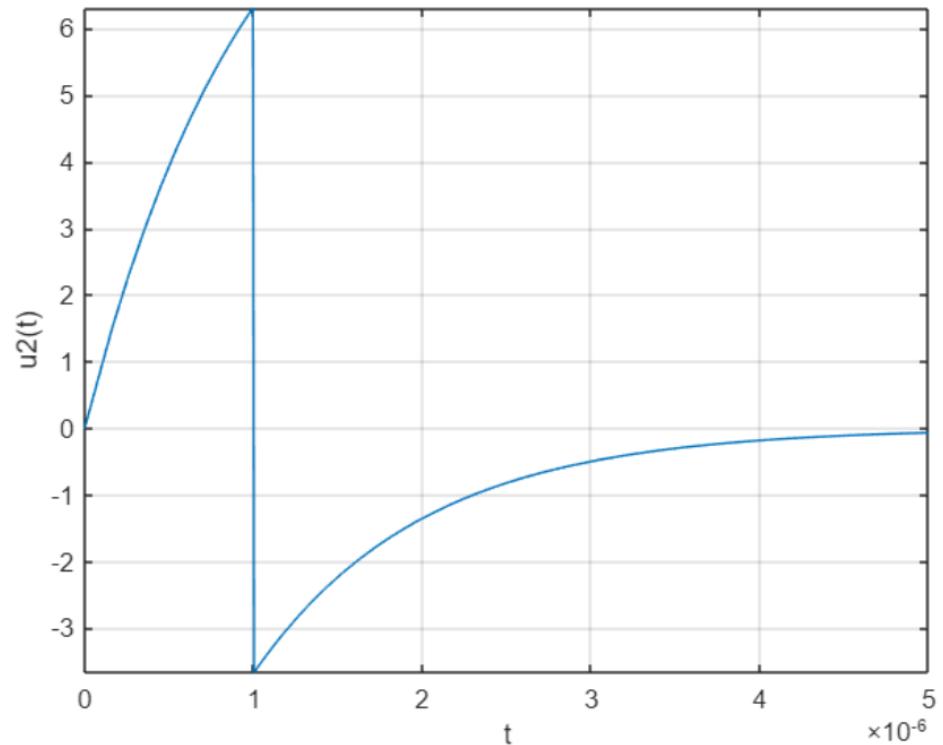
```
fplot(t, subs(u2(t), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0 5e-6])  
grid on  
xlabel('t')  
ylabel('u2(t)')
```



MATLAB: Symbolic
Math Toolbox


Одзив на сложену побуду

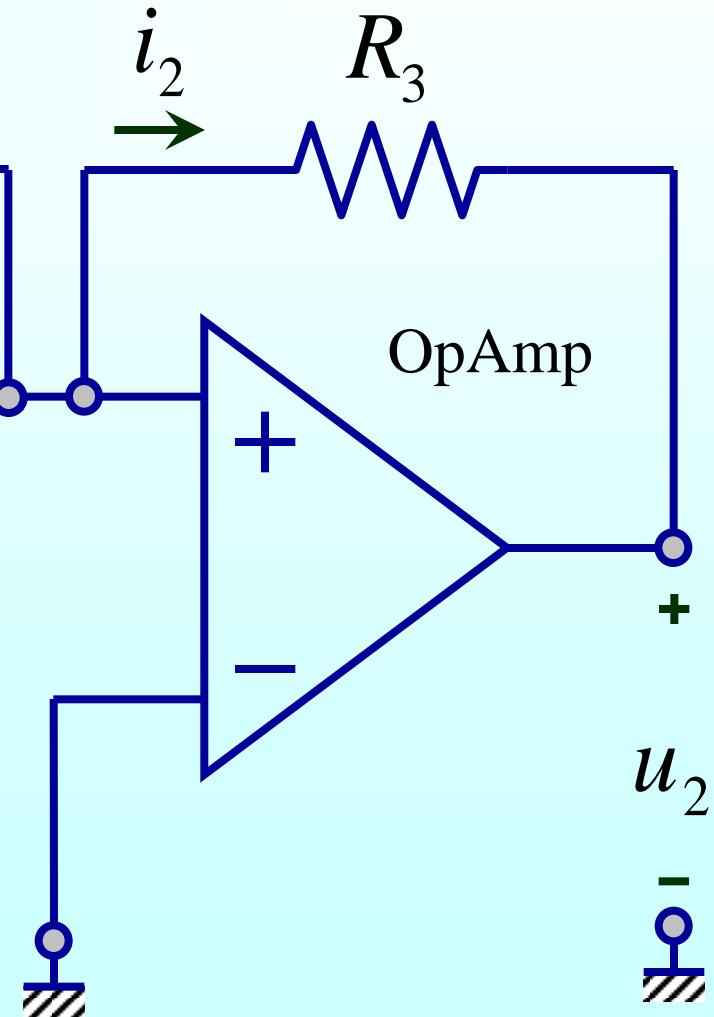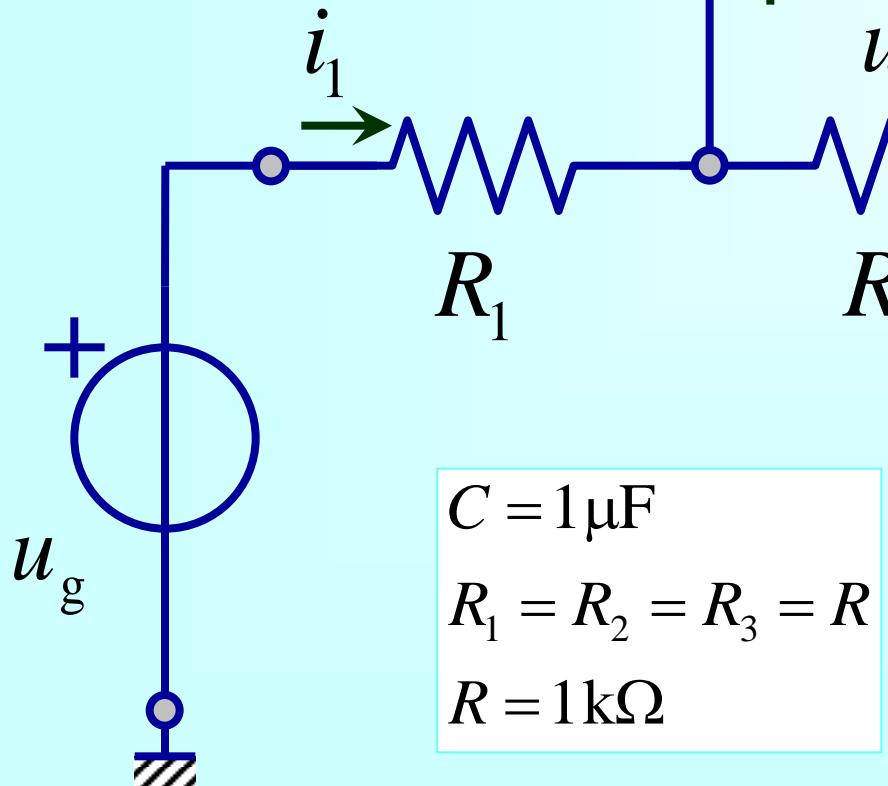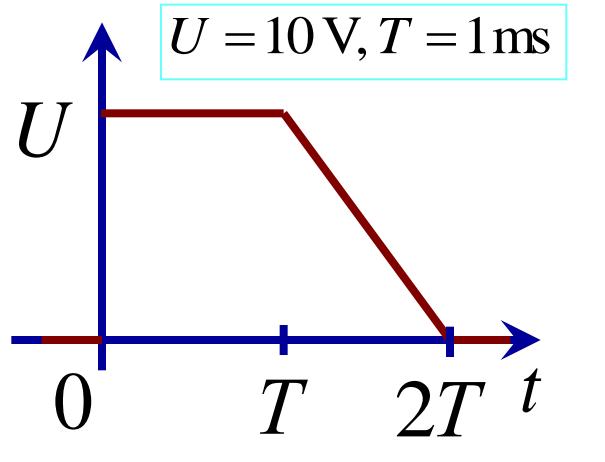


Задатак - сложена побуда


- Параметри кола са слике су познати:
 $R_1 = R_2 = R_3 = R$. Нема сакупљене енергије.
- Применом конволуционог интеграла одредити напон кондензатора $u_C(t)$, а затим и излазни напон $u_2(t)$ и нацртати његов график.
- Напон генератора се мења са временом као на диаграму, при чему је $T = RC$.


MATLAB: Simulink Sources

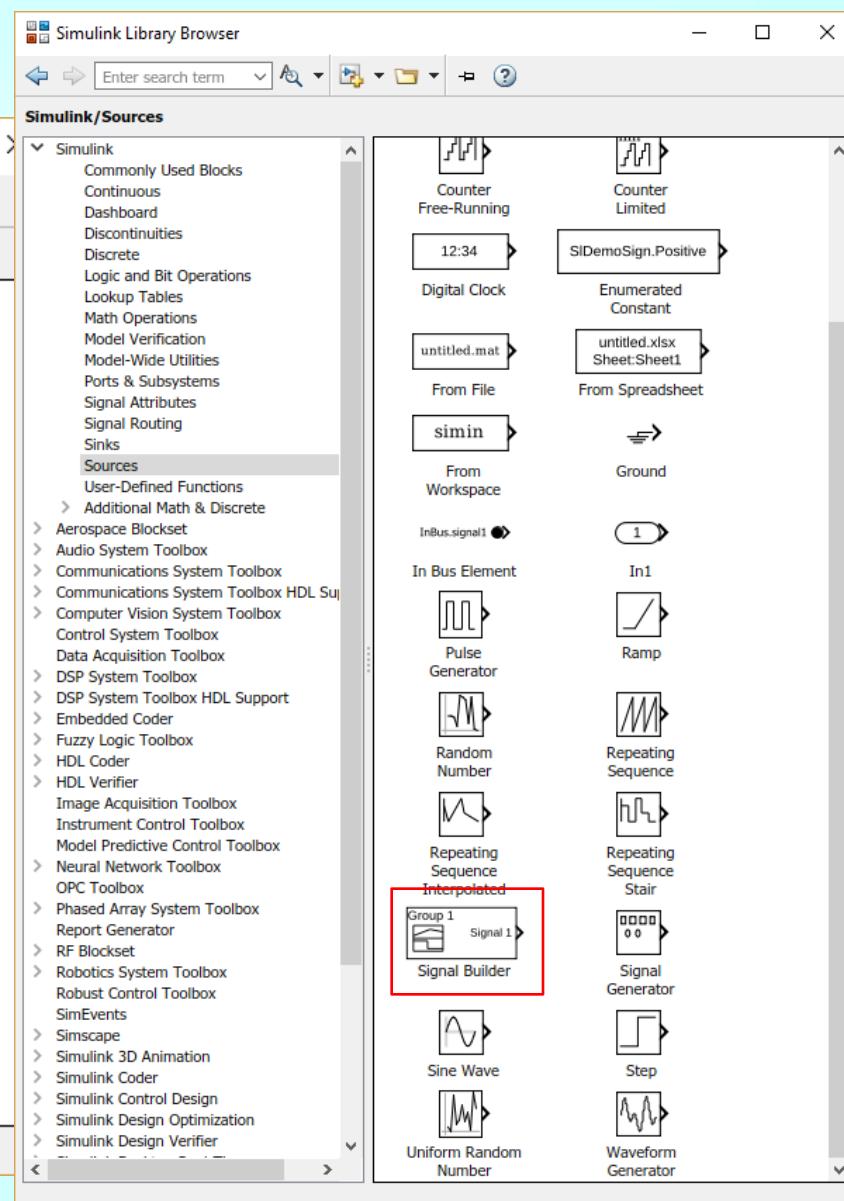

MATLAB: Simulink Sources

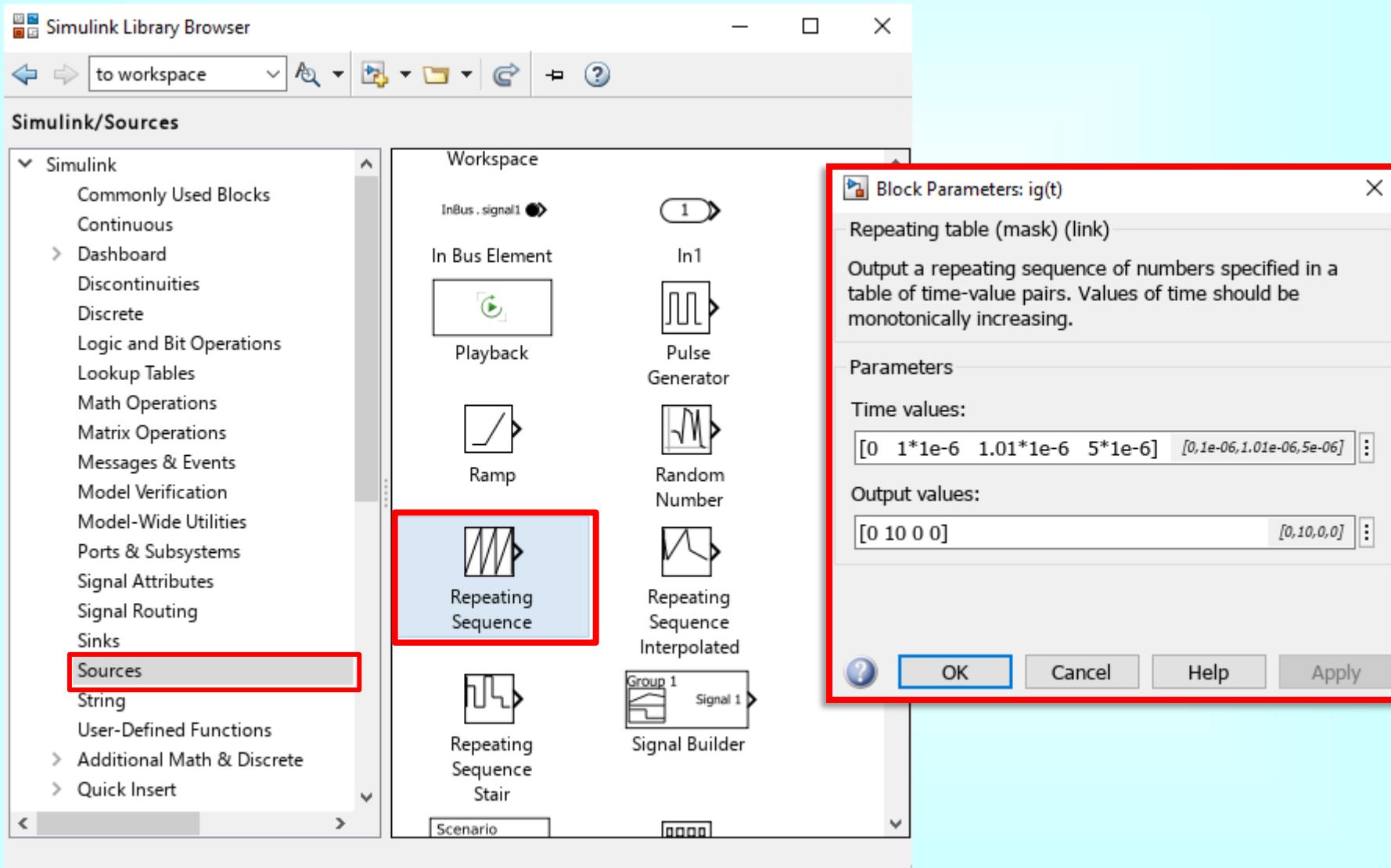

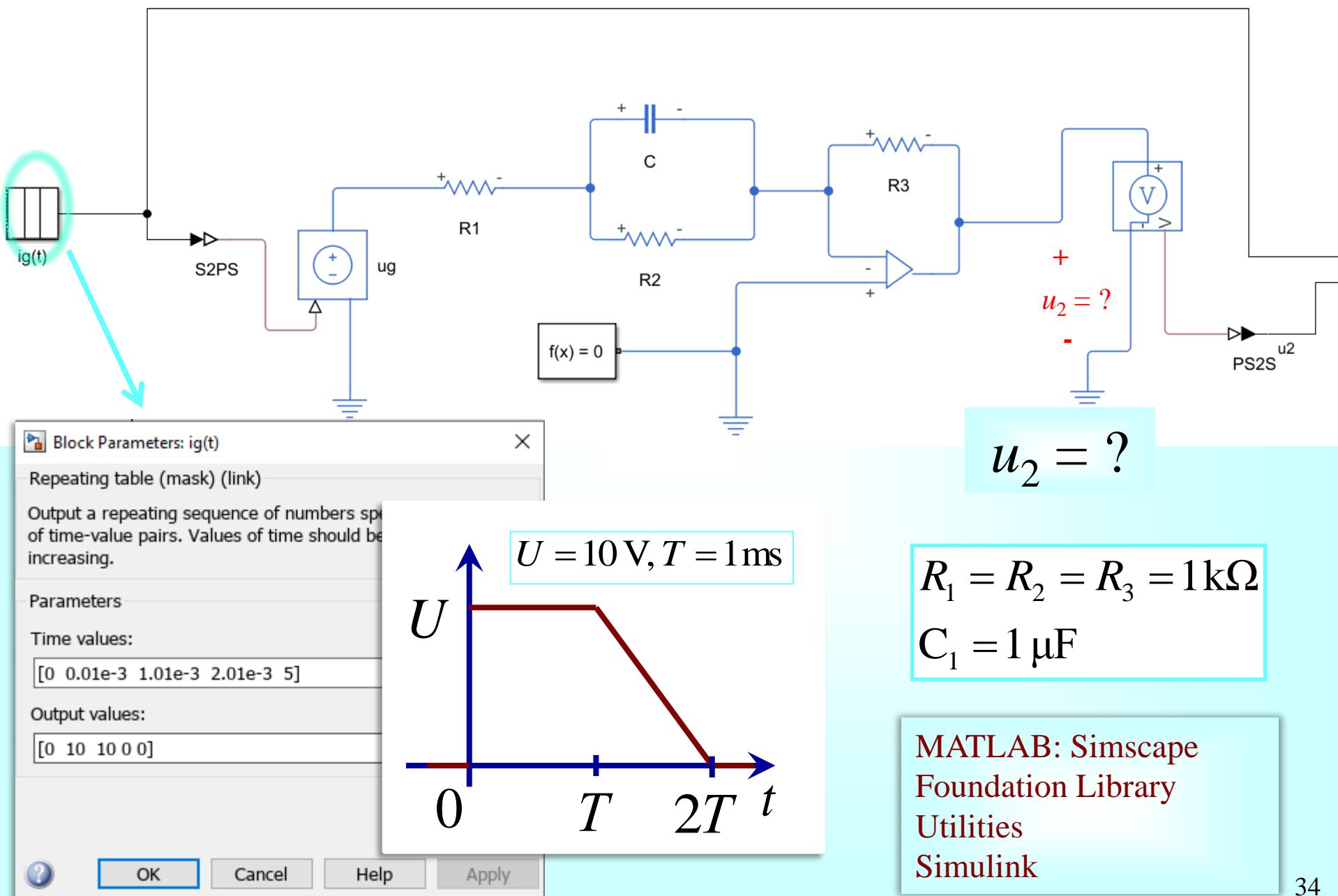

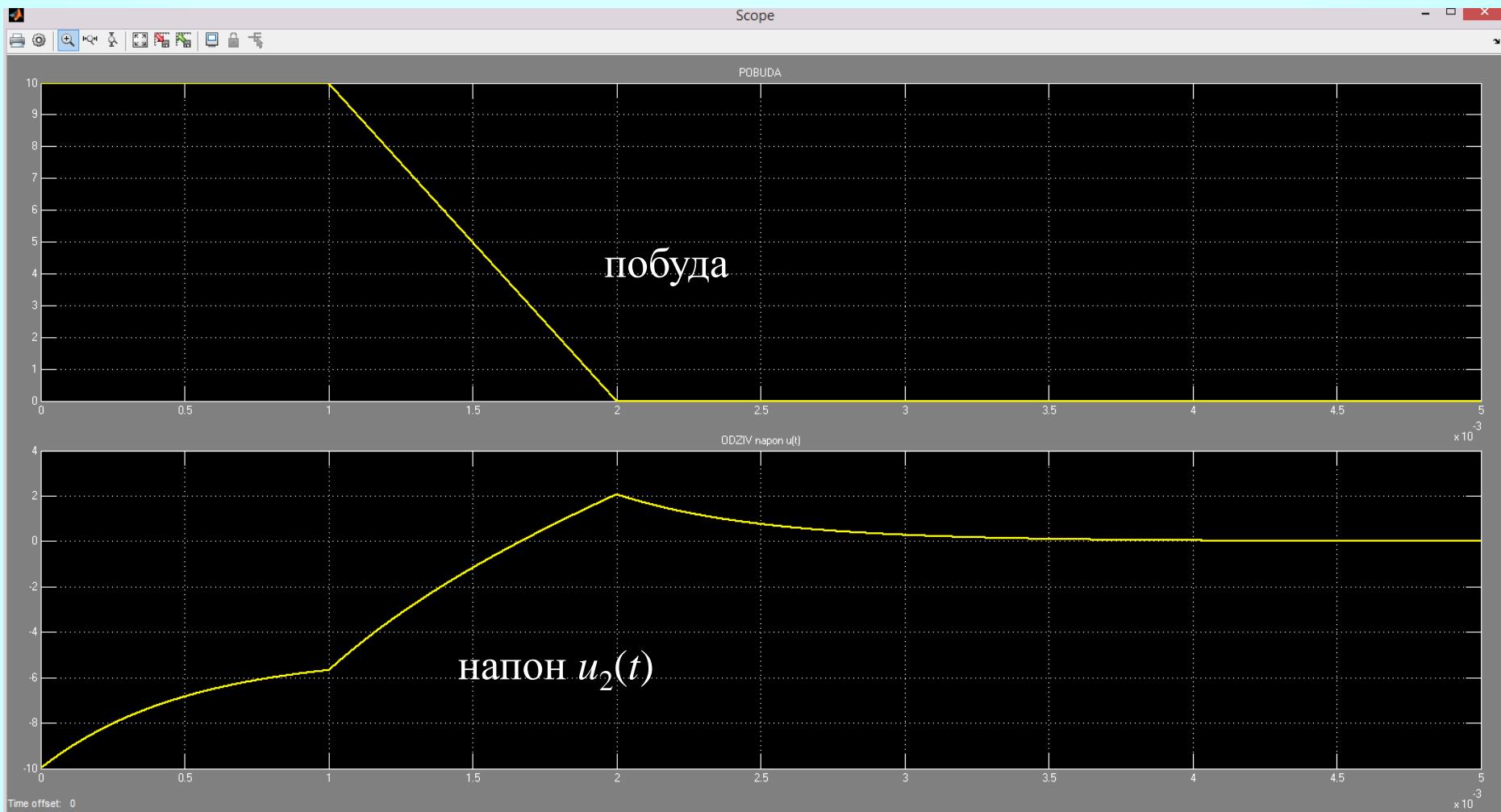

Једначине

```
clear variables
syms C R R1 R2 R3 T U t
assume(0 < R1 & 0 < R2 & 0 < R3 & 0 < R & 0 < C & 0 < U & 0 < T)

syms DuC i1 i2 iC iR2 u uC uR1 uR2 ug
jednacine = [ug == uR1 + uC, ...
    uR1 == R1 * i1, ...
    iC == C * DuC, ...
    uR2 == R2 * iR2, ...
    uR2 == uC, ...
    i1 == iR2 + iC, ...
    i2 == i1, ...
    u == -(R3 * i2)]

jednacine = (ug = uC + uR1 uR1 = R1 i1 iC = C DuC uR2 = R2 iR2 uR2 = uC i1 = iC + iR2 i2 = i1 u = -R3 i2)

jednacineIzvoda = eliminate(jednacine, [i1, iC, uR1, iR2, uR2, i2, u])
jednacineIzvoda = [R1 uC + R2 uC - R2 ug + C DuC R1 R2]

jednacineStanje = solve(jednacineIzvoda, DuC)
jednacineStanje =
- $\frac{R_1 uC + R_2 uC - R_2 ug}{C R_1 R_2}$ 
```

Решавање диференцијалне једначине

Решавање диференцијалне једначине

```
syms uC(t)
PromenljiveStanjaIzvodi = [uC == uC(t), DuC == diff(uC(t), t)]
```

$$\begin{aligned} \text{PromenljiveStanjaIzvodi}(t) = \\ \left(uC(t) = uC(t) \quad DuC = \frac{\partial}{\partial t} uC(t) \right) \end{aligned}$$

```
zamene = [R1 == R, R2 == R, R3 == R, T == R * C]
```

$$\text{zamene} = (R_1 = R \quad R_2 = R \quad R_3 = R \quad T = C R)$$

```
pobuda = ug == heaviside(t)
```

$$\text{pobuda} = ug = \text{heaviside}(t)$$

```
JS = subs(jednacineStanje, lhs([PromenljiveStanjaIzvodi pobuda zamene]), rhs([PromenljiveStanjaIzvodi pobuda zamene]))
```

$$JS = \frac{R \text{heaviside}(t) - 2 R uC(t)}{C R^2}$$

```
f_uC = dsolve(diff(uC(t)) == JS, uC(0)==0, 'IgnoreAnalyticConstraints', false)
```

$$f_{uC} = \frac{e^{-\frac{2t}{CR}} \text{heaviside}(t) \left(e^{\frac{2t}{CR}} - 1 \right)}{2}$$

Гринова функција и побуда

Grinova funkcija

```
g_uC(t) = simplify(diff(f_uC,t))
```

$$g_{uC}(t) = \frac{e^{-\frac{2t}{CR}} \text{heaviside}(t)}{CR}$$

Generatori

```
syms U
ug_1(t) = U;
ug_2(t) = -U*(t-2*T)/T;
ug_3(t) = sym(0);
ug_tot(t) = piecewise((0<t<=T),ug_1(t), (T<t)&(t<=2*T),ug_2(t), (2*T<t),ug_3(t) )
```

$$\begin{cases} U & \text{if } t \leq T \wedge 0 < t \\ \frac{U (2T - t)}{T} & \text{if } T < t \wedge t \leq 2T \\ 0 & \text{if } 2T < t \end{cases}$$

Конволуциони интеграл (1)

Konvolucioni integral

```
syms tau
syms uC_1(t)
assume((0 < t)&(t<=T));
uC_1(t) = int(ug_1(tau) * g_uC(t-tau), tau, 0, t)
```

$$uC_1(t) = -\frac{U}{2} \left(e^{-\frac{2t}{CR}} - 1 \right)$$

```
syms i2_1(t) i1_1(t)
i1_1(t) = subs(1/R * (ug_1(t) - uC_1(t)), lhs(zamene), rhs(zamene));
i2_1(t) = i1_1(t);
u2_1(t) = simplify( -(R * i2_1(t)) )
```

$$u2_1(t) = -\frac{U}{2} - \frac{U e^{-\frac{2t}{CR}}}{2}$$

Конволуциони интеграл (2)

```
syms uc_2(t)
assume((0 < T) & (T < t) & (t <= 2*T));
uc_2(t) = int(ug_1(tau) * g_uc(t - tau), tau, sym(0), T) + int(ug_2(tau) * g_uc(t - tau), tau, T, t)

uc_2(t) =
U e-2t/(CR) (e2T/(CR) - 1) - U (2 e2T-2t/(CR) - 4) - U (2 t - CR + CR e2T-2t/(CR))  

2  

4  

4 T

simplify(subs(uc_2(t), lhs(zamene), rhs(zamene)))

ans =
- 2 U t - 5 C R U + C R U e2-2t/(CR) + 2 C R U e-2t/(CR)
4 C R

i1_2(t) = subs(1/R * (ug_2(t) - uc_2(t)), lhs(zamene), rhs(zamene));
i2_2(t) = i1_2(t);
u2_2(t) = simplify( -(R * i2_2(t)) )

u2_2(t) =
- 3 C R U - 2 U t + C R U e2-2t/(CR) + 2 C R U e-2t/(CR)
4 C R
```

Конволуциони интеграл (3)

```
syms uC_3(t)
assume((2*T < t) & (0 < T));
uC_3(t) = int(ug_1(tau) * g_uC(t - tau), tau, 0, T) + int(ug_2(tau) * g_uC(t - tau), tau, T, 2*T)
```

$$uC_3(t) = \frac{U e^{-\frac{2t}{CR}} \left(e^{\frac{2T}{CR}} - 1 \right)}{2} - \frac{U e^{\frac{2T}{CR}} e^{-\frac{2t}{CR}} \left(2T + CR - CR e^{\frac{2T}{CR}} \right)}{4T}$$

```
i1_3(t) = subs(1/R * (ug_3(t) - uC_3(t)), lhs(zamene), rhs(zamene));
i2_3(t) = i1_3(t);
syms u2_3(t)
u2_3(t) = simplify( -(R * i2_3(t)) )
```

$$u2_3(t) = \frac{U e^{-\frac{2t}{CR}} (e^2 - 1)}{2} - \frac{U e^2 e^{-\frac{2t}{CR}} (3CR - CR e^2)}{4CR}$$

```
simplify(u2_3(t))
```

$$\text{ans} = \frac{U e^{-\frac{2t}{CR}} (e^2 - 1)}{2} - \frac{U e^2 e^{-\frac{2t}{CR}} (3CR - CR e^2)}{4CR}$$

Вредности

```
vrednosti = [R == 1e3, C == 1e-6, U == 10, T == 1e-3]
```

```
vrednosti =
```

$$\left(R = 1000 \quad C = \frac{1}{1000000} \quad U = 10 \quad T = \frac{1}{1000} \right)$$

```
u2(t) = simplify(subs(piecewise((0 < t) &= T, u2_1(t),...  
                      (T < t)&(t<=2*T), u2_2(t),...  
                      (2*T < t), u2_3(t)), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)))
```

u2(t) =

$$\begin{cases} -\sigma_1 - 5 & \text{if } t \in \left(0, \frac{1}{1000}\right] \\ 5000t - \sigma_1 - \frac{5 e^{2-2000t}}{2} - \frac{15}{2} & \text{if } t \in \left(\frac{1}{1000}, \frac{1}{500}\right] \\ 5 e^{-2000t} (e^2 - 1) + 2500 e^{-2000t} e^2 \left(\frac{e^2}{1000} - \frac{3}{1000}\right) & \text{if } \frac{1}{500} < t \end{cases}$$

where

$$\sigma_1 = 5 e^{-2000t}$$

```
ug(t) = subs(ug_tot(t), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti))
```

ug(t) =

$$\begin{cases} 10 & \text{if } t \in \left(0, \frac{1}{1000}\right] \\ 20 - 10000t & \text{if } t \in \left(\frac{1}{1000}, \frac{1}{500}\right] \\ 0 & \text{if } \frac{1}{500} < t \end{cases}$$

Цртање графика одива и побуде

Crtanje grafika

```
figure
fplot( t, u2(t), [0 5e-3])
hold on
fplot( t, ug(t), [0 5e-3])
hold off
grid on
xlabel('t')
ylabel('u2(t)')
legend({'u2(t)', 'ug(t)'}))
```

