др Милка Потребић Иваниш, ред. проф., др Никола Баста, доцент, *Практикум из рачунарске анализе кола*, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, 2022.

Практикум из рачунрске анализе кола

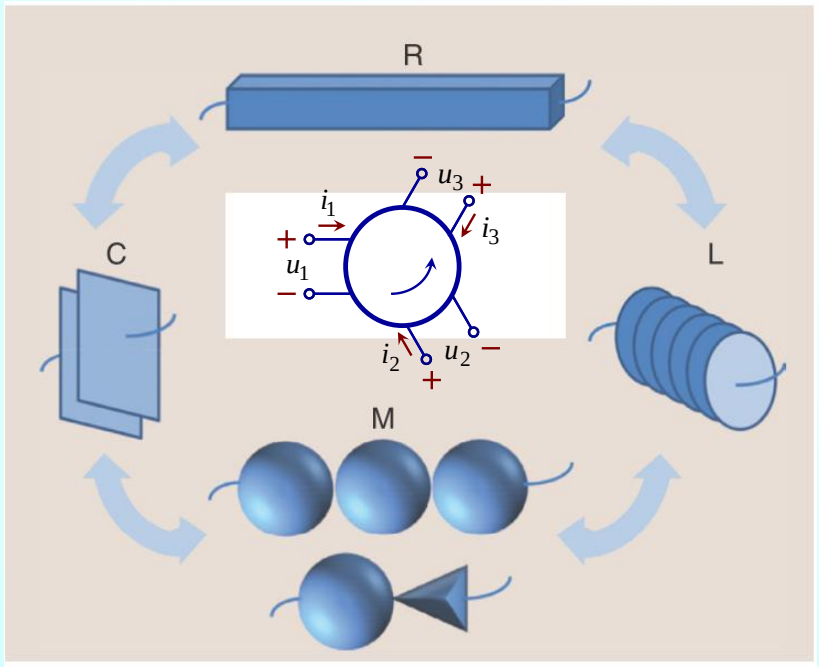

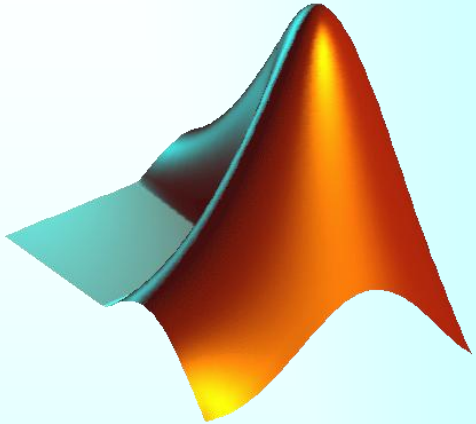

Никола Баста

Милка Потребић Иваниш

MATLAB: Simscape
Foundation Library
Utilities
Simulink

ОДРЕЂИВАЊЕ АМПЛИТУДСКЕ & ФАЗНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Филтар пропусник ниских учестаности

Вредности елемената електричног кола са слике су познате и постоји веза $L = R^2 C$.

(а) Одредити трансфер функцију (уопштену комплексну преносну функцију електричног кола, трансмитансу напона) $\underline{H}(\underline{s}) = \frac{\underline{U}(\underline{s})}{\underline{U}_g(\underline{s})}$.

(б) Нацртати амплитудску карактеристику.

(в) Одредити пропусни опсег 3 dB.

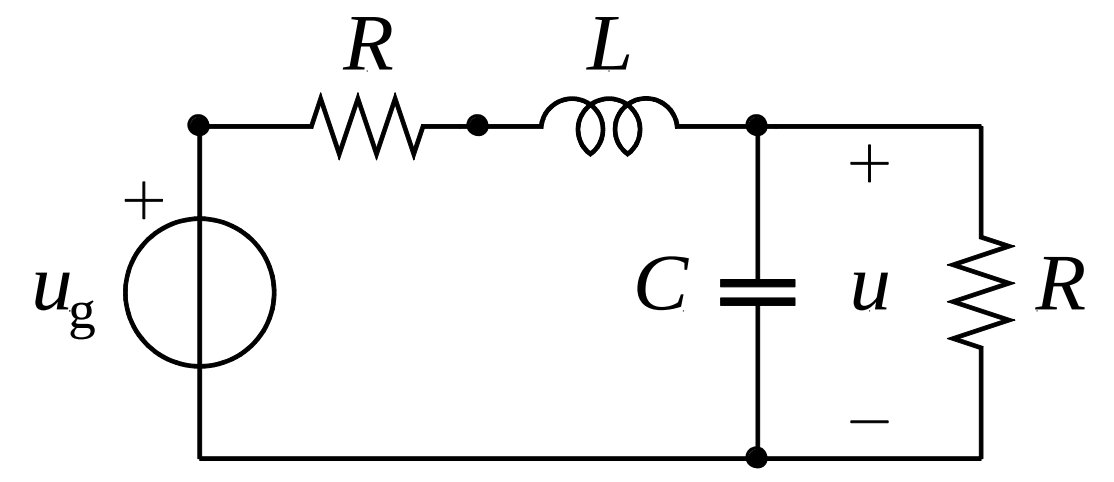

$$u_g = \sqrt{2} U_g \cos(\omega t + \theta_g)$$

Simulink, Simscape, Foundation Library, Utilities

$R_1 = R_2 = 1\,\mathrm{k\Omega}$

$L = 1\,\mathrm{mH}$

$C = 1\,\mu\mathrm{F}$

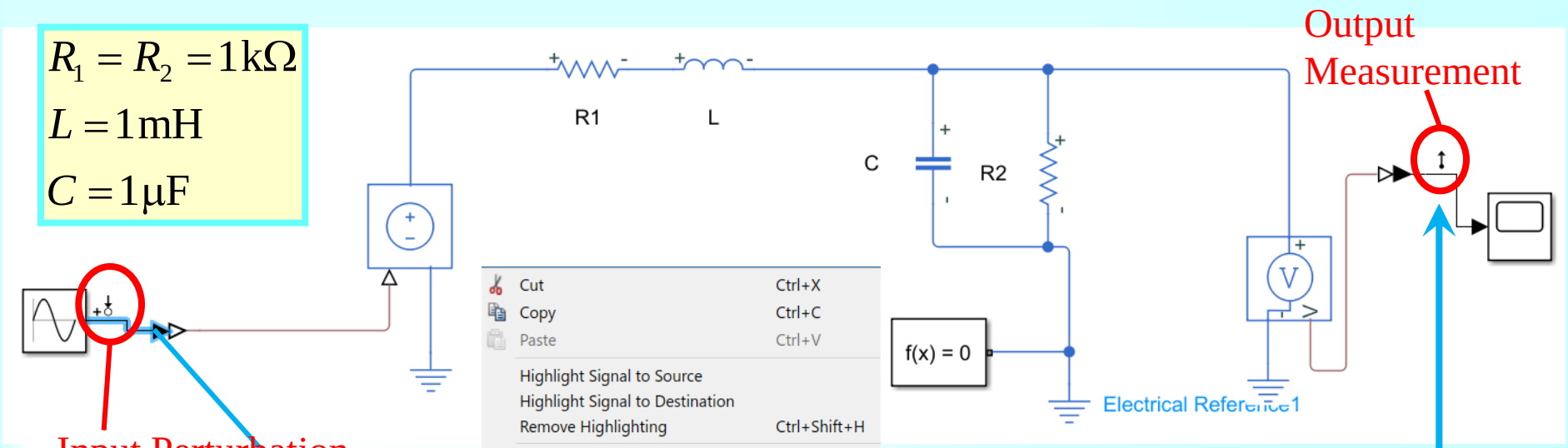

Output Measurement

Input Perturbation

AC Voltage Source

$$u_g = \sqrt{2}\,\underbrace{U_g}_{230\,\mathrm{V}} \sin(\underbrace{\omega}_{2\pi\,\underbrace{f}_{50\,\mathrm{Hz}}} t + \underbrace{\theta_g}_{\pi/2})$$

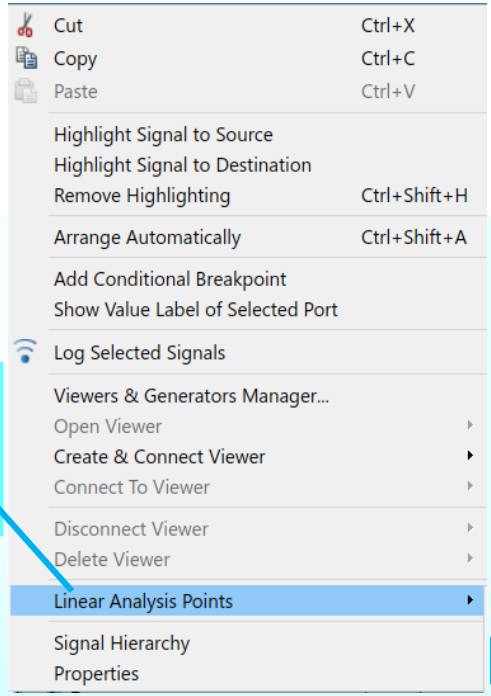

Right click

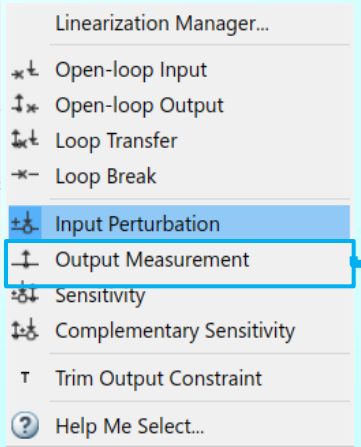

Right click

Simulink: Apps -> Model Linearizer

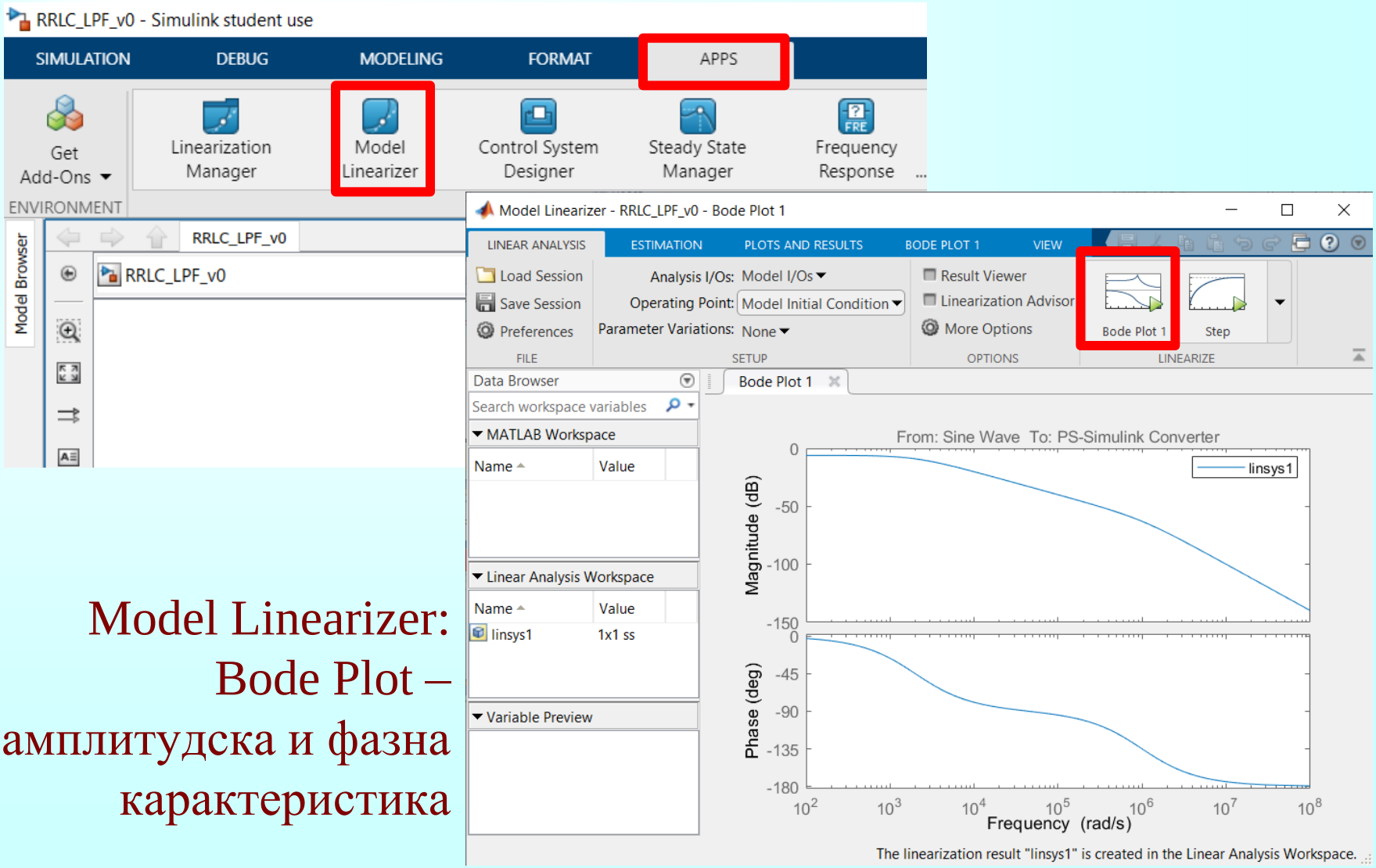

Model Linearizer: Bode Plot – амплитудска и фазна карактеристика

Одскочни одзив – Step Plot

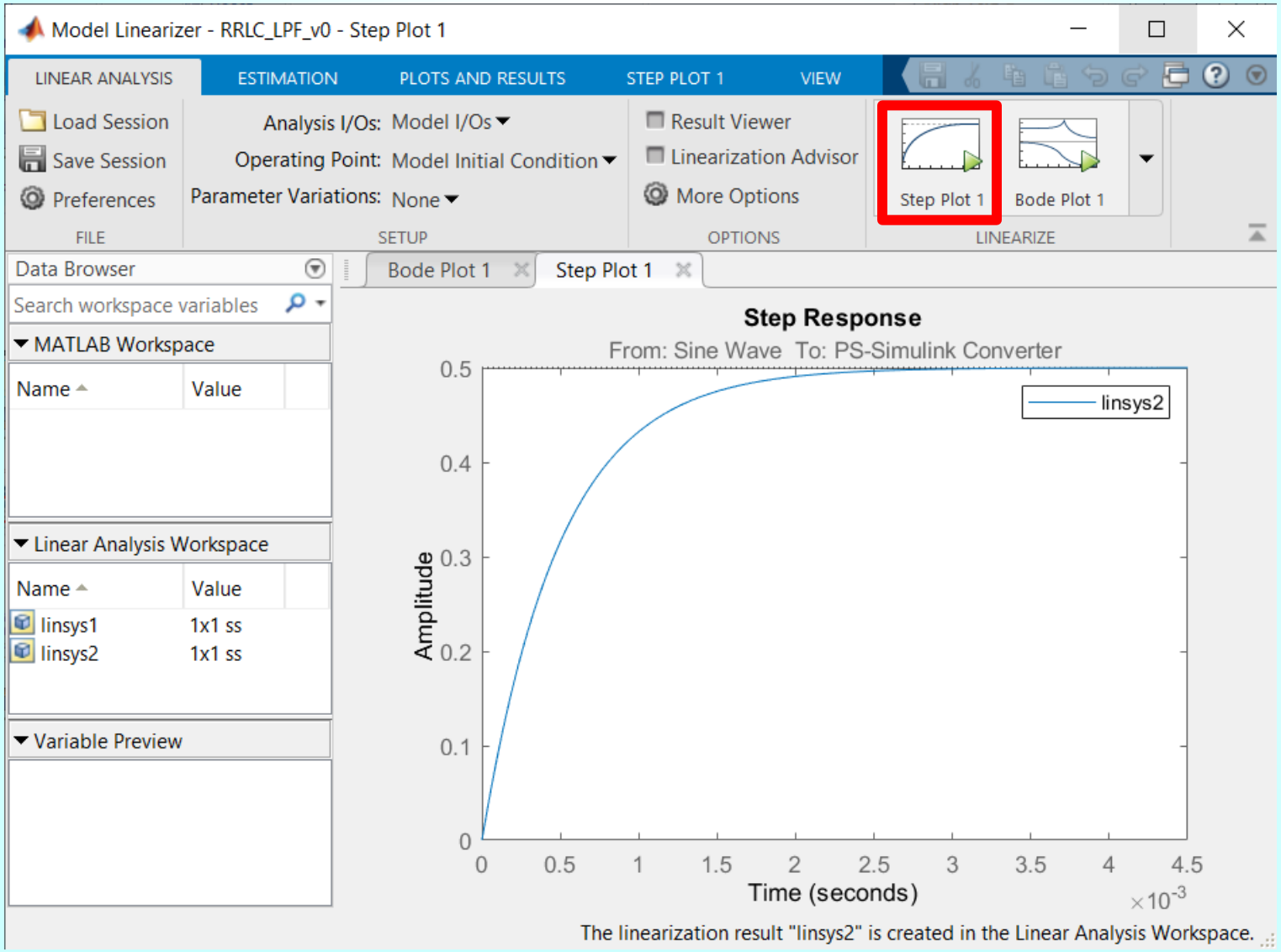

Импулсни одзив – Impulse Plot

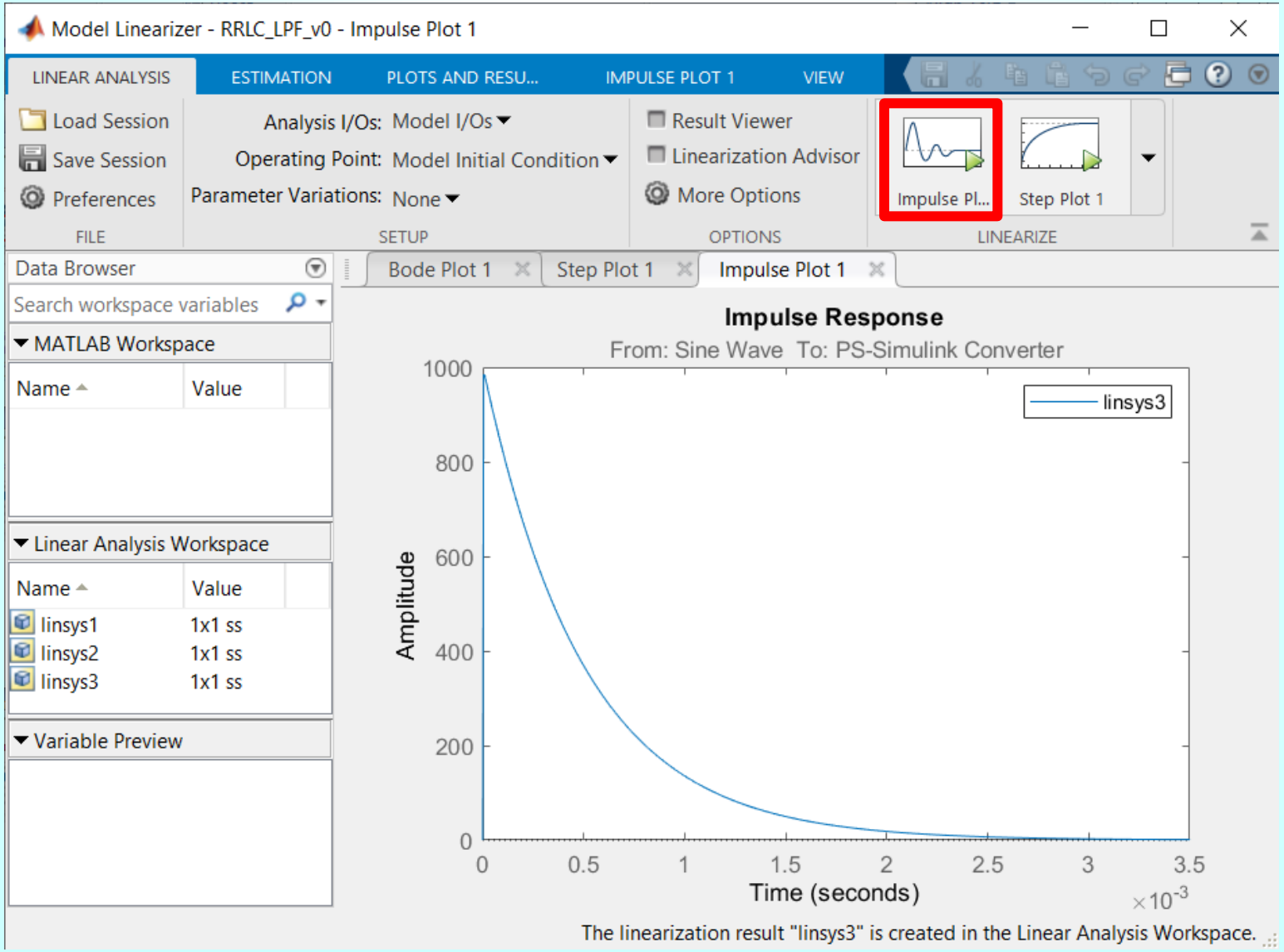

Полови и нуле трансфер функције – Pole Zero Plot

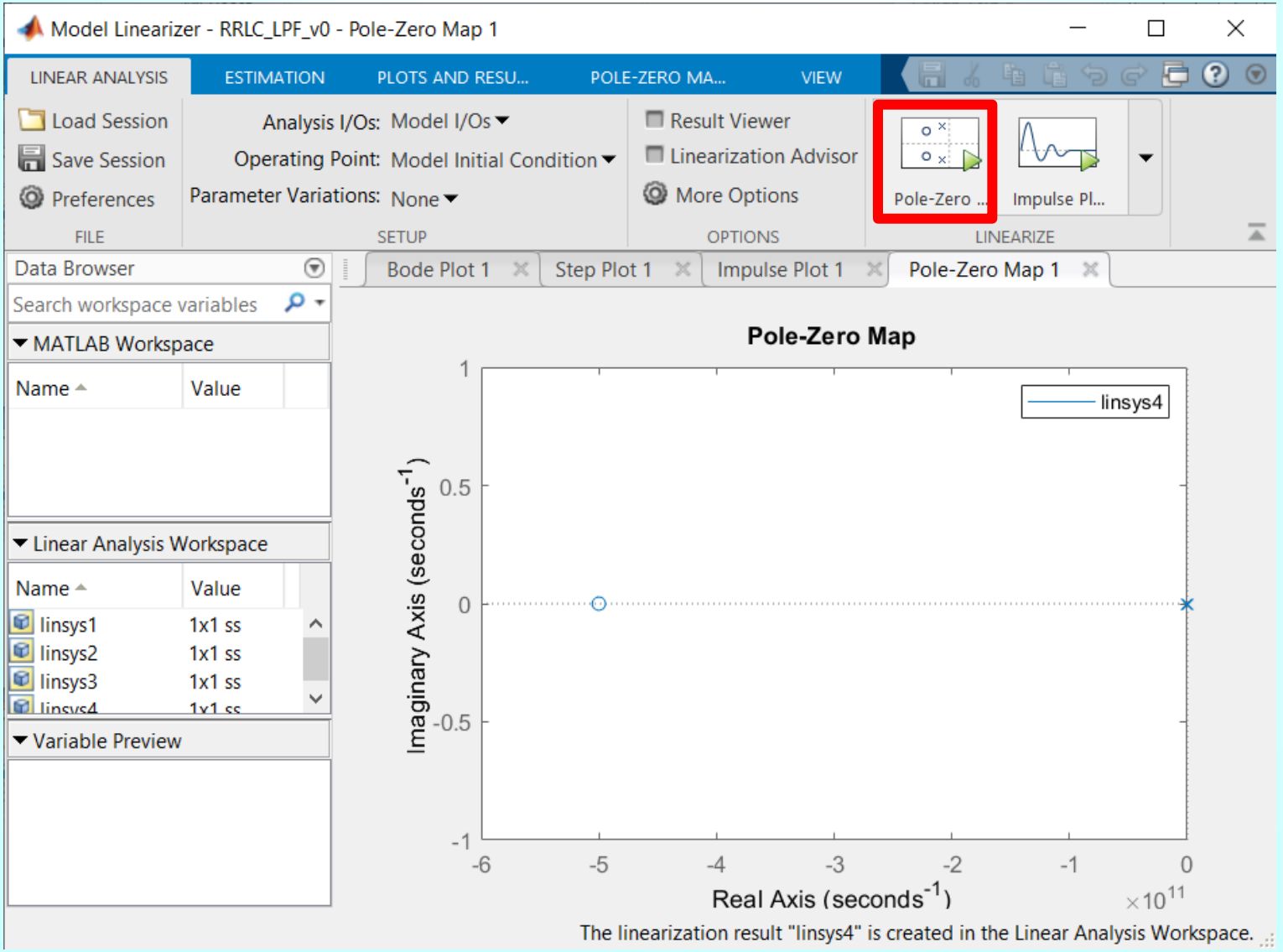

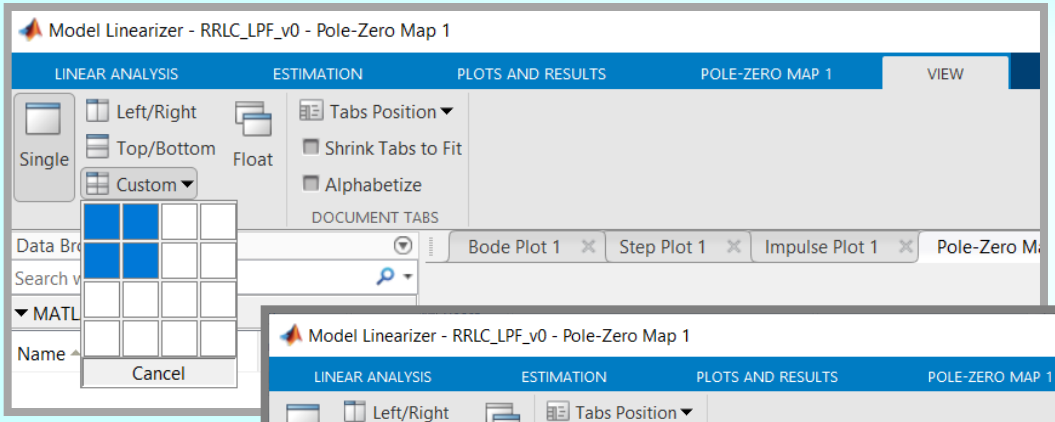

View > Custom>2x2

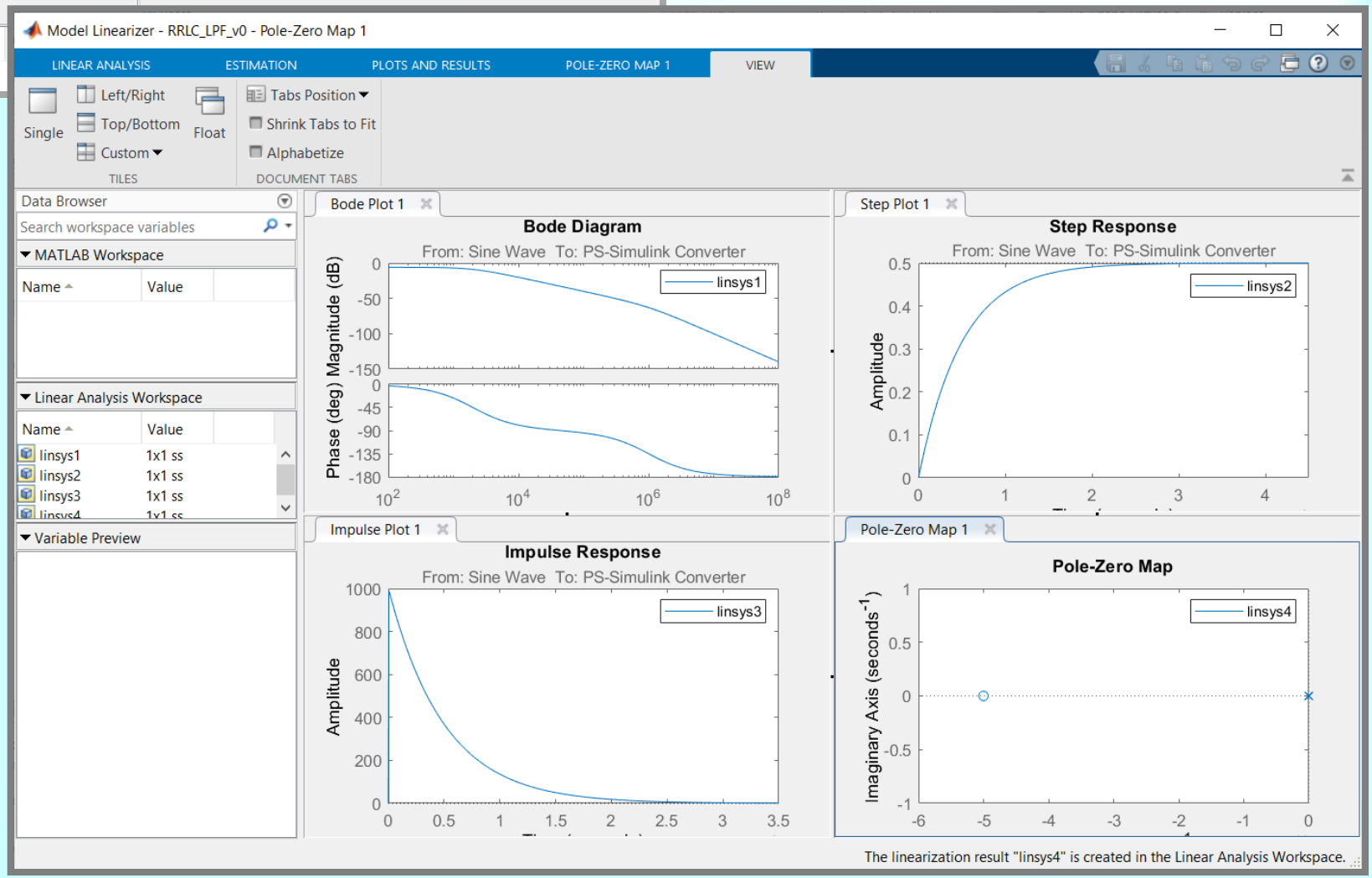

ФРЕКВЕНЦИЈСКИ ОДЗИВ

Određivanje uopštene kompleksne funkcij

```
clear variables
syms w C L R
assume(0 < R & 0 < C & 0 < L )

zamena = L == C*R^2
```

zamena = $L = C R^2$

```
vrednosti = [C == 1, R == 1]
```

vrednosti = $(C = 1 \quad R = 1)$

```
syms s
Z1 = R + s*L
```

Z1 = $R + L s$

```
Z2 = 1/(s*C + 1/R)
```

Z2 =
$$\frac{1}{C s + \frac{1}{R}}$$

```
syms H(s)
H(s) = subs(Z2/(Z1 + Z2), lhs(zamena), rhs(zamena))
```

H(s) =
$$\frac{1}{\left(C s + \frac{1}{R}\right)\left(R + \frac{1}{C s + \frac{1}{R}} + C R^2 s\right)}$$

```
simplify(H(s))
```

ТРАНСФЕР ФУНКЦИЈА

ans =
$$\frac{1}{C^2 R^2 s^2 + 2 C R s + 2}$$

Amplitudska i fazna karakteristika

```
syms Hjw(w)
Hjw(w) = simplify(subs(H(s), s, 1i*w))
```

Hjw(w) =
$$-\frac{C^2 R^2 w^2 + 2 C R w \mathrm{i} - 2}{C^4 R^4 w^4 + 4}$$

```
syms Aw(w)
Aw(w) = simplify(abs(Hjw(w)))
```

Aw(w) =
$$\frac{\left|C^2 R^2 w^2 + 2 C R w \mathrm{i} - 2\right|}{\left|C^4 R^4 w^4 + 4\right|}$$

```
syms phi(w)
phi(w) = expand(angle(Hjw(w)))
```

phi(w) =
$$\operatorname{atan2}\left(-\frac{2 C R w}{C^4 R^4 w^4 + 4}, \frac{2}{C^4 R^4 w^4 + 4} - \frac{C^2 R^2 w^2}{C^4 R^4 w^4 + 4}\right)$$

АМПЛИТУДСКА И ФАЗНА КАРАКТЕРИСТИКА

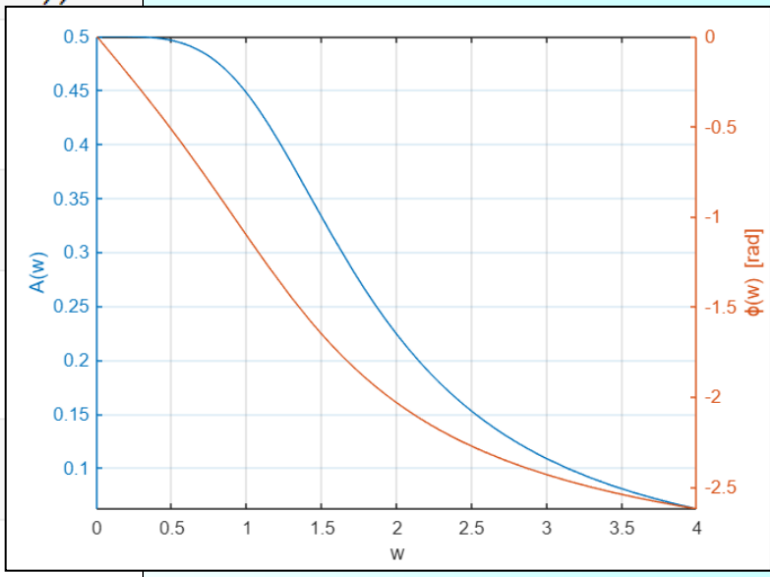


```
figure
yyaxis left
fplot(w, subs(Aw(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
ylabel('A(w)')
yyaxis right
fplot(w, subs(phi(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
ylabel('\phi(w) [rad]')


xlabel('w')
grid on
```

MATLAB: Symbolic Toolbox

Određivanje propusnog opsega

```
Aref = Aw(0)
```

Aref =

$$\frac{1}{2}$$

```
assume(0<w)
w3dB = solve(Aw(w) == Aref/sqrt(2), w)
```

w3dB =

$$\frac{\sqrt{2}}{C\,R}$$

```
BandPass3dB = [0, w3dB]
```

BandPass3dB =

$$\left(0 \quad \frac{\sqrt{2}}{C\,R}\right)$$

```
wg1 = subs(w3dB(1), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti))
```

wg1 = $\sqrt{2}$

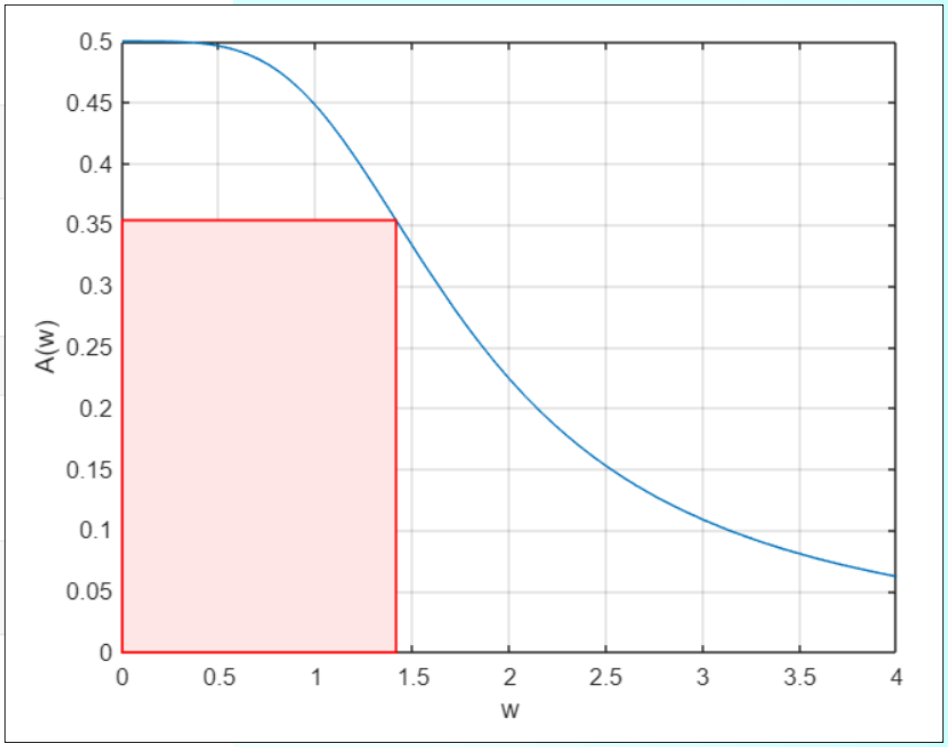

Označavanje propusnog opsega u grafiku

```
figure
fplot(w, subs(Aw(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
hold on
rectangle('Position',[0, 0, double(wg1), double(Aref/sqrt(2))],...
          'EdgeColor','r',...
          'FaceColor',[1 0.9 0.9],...
          'LineWidth',1)
hold off
ylabel('A(w)')
xlabel('w')
grid on
```

Филтар пропусник високих учестаности

Вредности елемената електричног кола са слике су познате и постоји веза $L = R^2 C$.

(а) Одредити трансфер функцију (уопштену комплексну преносну функцију електричног кола, трансмитансу напона) $\underline{H}(\underline{s}) = \frac{\underline{U}(\underline{s})}{\underline{U}_g(\underline{s})}$.

(б) Нацртати амплитудску карактеристику.

(в) Одредити пропусни опсег 3 dB.

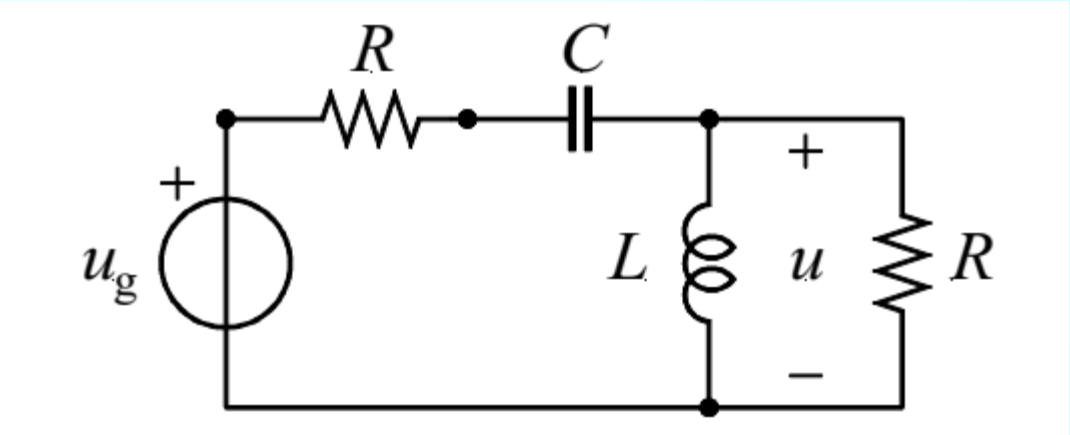

$$u_g = \sqrt{2} U_g \cos(\omega t + \theta_g)$$

Simulink, Simscape, Foundation Library, Utilities

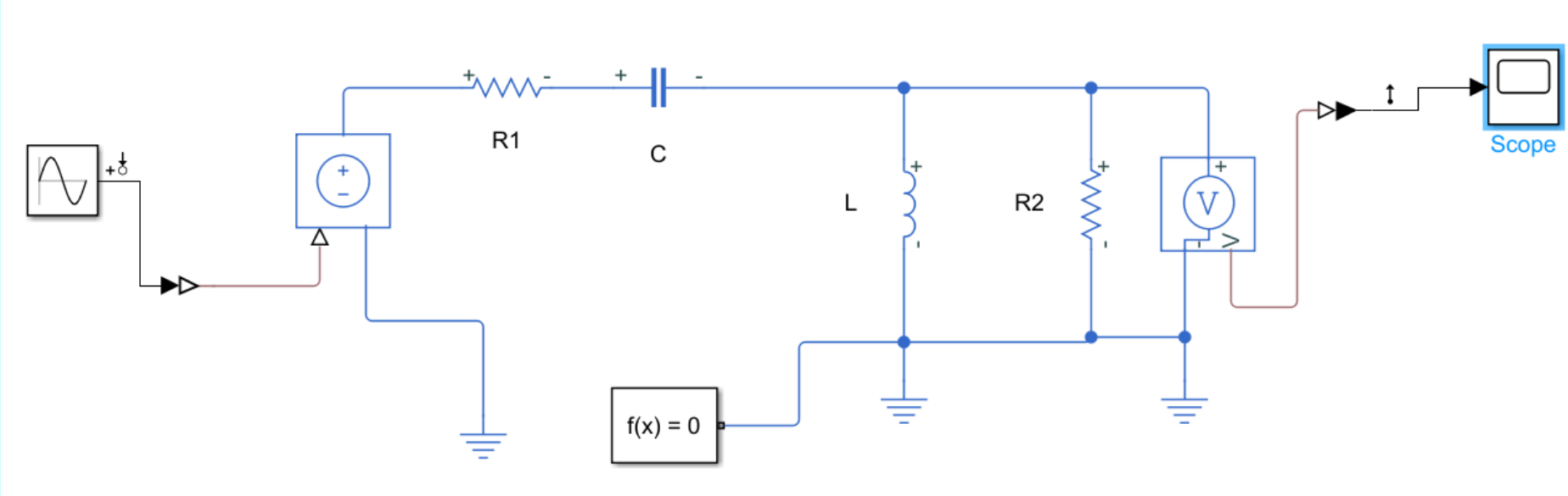

AC Voltage Source

$$u_g = \sqrt{2}\,\underbrace{U_g}_{230\,\mathrm{V}}\sin\left(\underbrace{\omega}_{2\pi\,\underbrace{f}_{50\,\mathrm{Hz}}}t + \underbrace{\theta_g}_{\pi/2}\right)$$

$$R_1 = R_2 = 1\,\mathrm{k\Omega}$$

$$L = 1\,\mathrm{mH}$$

$$C = 1\,\mu\mathrm{F}$$

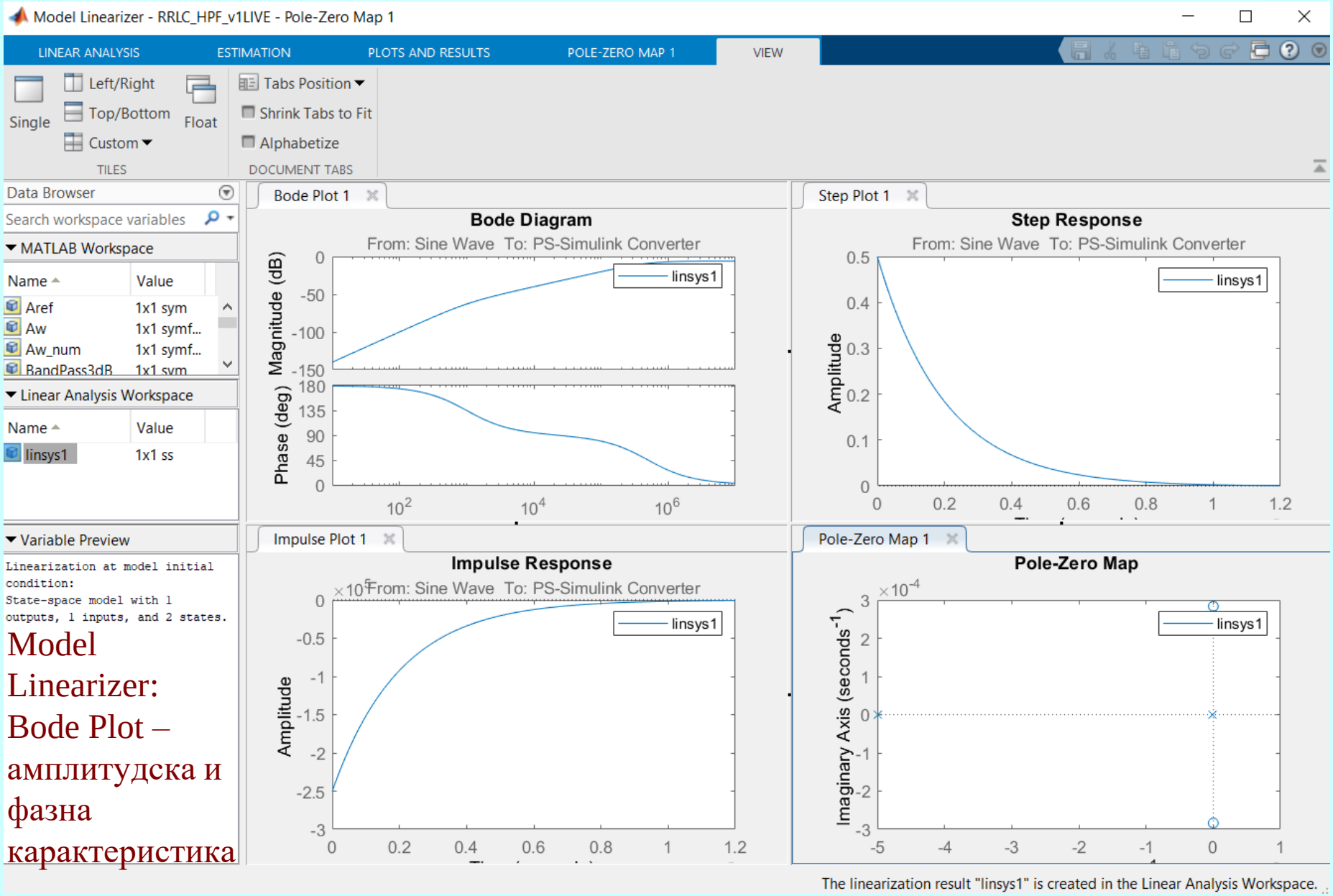

Model Linearizer: Bode Plot – амплитудска и фазна карактеристика

MATLAB: Symbolic Toolbox

Одређивање уопштене компleksне функције

```
clear variables
syms w C L R
assume(0 < R & 0 < C & 0 < L )

zamena = L == C*R^2
```

zamena = $L = C\,R^2$

```
vrednosti = [C == 1, R == 1]
```

vrednosti = $(C = 1 \quad R = 1)$

```
syms s
Z1 = R + 1/(s*C)
```

Z1 =

$$R + \frac{1}{C\,s}$$

```
Z2 = 1/(1/(s*L) + 1/R)
```

Z2 =

$$\frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{L\,s}}$$

Амплитудска и фазна карактеристика

```
syms Hjw(w)
Hjw(w) = subs(simplify(H(s)), s, 1i*w)
```

Hjw(w) =

$$-\frac{C^2\,R^2\,w^2}{-2\,C^2\,R^2\,w^2 + 2\,C\,R\,w\,\mathrm{i} + 1}$$

```
syms Aw(w)
Aw(w) = simplify(abs(Hjw(w)))
```

Aw(w) =

$$\frac{C^2\,R^2\,|w|^2}{|-2\,C^2\,R^2\,w^2 + 2\,C\,R\,w\,\mathrm{i} + 1|}$$

```
syms phi(w)
phi(w) = expand(angle(Hjw(w)))
```

phi(w) =

$$\mathrm{angle}\left(-\frac{w^2}{-2\,C^2\,R^2\,w^2 + 2\,C\,R\,w\,\mathrm{i} + 1}\right)$$

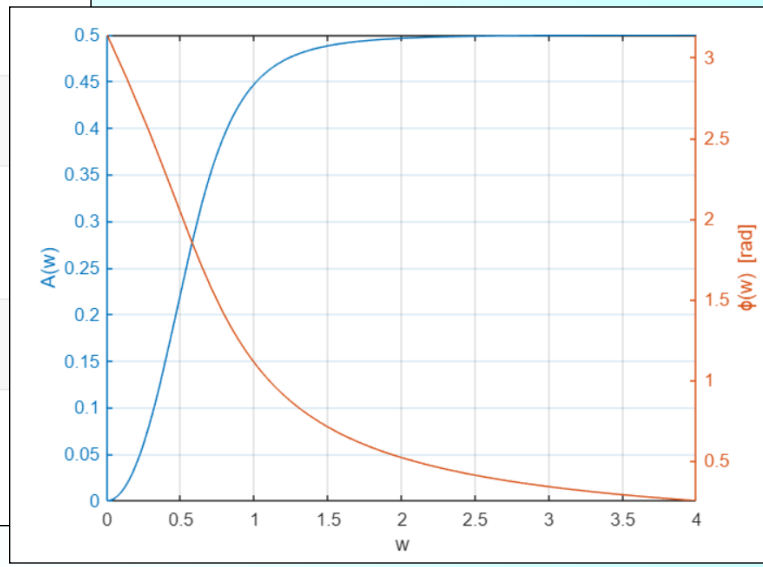


```
syms H(s)
H(s) = subs(Z2/(Z1 + Z2), lhs(zamena), rhs(zamena))
```

H(s) =

$$\frac{1}{\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{C\,R^2\,s}\right)\left(R + \frac{1}{C\,s} + \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{C\,R^2\,s}}\right)}$$

```
simplify(H(s))
```

ans =

$$\frac{C^2\,R^2\,s^2}{2\,C^2\,R^2\,s^2 + 2\,C\,R\,s + 1}$$

Crtanje amplitudske i fazne karakteristike

```
figure
yyaxis left
fplot(w, subs(Aw(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
ylabel('A(w)')
yyaxis right
fplot(w, subs(phi(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
ylabel('\phi(w) [rad]')
xlabel('w')
grid on
```

Određivanje propusnog opsega

```
Aref = limit(Aw(w), w, Inf)
```

Aref =

$$\frac{1}{2}$$

```
assume(0<w)
w3dB = solve(Aw(w) == Aref/sqrt(2), w)
```

w3dB =

$$\frac{\sqrt{2}}{2\,C\,R}$$

```
BandPass3dB = [ w3dB, Inf]
```

BandPass3dB =

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2\,C\,R}\quad \infty\right)$$

```
wg1 = subs(w3dB(1), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti))
```

wg1 =

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

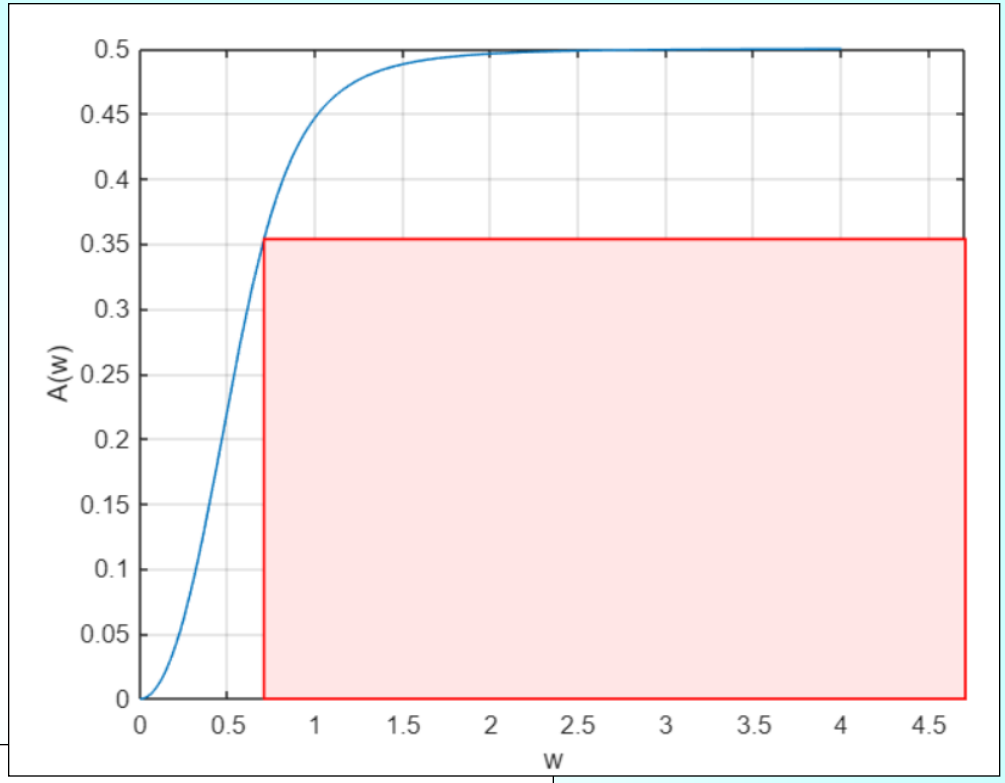

Označavanje propusnog opsega u grafiku

```
figure
fplot(w, subs(Aw(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
hold on
rectangle('Position',[double(wg1), 0, 4, double(Aref/sqrt(2)) ], ...
          'EdgeColor','r',...
          'FaceColor',[1 0.9 0.9],...
          'LineWidth',1)
hold off
ylabel('A(w)')
xlabel('w')
grid on
```

Филтар пропусник опсега учестаности

Вредности елемената електричног кола са слике су познате и постоји веза $L = R^2 C$.

(а) Одредити трансфер функцију (уопштену комплексну преносну функцију електричног кола, трансмитансу напона) $\underline{H}(\underline{s}) = \frac{\underline{U}(\underline{s})}{\underline{U}_g(\underline{s})}$.

(б) Нацртати амплитудску карактеристику.

(в) Одредити пропусни опсег 3 dB.

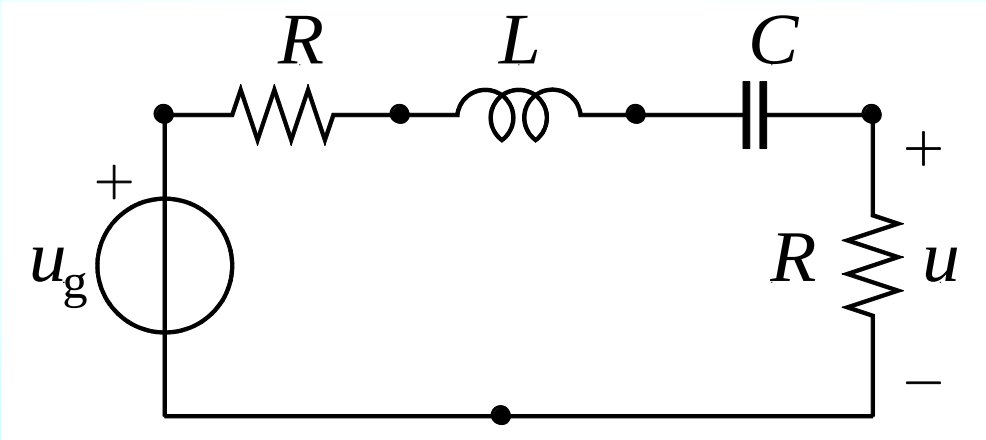

$$u_g = \sqrt{2} U_g \cos(\omega t + \theta_g)$$

Simulink Simscape Foundation Library Utilities

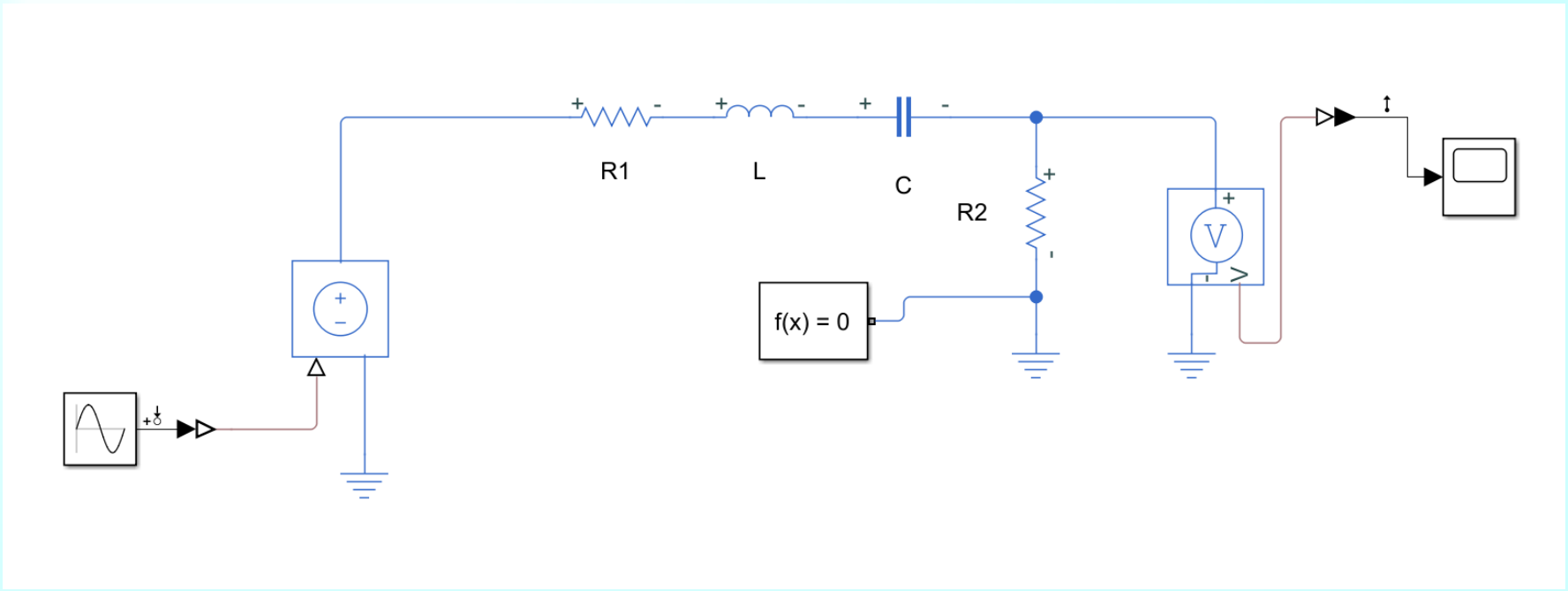

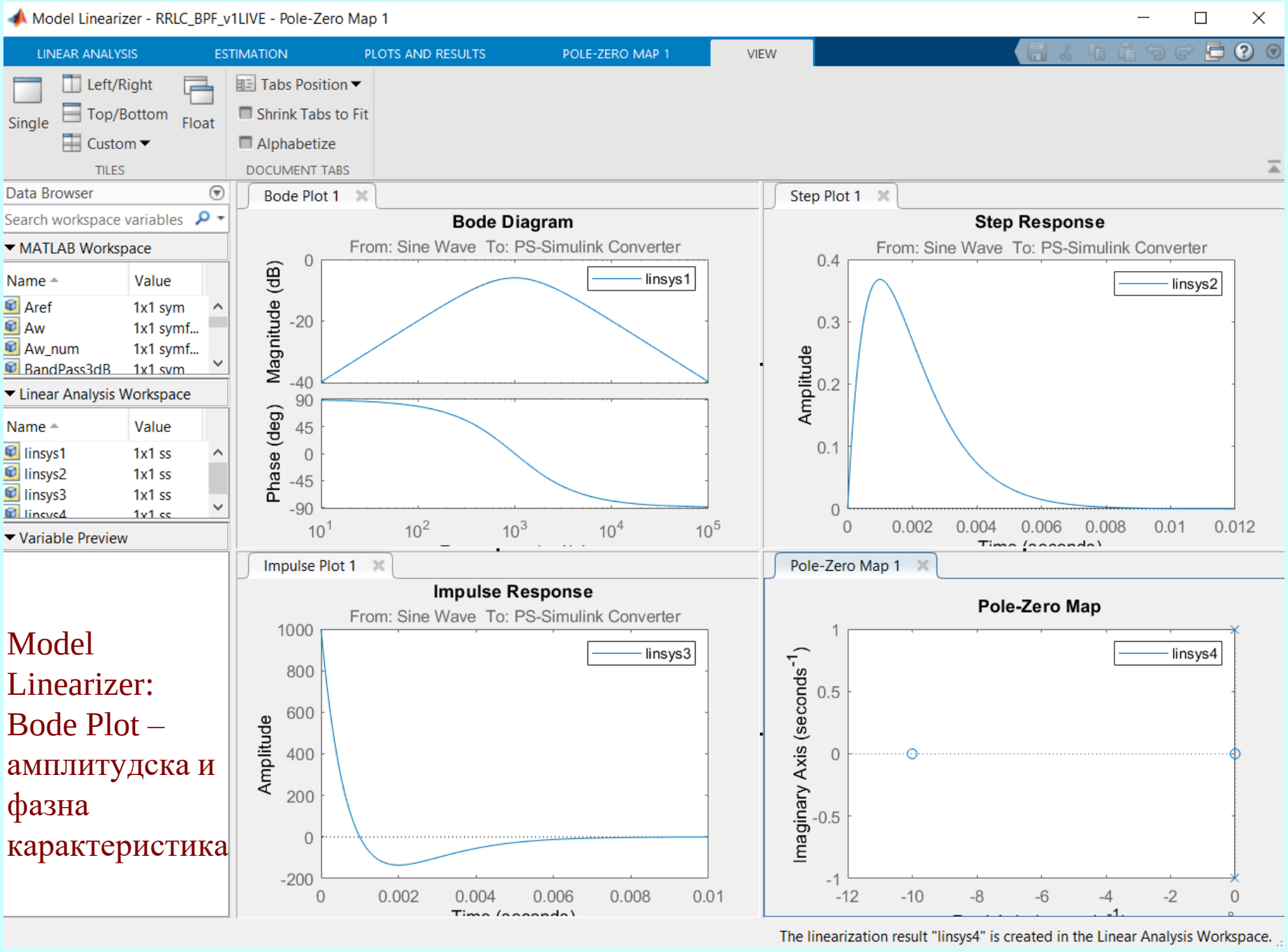

Model Linearizer: Bode Plot – амплитудска и фазна карактеристика

MATLAB: Symbolic Toolbox

Одређивање уопштене компленсне функције

```
clear variables
syms w C L R
assume(0 < R & 0 < C & 0 < L )

zamena = L == C*R^2
```

zamena = $L = C\,R^2$

```
vrednosti = [C == 1, R == 1]
```

vrednosti = $(C = 1 \quad R = 1)$

```
syms s H(s)
H(s) = simplify(subs(R/(R + s*L + 1/(s*C) + R), lhs(zamena), rhs(zamena)))
```

H(s) =

$$\frac{C\,R\,s}{(C\,R\,s+1)^2}$$

Амплитудска и фазна карактеристика

```
syms Hjw(w)
Hjw(w) = simplify(subs(H(s), s, 1i*w))
```

Hjw(w) =

$$\frac{C\,R\,w\,\mathrm{i}}{(1+C\,R\,w\,\mathrm{i})^2}$$

```
syms Aw(w)
assume(0 < w)
Aw(w) = simplify(abs(Hjw(w)))
```

Aw(w) =

$$\frac{C\,R\,w}{|1+C\,R\,w\,\mathrm{i}|^2}$$

```
syms phi(w)
phi(w) = angle(Hjw(w))
```

phi(w) =

$$\mathrm{angle}\left(\frac{w\,\mathrm{i}}{(1+C\,R\,w\,\mathrm{i})^2}\right)$$

Crtanje amplitudske i fazne karakteristike

```
figure

yyaxis left
fplot(w, subs(Aw(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
ylabel('A(w)')

yyaxis right
fplot(w, subs(phi(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
ylabel('\phi(w) [rad]')
xlabel('w')
grid on
```

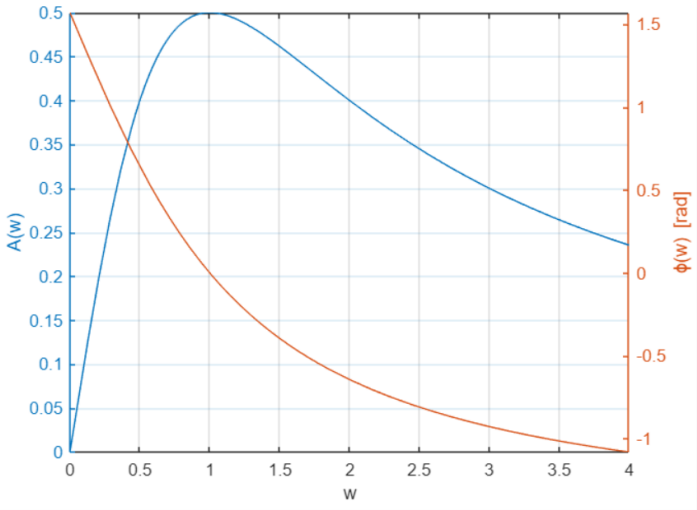

Филтар непропусник опсега учестаности

Вредности елемената електричног кола са слике су познате и постоји веза $L = R^2 C$.

(а) Одредити трансфер функцију (уопштену комплексну преносну функцију електричног кола, трансмитансу напона) $\underline{H}(\underline{s}) = \frac{\underline{U}(\underline{s})}{\underline{U}_g(\underline{s})}$.

(б) Нацртати амплитудску карактеристику.

(в) Одредити пропусни опсег 3 dB.

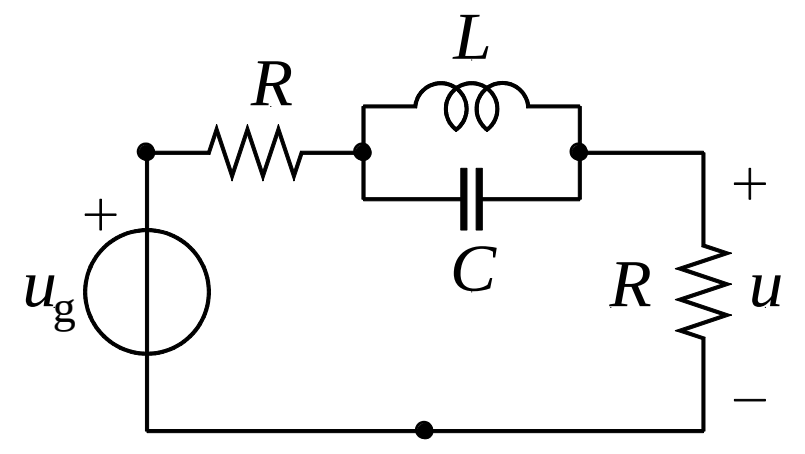

$$u_g = \sqrt{2} U_g \cos(\omega t + \theta_g)$$

Simulink Simscape Foundation Library Utilities

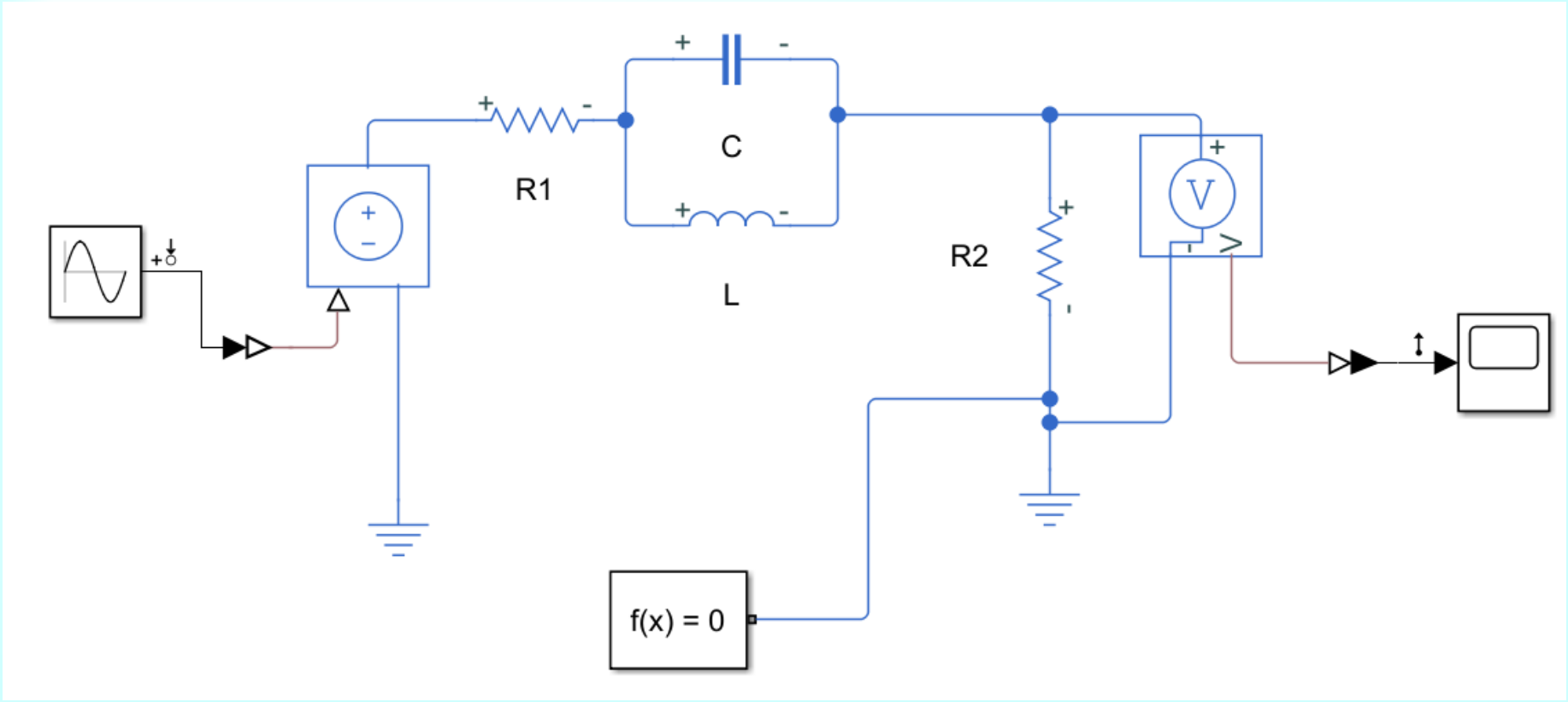

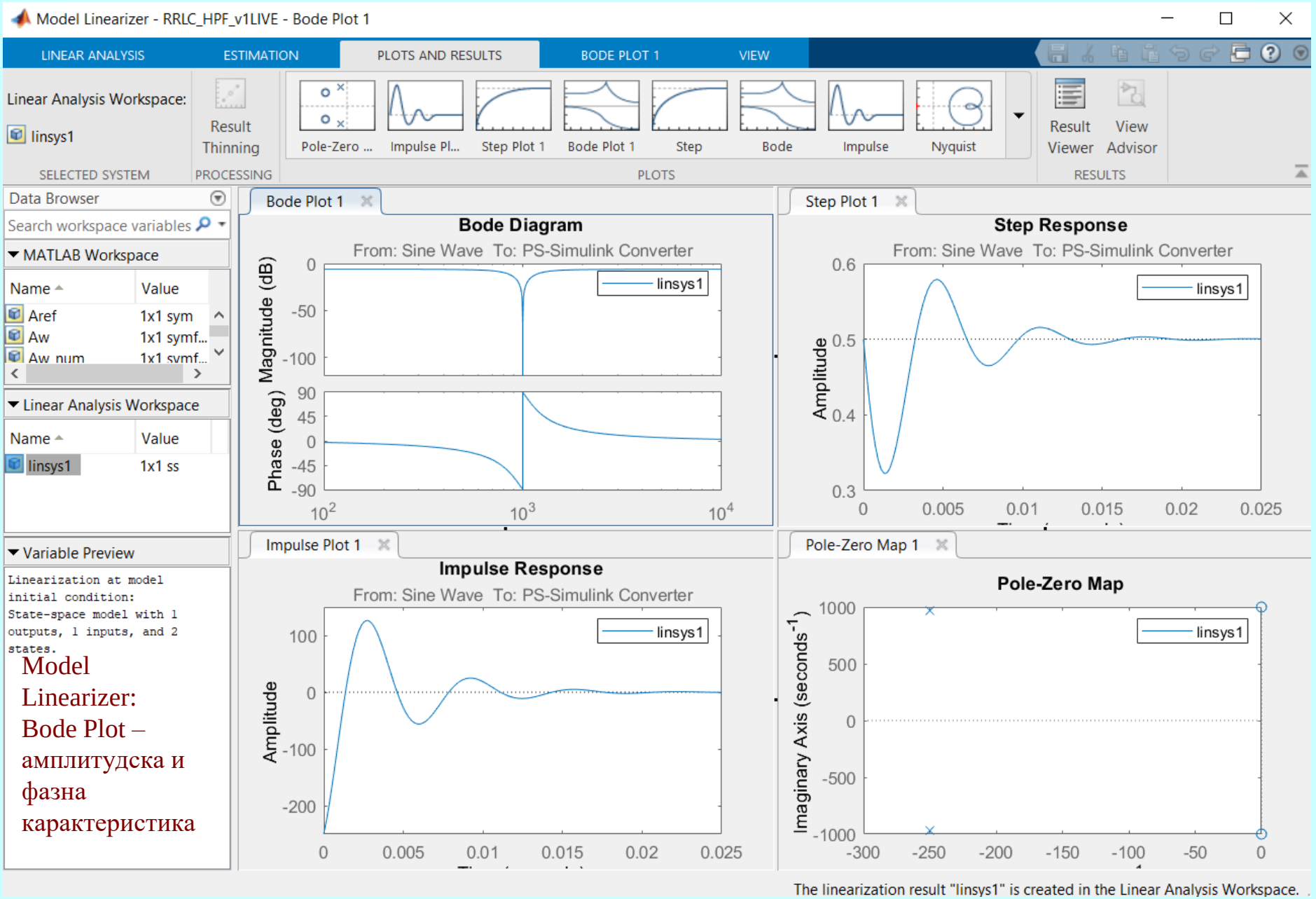

Model Linearizer: Bode Plot – амплитудска и фазна карактеристика

Одређивање уопштене компleксне функције

```
clear variables
syms w C L R
assume(0 < R & 0 < C & 0 < L )

zamena = L == C*R^2
```

zamena = $L = C R^2$

```
vrednosti = [C == 1, R == 1]
```

vrednosti = $(C = 1 \quad R = 1)$

```
syms s H(s)
H(s) = simplify(subs(R/(R + 1/(1/(s*L) + s*C) + R), lhs(zamena), rhs(zamen
```

H(s) =

$$\frac{C^2 R^2 s^2 + 1}{2 C^2 R^2 s^2 + C R s + 2}$$

MATLAB: Symbolic Toolbox

Амплитудска и фазна карактеристика

```
syms Hjw(w)
Hjw(w) = simplify(subs(H(s), s, 1i*w))
```

Hjw(w) =

$$-\frac{C^2 R^2 w^2 - 1}{-2 C^2 R^2 w^2 + C R w \mathrm{i} + 2}$$

```
syms Aw(w)
assume(0 < w)
Aw(w) = simplify(abs(Hjw(w)))
```

Aw(w) =

$$\frac{|C^2 R^2 w^2 - 1|}{|-2 C^2 R^2 w^2 + C R w \mathrm{i} + 2|}$$

```
syms phi(w)
phi(w) = angle(Hjw(w))
```

phi(w) =

$$\mathrm{angle}\left(-\frac{C^2 R^2 w^2 - 1}{-2 C^2 R^2 w^2 + C R w \mathrm{i} + 2}\right)$$

Цртање амплитудске и фазне карактеристике

```
figure

yyaxis left
fplot(w, subs(Aw(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
ylabel('A(w)')

yyaxis right
fplot(w, subs(phi(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
ylabel('\phi(w) [rad]')
xlabel('w')
grid on
```

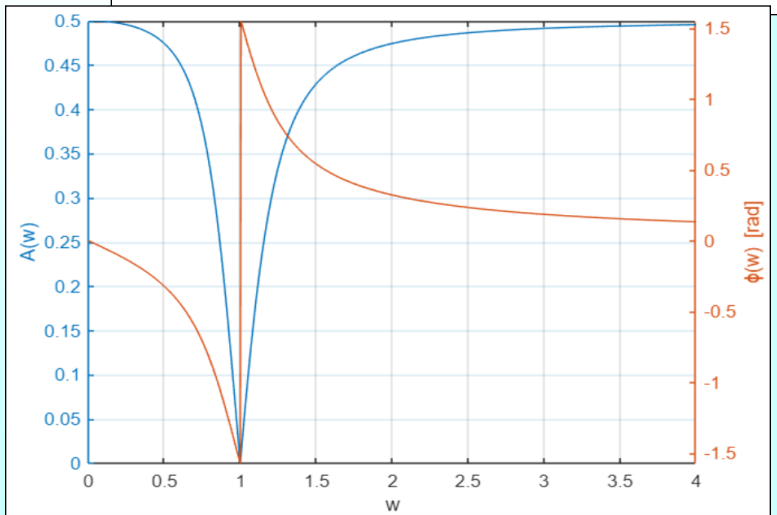

Određivanje propusnog opsega

```
syms Aw_num(w)
Aref = Aw(0)
```

Aref =

$$\frac{1}{2}$$

```
assume(w>0)
w3dB = expand(solve(Aw(w) == Aref/sqrt(2), w))
```

w3dB =

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{\frac{9}{2}-\frac{\sqrt{17}}{2}}}{2\,C\,R} \\ \frac{\sqrt{\frac{\sqrt{17}}{2}+\frac{9}{2}}}{2\,C\,R} \end{pmatrix}$$

```
Aw_num(w) = subs(Aw, lhs(vrednosti), rhs(vrednosti))
```

Aw_num(w) =

$$\frac{|w^2-1|}{\sqrt{w^2+(2\,w^2-2)^2}}$$

```
wg1 = subs(w3dB(1), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti))
```

wg1 =

$$\frac{\sqrt{\frac{9}{2}-\frac{\sqrt{17}}{2}}}{2}$$

```
wg2 = subs(w3dB(2), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti))
```

wg2 =

$$\frac{\sqrt{\frac{\sqrt{17}}{2}+\frac{9}{2}}}{2}$$

Označavanje propusnog opsega u grafiku

```
figure
fplot(w, subs(Aw(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,4])
hold on
rectangle('Position',[0, 0, double(wg1),  double(Aref/sqrt(2))],...
          'EdgeColor','r',...
          'FaceColor',[1 0.9 0.9],...
          'LineWidth',1)
rectangle('Position',[double(wg2), 0, double(4-wg2), double(Aref/sqrt(2))],...
          'EdgeColor','r',...
          'FaceColor',[1 0.9 0.9],...
          'LineWidth',1)
hold off
ylabel('A(w)')
xlabel('w')
grid on
```

MATLAB: Symbolic Toolbox

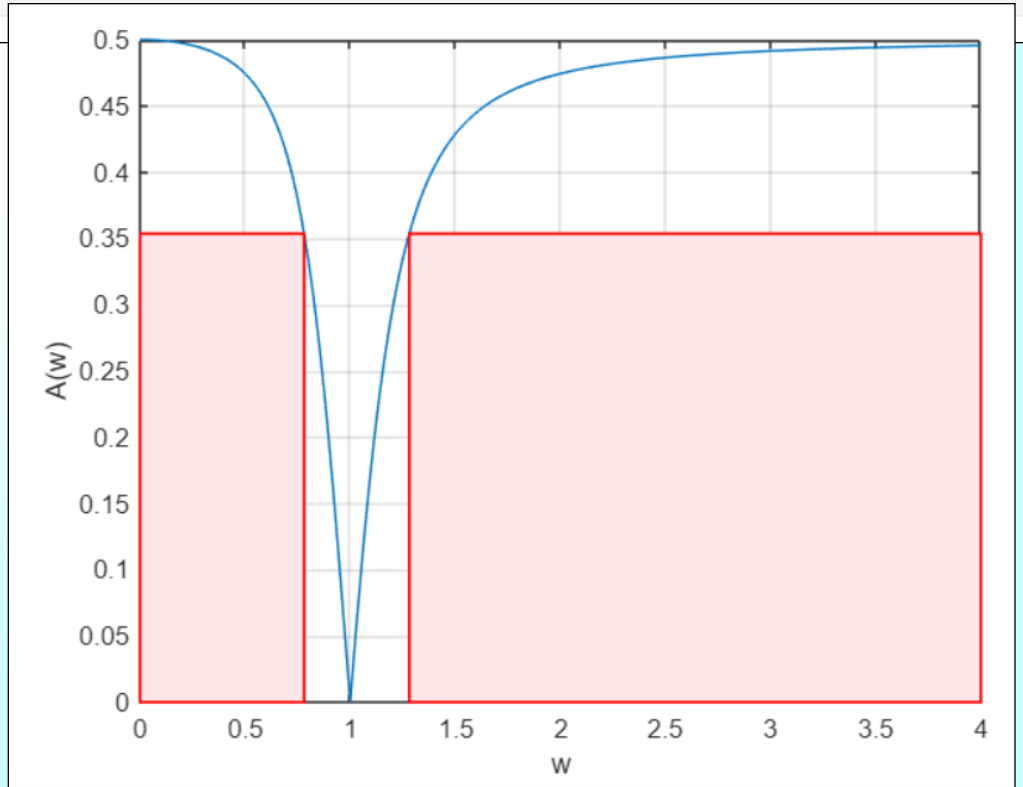

Устаљен сложеноперіодичан одзив

Електрично коло са слике има познате вредности елемената:

$L_1 = L$, $L_2 = 2L$,

$C_1 = C$, $C_2 = 2C$,

$R_1 = R_2 = R$.

Побуда (екситација) је $i_g(t) = I_m + I_m \cos(\frac{1}{2\sqrt{CL}}t) + I_m \sin(\frac{1}{\sqrt{CL}}t)$

Одзив је устаљен.

(а) Одредити напон отпорника R_2.

(б) Одредити напон струјног извора (струјног генератора).

(б) Ког реда је ово коло?

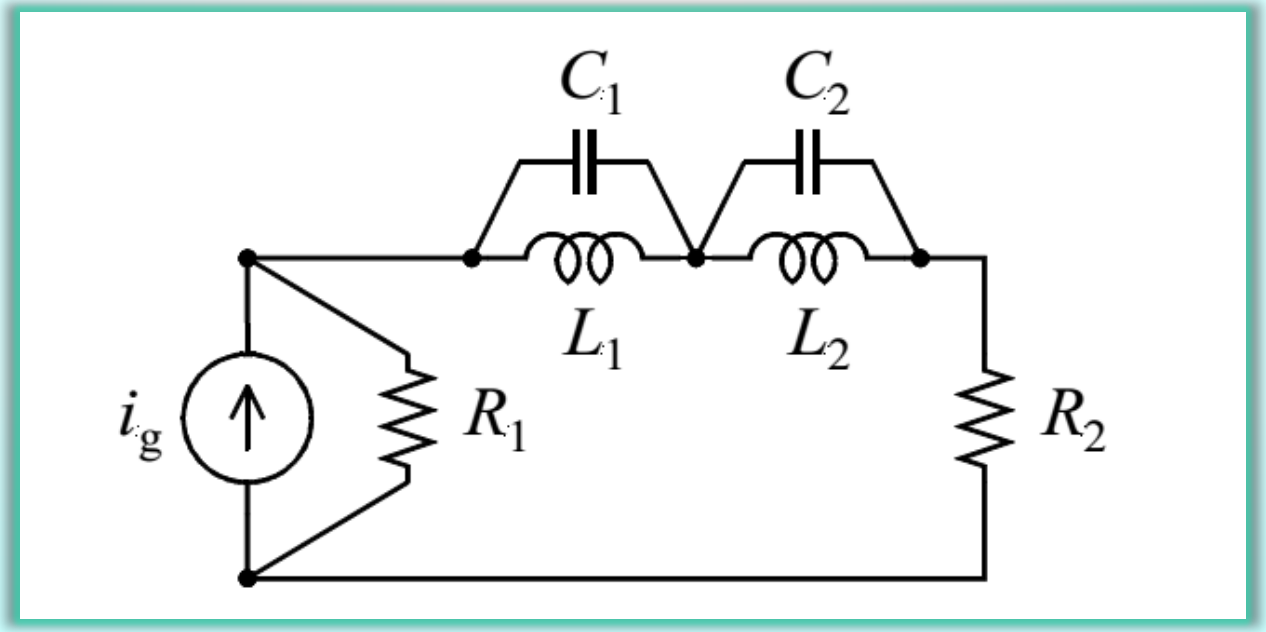

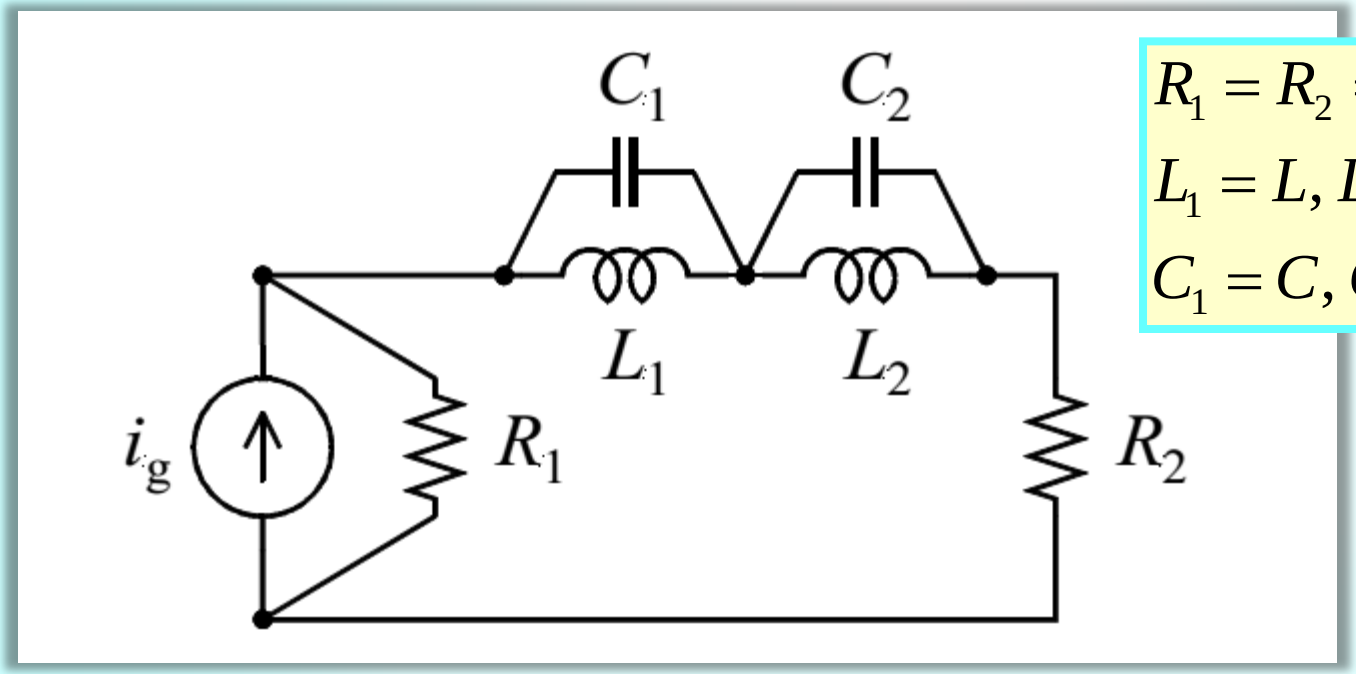

$$R_1 = R_2 = 1\,\mathrm{k\Omega}$$
$$L_1 = L,\ L_2 = 2L,\ L = 0.5\,\mathrm{mH}$$
$$C_1 = C,\ C_2 = 2C,\ C = 5\,\mu\mathrm{F}$$

$$i_g(t) = \underbrace{I_\mathrm{m}}_{1\mathrm{A}} + I_\mathrm{m}\cos(\omega_1 t) + I_\mathrm{m}\sin(\omega_2 t)$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} = \frac{1}{2\sqrt{LC}} = 10^4\ \mathrm{rad/s}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\cdot 10^4\ \mathrm{rad/s}$$

Simulink Simscape > Foundation Library, Utilities

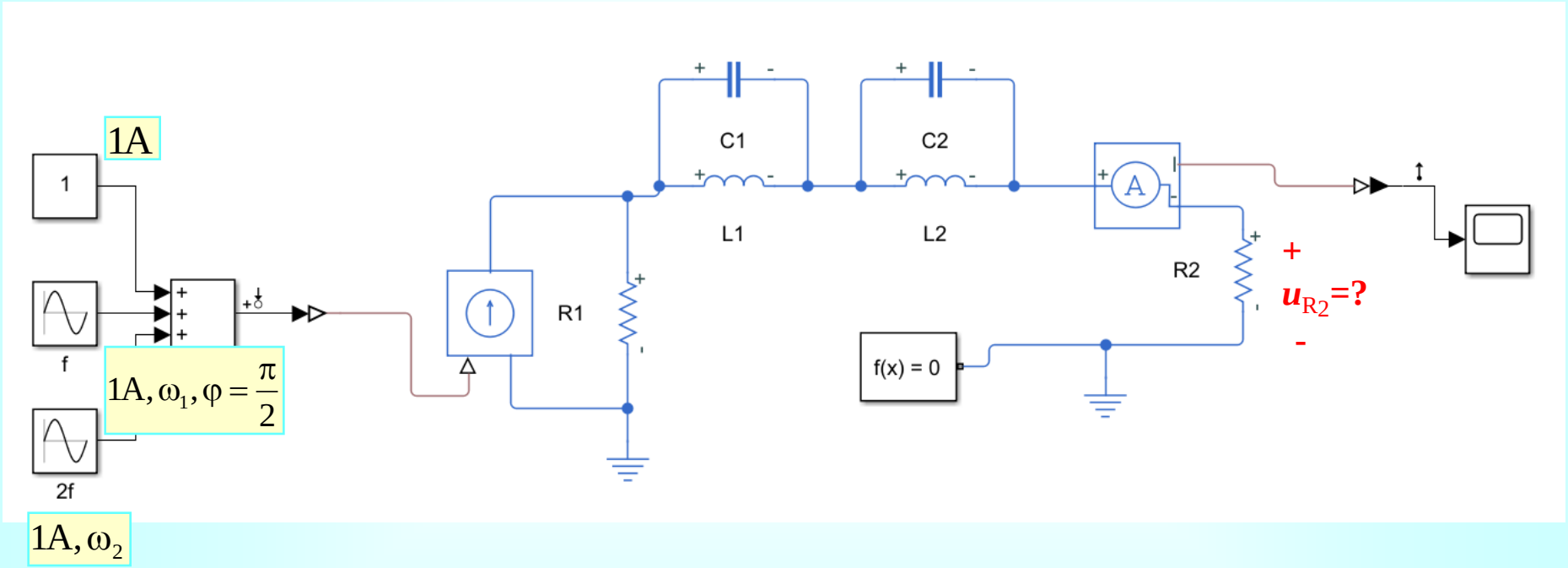

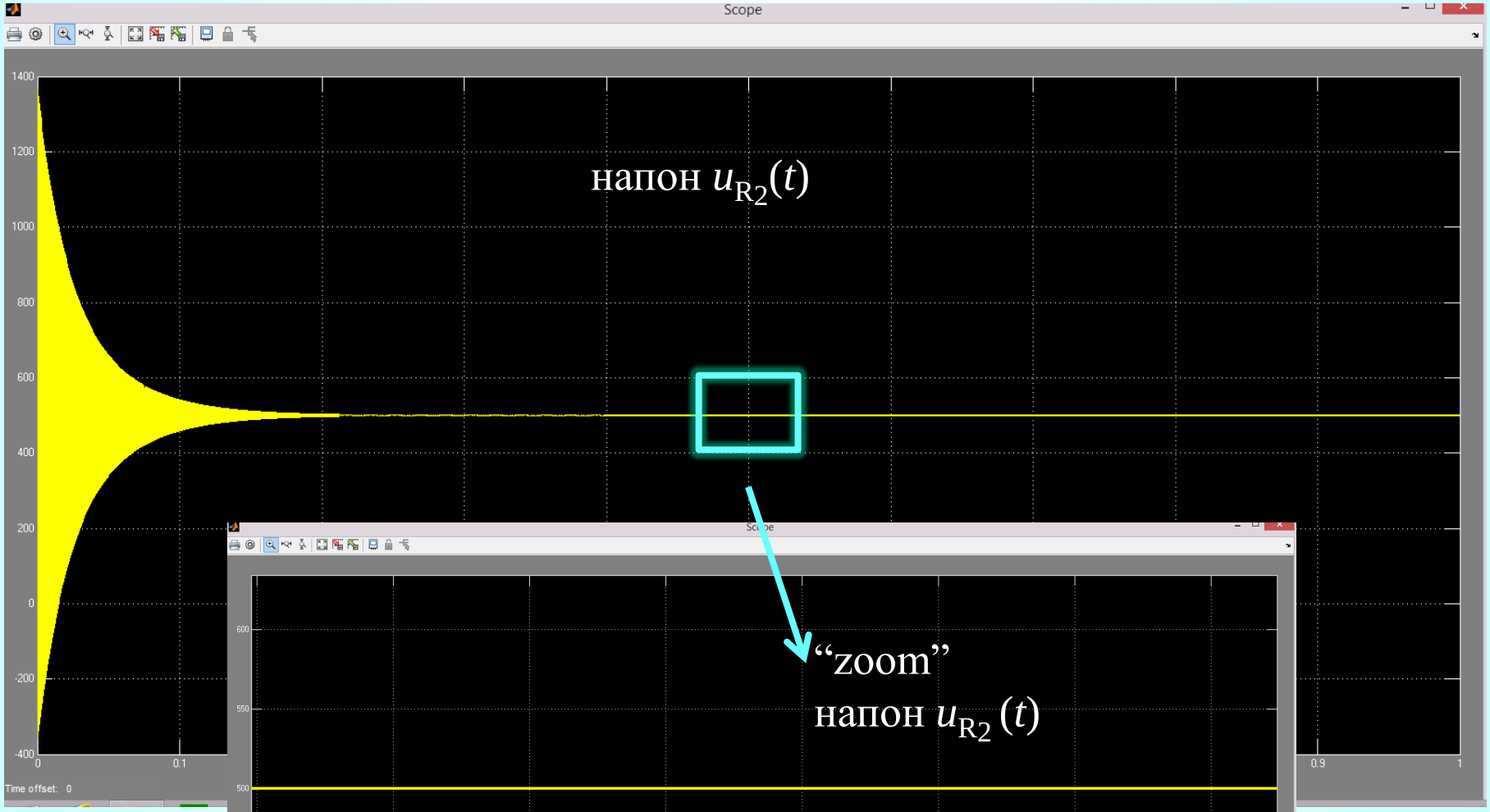
Scope
напон $u_{R_2}(t)$
“zoom”
напон $u_{R_2}(t)$

```
clear variables
close all

syms C C1 C2 I_m L L1 L2 R R1 R2
assume(0 < L1 & 0 < L2 & 0 < C1 & 0 < C2 & 0 < R1 & 0 < R2 & 0 < L & 0 < C & 0 < R & 0 < I_m)
```

Frekvencije, pobude, zamene

```
zamene = [L1 == L, C1 == C, L2 == 2 * L, C2 == 2*C, R1 == R, R2 == R]
```

zamene =

$$\left(L_1 = L \quad C_1 = C \quad L_2 = 2\,L \quad C_2 = 2\,C \quad R_1 = R \quad R_2 = R\right)$$

```
syms w0 w1 w2 I_g0 I_g1 I_g2

pobuda = [I_g0 == I_m,  I_g1 == I_m/sqrt(2),  I_g2 == I_m/sqrt(2) * exp(-1i*pi/sym(2))]
```

pobuda =

$$\left(I_{g0} = I_m \quad I_{g1} = \frac{\sqrt{2}\,I_m}{2} \quad I_{g2} = -\frac{\sqrt{2}\,I_m\,\mathrm{i}}{2}\right)$$

```
frekvencije = [w0 == 0, w1 == 1/(2*sqrt(L*C)), w2 == 1/sqrt(L*C)]
```

frekvencije =

$$\left(w_0 = 0 \quad w_1 = \frac{1}{2\sqrt{C}\,\sqrt{L}} \quad w_2 = \frac{1}{\sqrt{C}\,\sqrt{L}}\right)$$

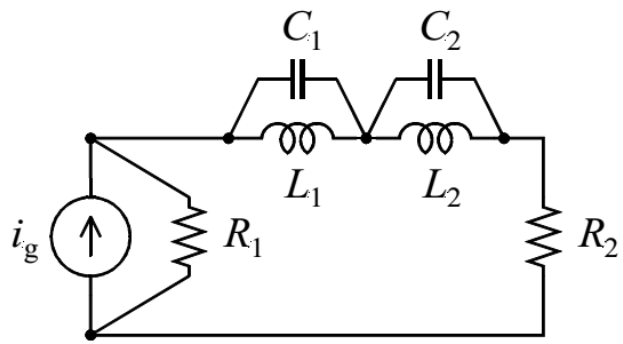

Određivanje kompleksne funkcije UR2

```
syms UR2(s) I_g
UR2(s) = (R1*I_g*R2)/(R1 + 1/(s*C1 + 1/(s*L1)) + 1/(s*C2 + 1/(s*L2)) + R2)
```

UR2(s) =

$$\frac{I_g\,R_1\,R_2}{R_1 + R_2 + \dfrac{1}{C_1\,s + \dfrac{1}{L_1\,s}} + \dfrac{1}{C_2\,s + \dfrac{1}{L_2\,s}}}$$

```
syms UR2_jw(w)
UR2_jw(w) = simplify(subs(subs(UR2(s), lhs(zamene), rhs(zamene)), s, 1i*w))
```

UR2_jw(w) =

$$\frac{I_g\,R^2\,(4\,C^2\,L^2\,w^4 - 5\,C\,L\,w^2 + 1)}{8\,R\,C^2\,L^2\,w^4 - 6\,C\,L^2\,w^3\,\mathrm{i} - 10\,R\,C\,L\,w^2 + 3\,L\,w\,\mathrm{i} + 2\,R}$$

Хармоници, Временски домен

```
UR2_0 = simplify(subs(subs(subs(UR2_jw(w), [w I_g], [w0 I_g0]), lhs(frekvencije), rhs(frekvencije)), lhs(pobuda), rhs(pobuda)))
```

UR2_0 =

$$\frac{I_m R}{2}$$

```
UR2_wg1 = simplify(subs(subs(subs(UR2_jw(w), [w I_g], [w1 I_g1]), lhs(frekvencije), rhs(frekvencije)), lhs(pobuda), rhs(pobuda)))
```

```
UR2_wg1 = 0
```

```
UR2_wg2 = simplify(subs(subs(subs(UR2_jw(w), [w I_g], [w2 I_g2]), lhs(frekvencije), rhs(frekvencije)), lhs(pobuda), rhs(pobuda)))
```

```
UR2_wg2 = 0
```

Vremenski domen za uR2

```
syms U0 Uwg1 Uwg2
syms uR2(t)

uR2(t) = subs(UR2_0 + sqrt(2)*abs(UR2_wg1)*cos(w1*t + angle(UR2_wg1)) + sqrt(2)*abs(UR2_wg2)*cos(w2*t + angle(UR2_wg2)), lhs(frekvencije), rhs(frekvencije))
```

uR2(t) =

$$\frac{I_m R}{2}$$

Одређивање компleксне функције UR1

```
syms Z(s)
Z(s) = simplify(1/(s * C1 + 1/(s*L1)) + 1/(s*C2 + 1/(s*L2)) + R2)
```

Z(s) =

$$R_2+\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1}+\frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2+1}$$

```
syms UR1(s)
UR1(s) = expand(subs( I_g*R1*Z(s)/(R1 + Z(s)), lhs(zamene), rhs(zamene) ) )
```

UR1(s) =

$$\frac{I_g R^2}{2R+\frac{Ls}{\sigma_1}+\sigma_2}+\frac{I_g L R s}{2R+\frac{Ls}{\sigma_1}+\sigma_2+2CLRs^2+\frac{CL^2s^3}{\sigma_1}+\frac{2CL^2s^3}{\sigma_3}}+\frac{2I_g L R s}{2R+\frac{Ls}{\sigma_1}+\sigma_2+8CLRs^2+\frac{4CL^2s^3}{\sigma_1}+\frac{8CL^2s^3}{\sigma_3}}$$

where

$$\sigma_1 = C L s^2+1$$

$$\sigma_2 = \frac{2 L s}{\sigma_3}$$

$$\sigma_3 = 4 C L s^2+1$$

```
syms UR1_jw(w)
UR1_jw(w) = simplify(subs(UR1(s), s, 1i*w))
```

UR1_jw(w) =

$$-\frac{(3Lw-6CL^2w^3)\,\sigma_1\,\mathrm{i}-(8RC^2L^2w^4-10RCLw^2+2R)\,\sigma_1}{64C^4L^4R^2w^8-160C^3L^3R^2w^6+36C^2L^4w^6+132C^2L^2R^2w^4-36CL^3w^4-40CLR^2w^2+9L^2w^2+4R^2}$$

where

$$\sigma_1 = 4 I_g C^2 L^2 R^2 w^4-6\,\mathrm{i}\,I_g C L^2 R w^3-5 I_g C L R^2 w^2+3\,\mathrm{i}\,I_g L R w+I_g R^2$$

Хармоници, Временски домен

```
UR1_0 = simplify(subs(subs(subs(UR1_jw(w), [w I_g], [w0 I_g0]), lhs(frekvencije), rhs(frekvencije)), lhs(pobuda), rhs(pobuda)))
```

UR1_0 =

$$\frac{I_m R}{2}$$

```
UR1_wg1 = simplify(subs(subs(subs(UR1_jw(w), [w I_g], [w1 I_g1]), lhs(pobuda), rhs(pobuda)), lhs(frekvencije), rhs(frekvencije)))
```

UR1_wg1 =

$$\frac{\sqrt{2}\, I_m R}{2}$$

```
UR1_wg2 = simplify(subs(subs(subs(UR1_jw(w), [w I_g], [w2 I_g2]), lhs(pobuda), rhs(pobuda)), lhs(frekvencije), rhs(frekvencije)))
```

UR1_wg2 =

$$-\frac{\sqrt{2}\, I_m R\, \mathrm{i}}{2}$$

Vremenski domen za uR1

```
syms uR1(t)
uR1(t) = subs(UR1_0 + sqrt(sym(2)) * abs(UR1_wg1) * cos(w1 * t + angle(UR1_wg1)) + sqrt(sym(2)) * abs(UR1_wg2) * cos(w2 * t + angle(UR1_wg2)), lhs(frekvencije), rhs(frekvencije))
```

uR1(t) =

$$\frac{I_m R}{2} + I_m R \cos\left(\frac{t}{2\sqrt{C}\,\sqrt{L}}\right) + I_m R \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{\sqrt{C}\,\sqrt{L}}\right)$$

```
simplify(uR1(t))
```

ans =

$$\frac{I_m R \left(2\cos\left(\frac{t}{2\sqrt{C}\,\sqrt{L}}\right) + 2\sin\left(\frac{t}{\sqrt{C}\,\sqrt{L}}\right) + 1\right)}{2}$$

MATLAB: Symbolic Toolbox

KHN active filter

Kerwin-Huelsman-Newcomb, state-variable biquad, UAF42

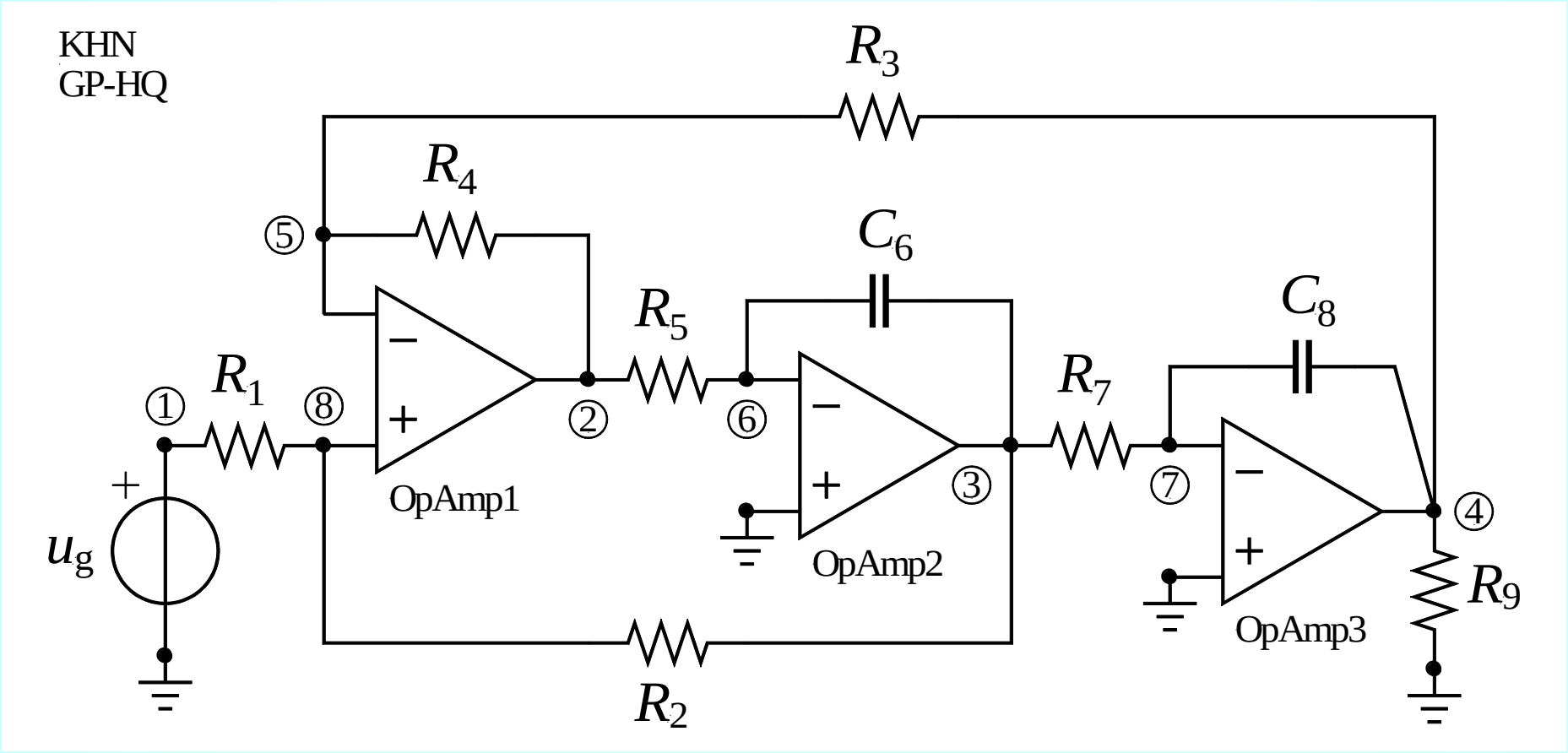

Kerwin-Huelsman-Newcomb, state-variable biquad, UAF42

KHN active filter

$$R_1 = R_3 = R_5 = R_7 = R_9 = R = 1\text{k}\Omega$$
$$C_6 = C_8 = C = 1\mu\text{F}$$

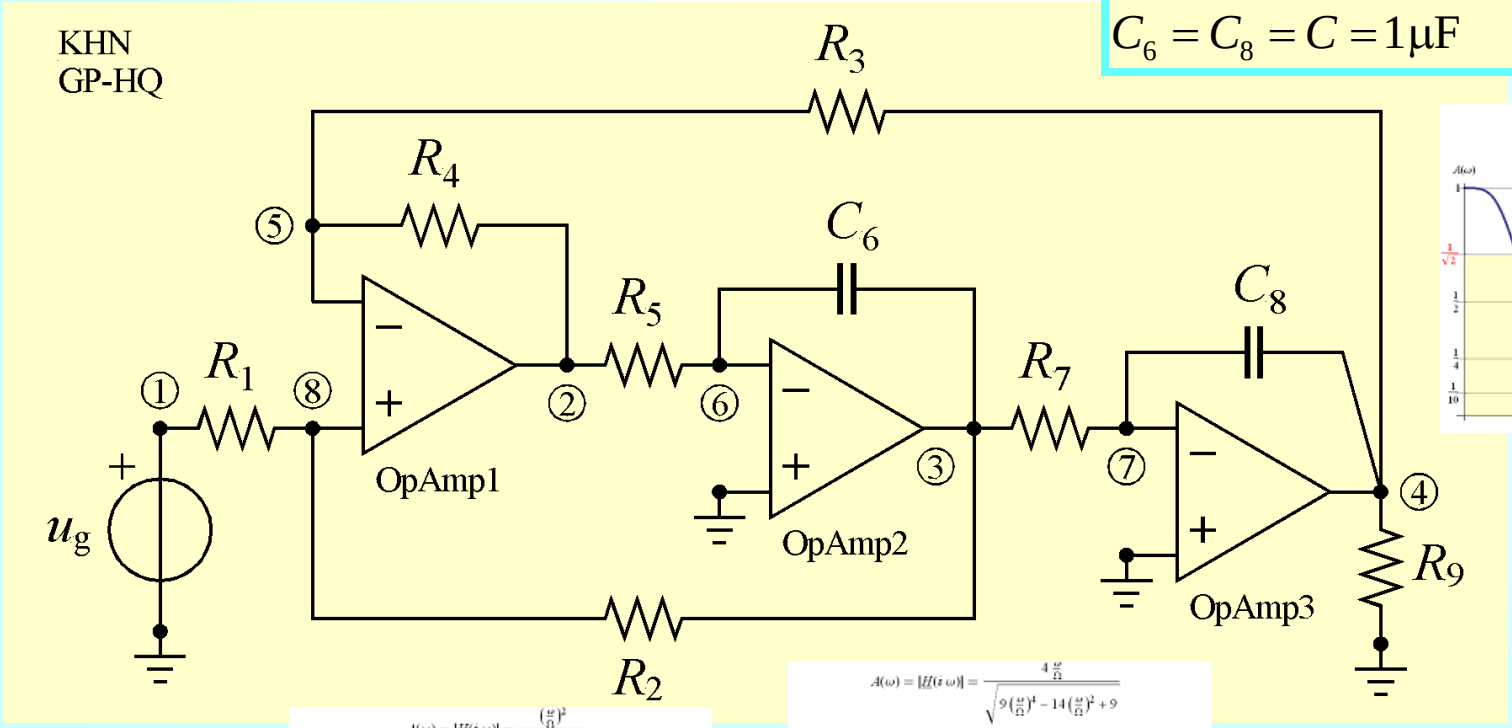

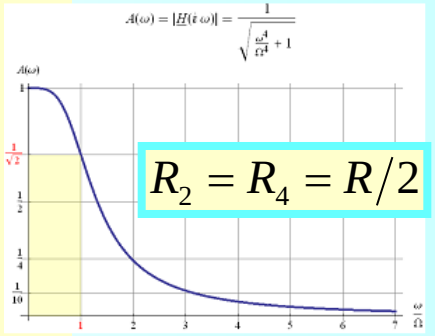

$$\underline{H}(\underline{s}) = \frac{\underline{V}_4(\underline{s})}{\underline{U}_g(\underline{s})}$$

LowPass, LP

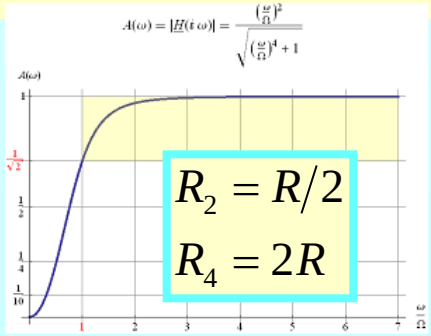

HighPass, HP

$$\underline{H}(\underline{s}) = \frac{\underline{V}_2(\underline{s})}{\underline{U}_g(\underline{s})}$$

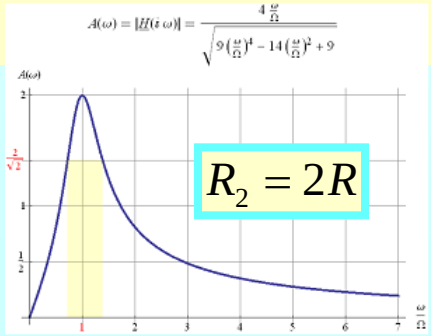

$$\underline{H}(\underline{s}) = \frac{\underline{V}_3(\underline{s})}{\underline{U}_g(\underline{s})}$$

BandPass, BP

УЛАЗ – ИЗЛАЗ КОЛА (СИСТЕМА)

Филтар пропусник ниских учестаности

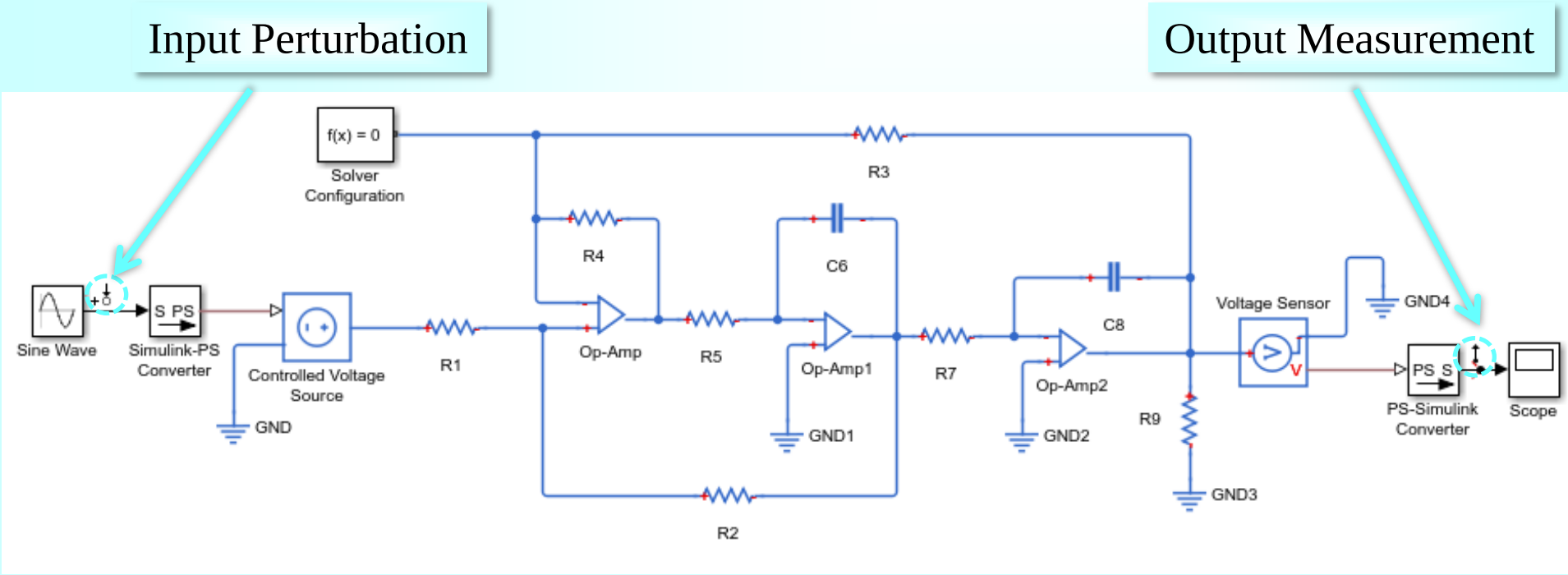

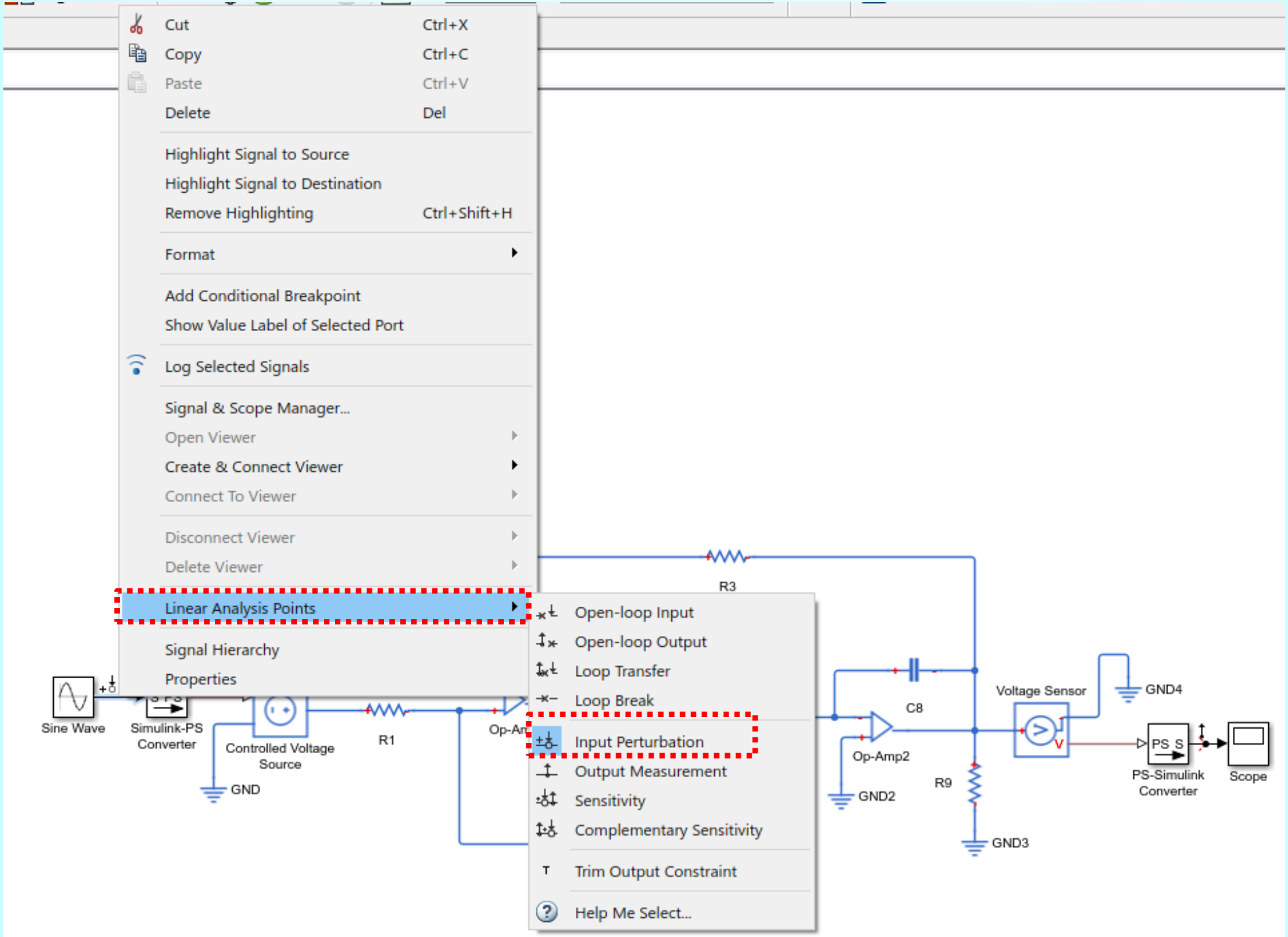
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Delete Del
Highlight Signal to Source
Highlight Signal to Destination
Remove Highlighting Ctrl+Shift+H
Format
Add Conditional Breakpoint
Show Value Label of Selected Port
Log Selected Signals
Signal & Scope Manager...
Open Viewer
Create & Connect Viewer
Connect To Viewer
Disconnect Viewer
Delete Viewer
Linear Analysis Points
Signal Hierarchy
Properties
Open-loop Input
Open-loop Output
Loop Transfer
Loop Break
Input Perturbation
Output Measurement
Sensitivity
Complementary Sensitivity
Trim Output Constraint
Help Me Select...
R3
Sine Wave
Simulink-PS Converter
Controlled Voltage Source
GND
R1
C8
Op-Amp2
GND2
R9
GND3
Voltage Sensor
GND4
PS-Simulink Converter
Scope

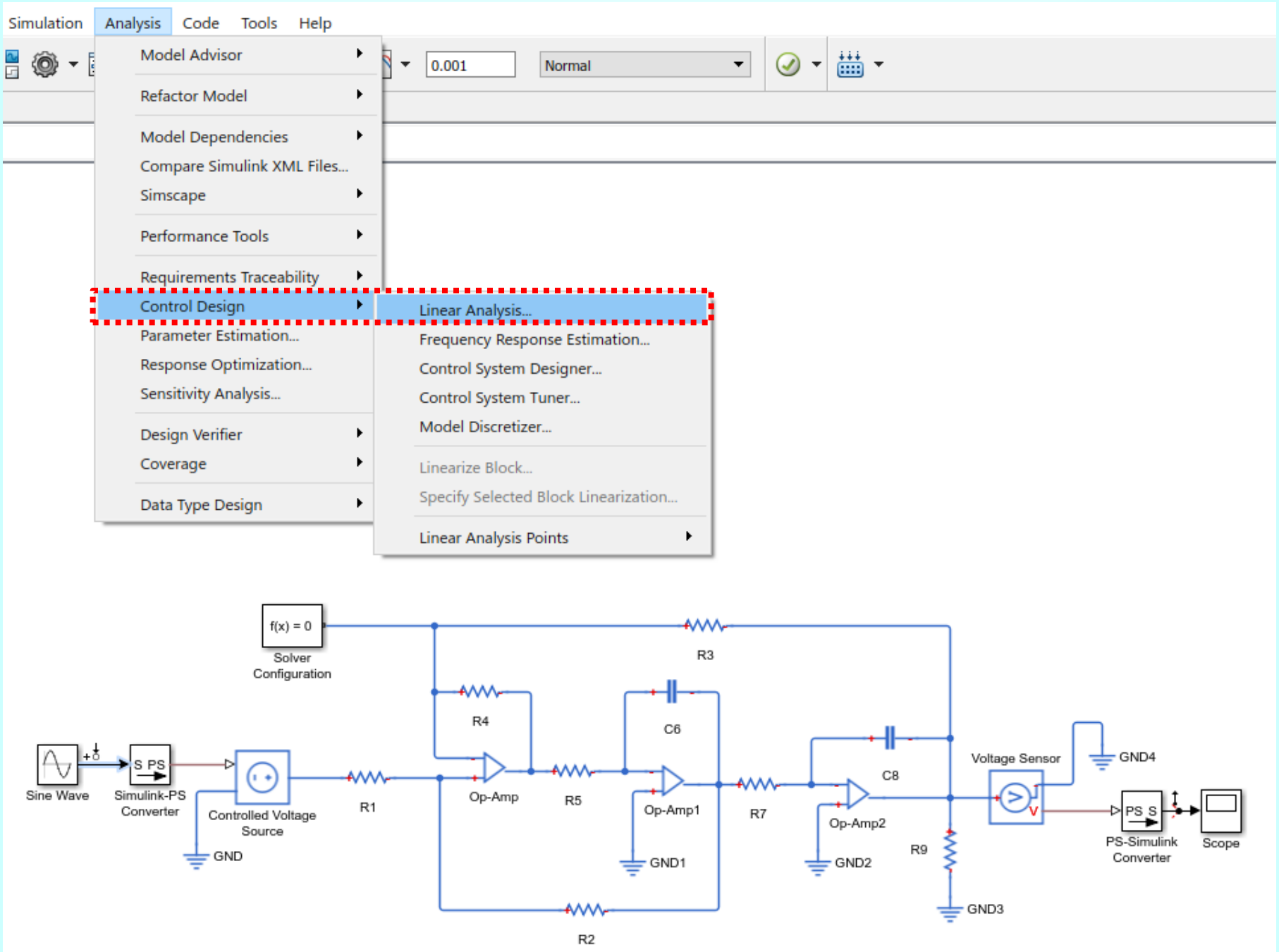
Simulation
Analysis
Code
Tools
Help
Model Advisor
Refactor Model
Model Dependencies
Compare Simulink XML Files...
Simscape
Performance Tools
Requirements Traceability
Control Design
Parameter Estimation...
Response Optimization...
Sensitivity Analysis...
Design Verifier
Coverage
Data Type Design
Linear Analysis...
Frequency Response Estimation...
Control System Designer...
Control System Tuner...
Model Discretizer...
Linearize Block...
Specify Selected Block Linearization...
Linear Analysis Points
0.001
Normal
f(x) = 0
Solver Configuration
R3
R4
C6
C8
Sine Wave
Simulink-PS Converter
Controlled Voltage Source
GND
R1
Op-Amp
R5
Op-Amp1
R7
Op-Amp2
R9
GND1
GND2
GND3
Voltage Sensor
GND4
PS-Simulink Converter
Scope
R2

Linear Analysis Tool - khn_LP - Bode Plot 1

LINEAR ANALYSIS | ESTIMATION | PLOTS AND RESULTS | VIEW

Load Session | Save Session | Preferences

Analysis I/Os: Model I/Os | Operating Point: Model Initial Condition | Parameter Variations: None

Result Viewer | Diagnostic Viewer | More Options

Bode Plot 1 | Step | Bode | Impulse | Nyquist

FILE | SETUP | OPTIONS | LINEARIZE

Data Browser

Search workspace variables

MATLAB Workspace

Name	Value
ans	1x1 mupad

Linear Analysis Workspace

Name	Value
linsys1	1x1 ss

Variable Preview

Bode Plot 1

Филтар пропусник ниских учестаности

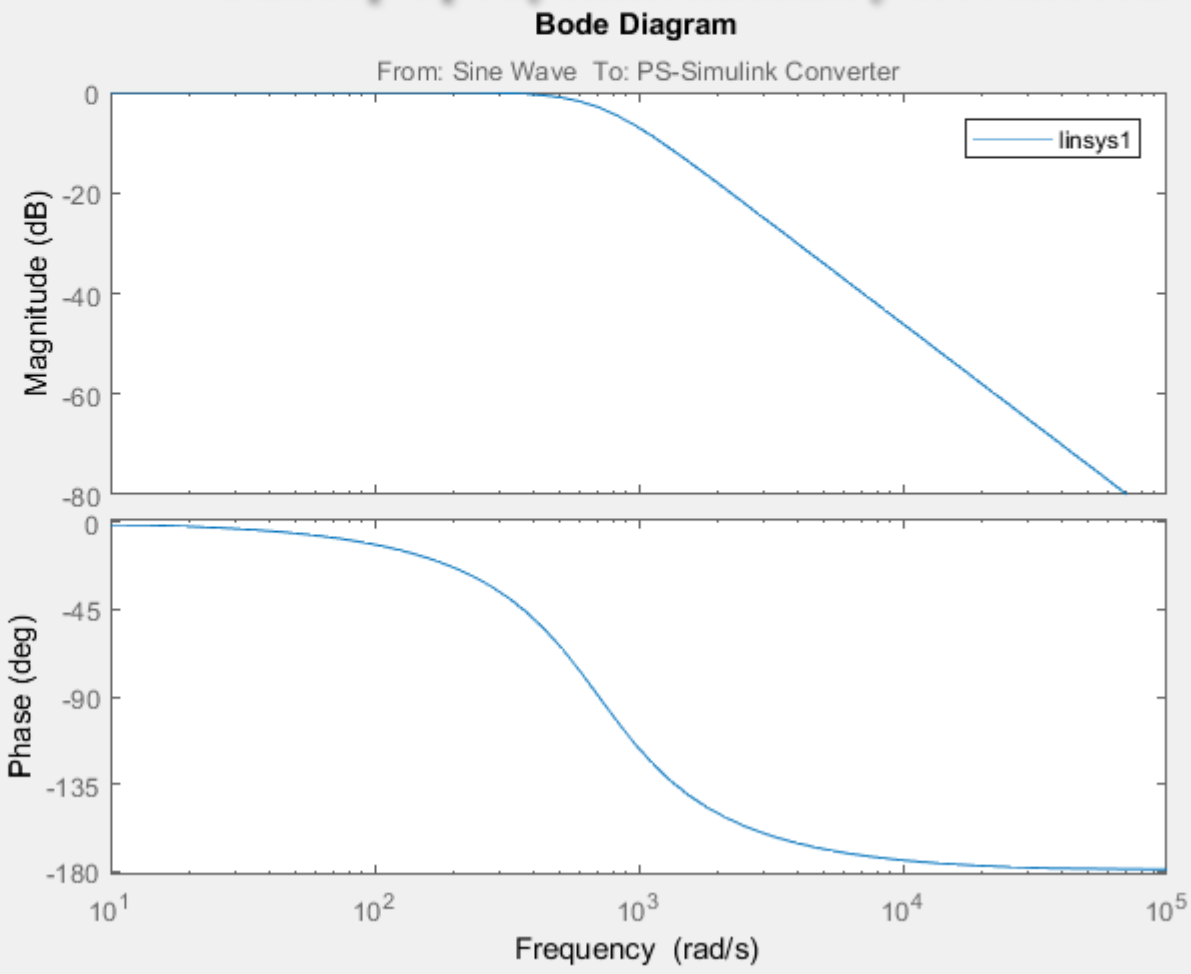

The linearization result "linsys2" is created in the Linear Analysis Workspace.

Филтар пропусник опсега учестаности

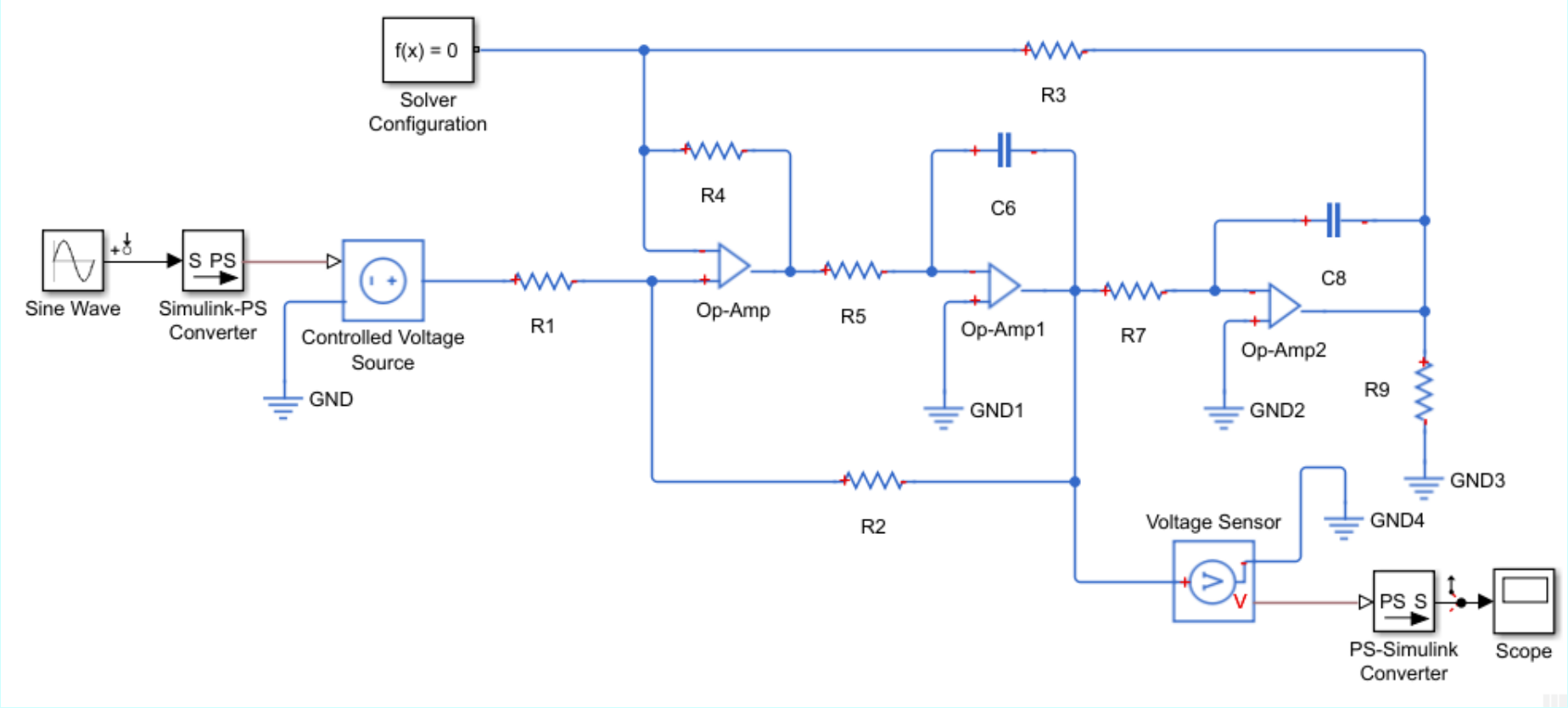

Linear Analysis Tool - khn_BP - Bode Plot 1

LINEAR ANALYSIS | ESTIMATION | PLOTS AND RESULTS | BODE PLOT 1 | VIEW

Load Session | Save Session | Preferences

Analysis I/Os: Model I/Os

Operating Point: Model Initial Condition

Parameter Variations: None

Result Viewer | Diagnostic Viewer | More Options

Bode Plot 1 | Step | Bode | Impulse | Nyquist

FILE | SETUP | OPTIONS | LINEARIZE

Data Browser

Search workspace variables

MATLAB Workspace

Name	Value
ans	1x1 mupad

Linear Analysis Workspace

Name	Value
linsys1	1x1 ss

Variable Preview

Bode Plot 1

Филтар пропусник опсега учестаности

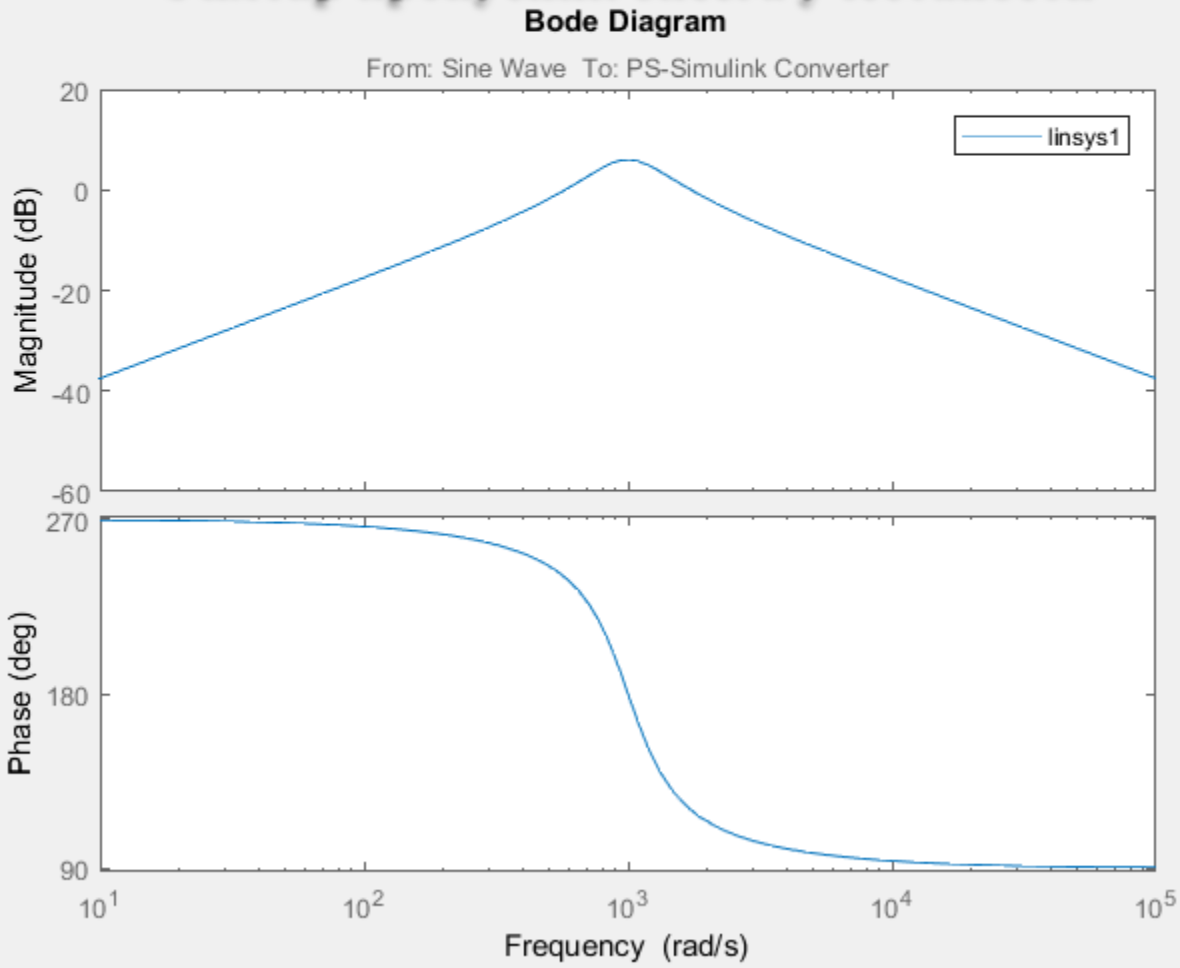

The linearization result "linsys1" is created in the Linear Analysis Workspace.

Филтар пропусник високих учестаности

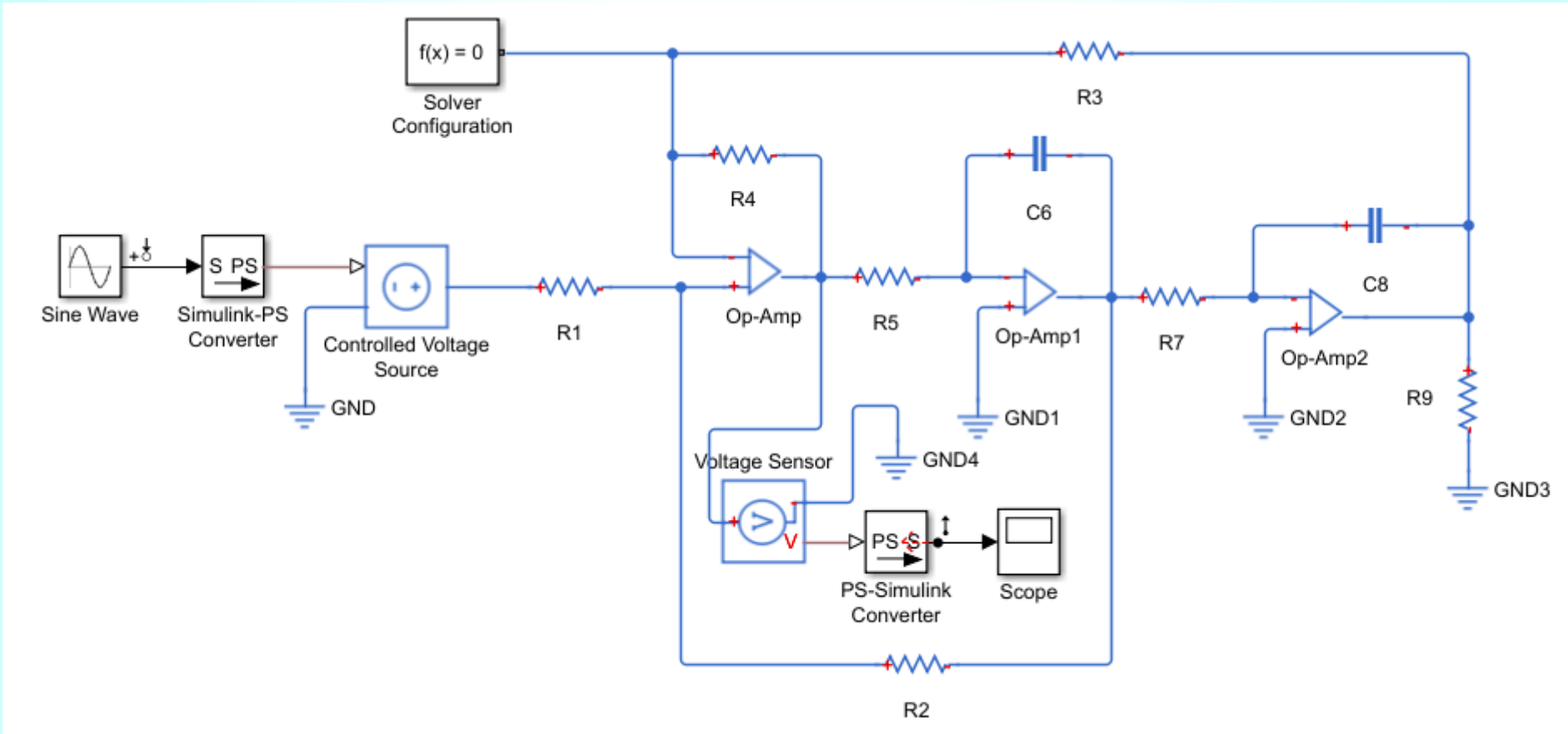

Linear Analysis Tool - khn_HP - Bode Plot 1

LINEAR ANALYSIS | ESTIMATION | PLOTS AND RESULTS | BODE PLOT 1 | VIEW

Load Session | Save Session | Preferences

Analysis I/Os: Model I/Os

Operating Point: Model Initial Condition

Parameter Variations: None

Result Viewer | Diagnostic Viewer | More Options

Bode Plot 1 | Step | Bode | Impulse | Nyquist

FILE | SETUP | OPTIONS | LINEARIZE

Data Browser

Search workspace variables

MATLAB Workspace

Name	Value
ans	1x1 mupad

Linear Analysis Workspace

Name	Value
linsys1	1x1 ss

Variable Preview

Bode Plot 1

Филтар пропусник високих учестаности

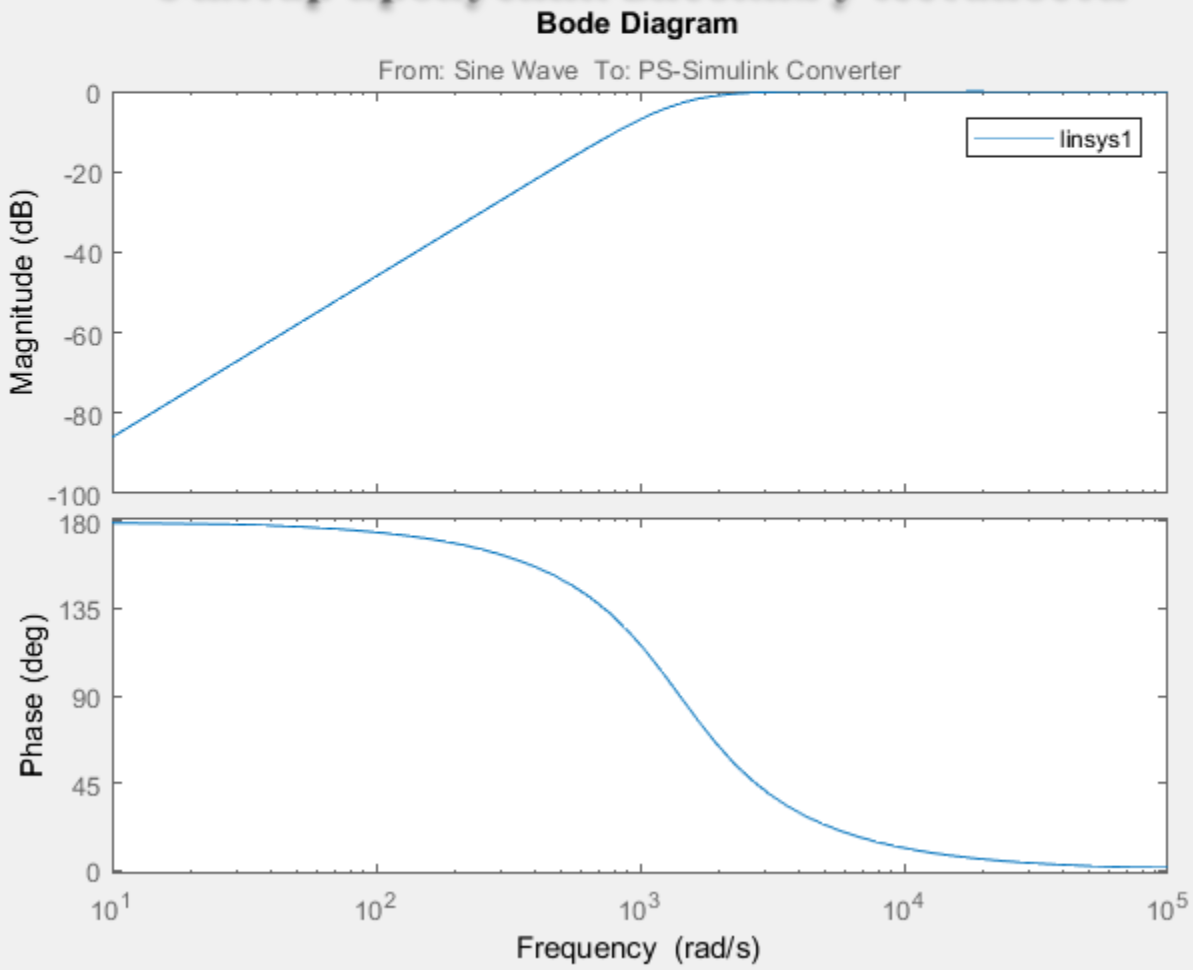

The linearization result "linsys1" is created in the Linear Analysis Workspace.

KHN active filter

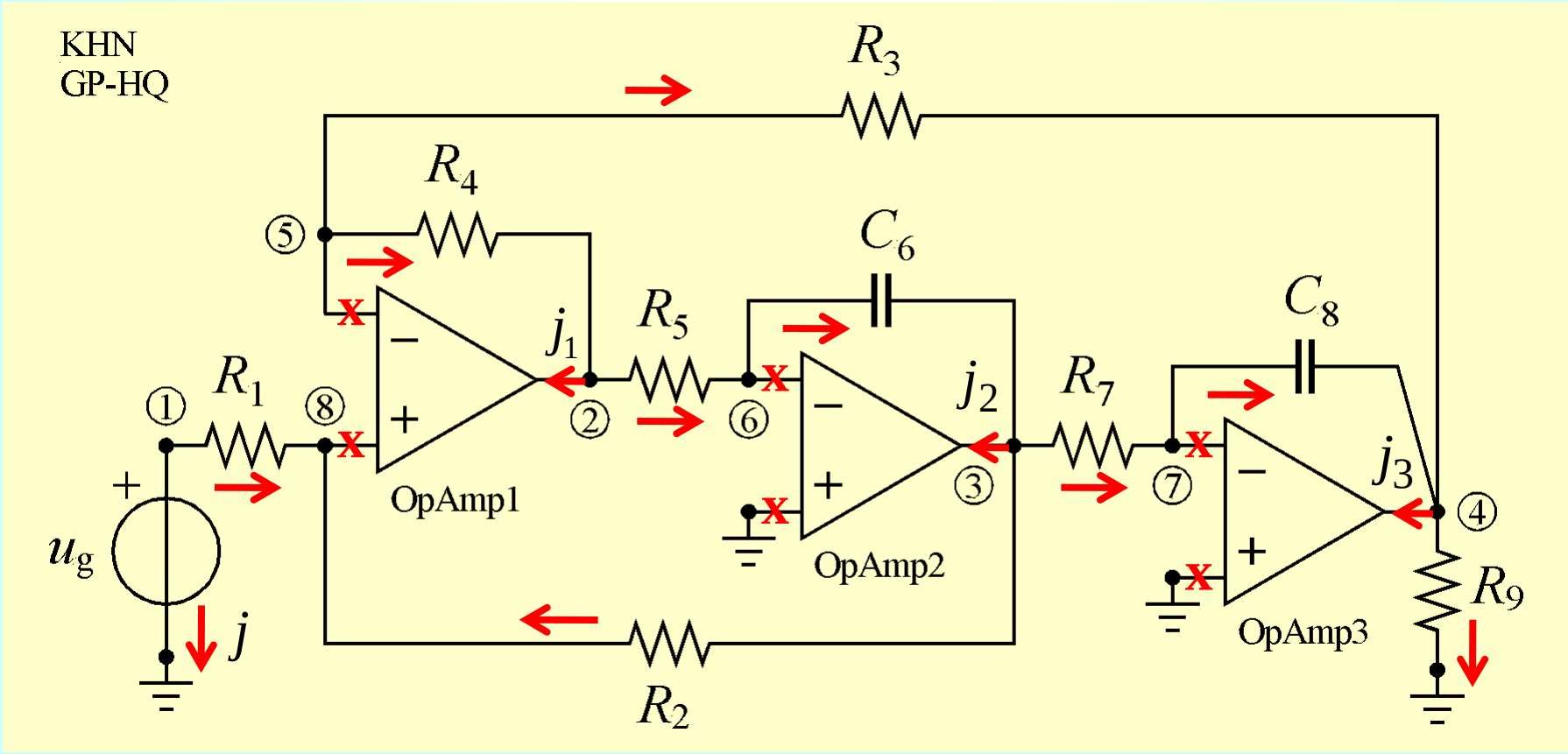

$$\underline{H}_{\text{LowPass}}(\underline{s}) = \frac{\underline{V}_4(\underline{s})}{\underline{V}_1(\underline{s})} = ?$$

$$\underline{H}_{\text{BandPass}}(\underline{s}) = \frac{\underline{V}_3(\underline{s})}{\underline{V}_1(\underline{s})} = ?$$

$$\underline{H}_{\text{HighPass}}(\underline{s}) = \frac{\underline{V}_2(\underline{s})}{\underline{V}_1(\underline{s})} = ?$$

KHN active filter

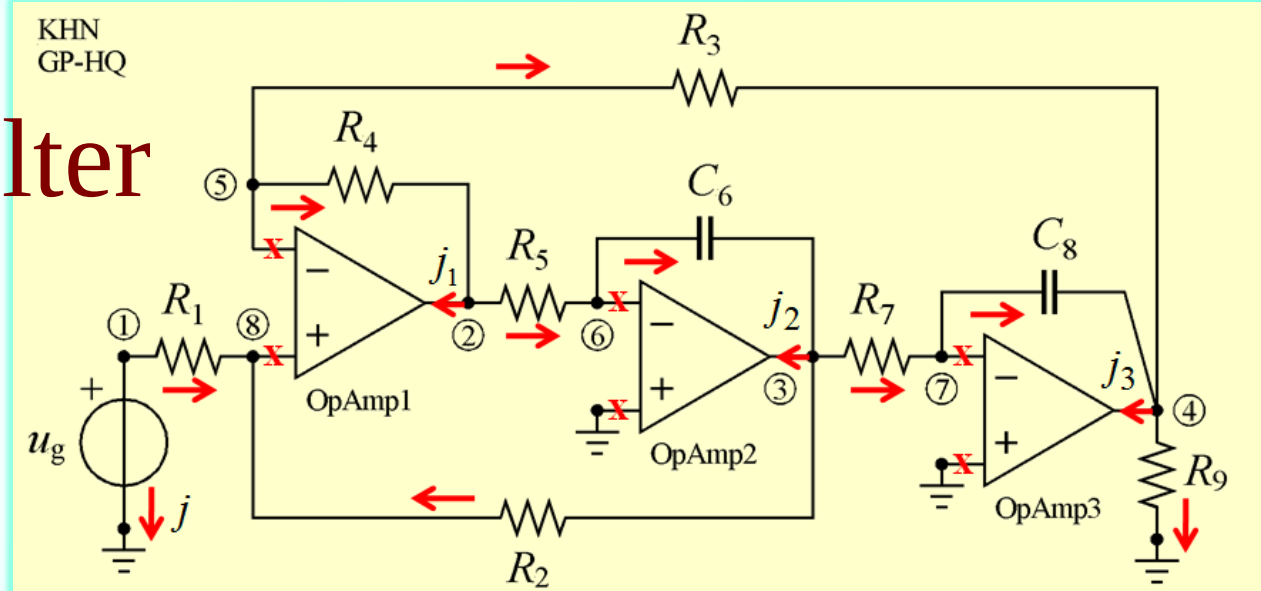

$$(1)\ \underline{J}+\left(\underline{V}_1-\underline{V}_8\right)/R_1=0$$

$$(2)\ \underline{J}_1+\left(\underline{V}_2-\underline{V}_6\right)/R_5-\left(\underline{V}_5-\underline{V}_2\right)/R_4=0$$

$$(3)\ \underline{J}_2+\left(\underline{V}_3-\underline{V}_8\right)/R_2+\left(\underline{V}_3-\underline{V}_7\right)/R_7-sC_6\left(\underline{V}_6-\underline{V}_3\right)=0$$

$$(4)\ \underline{J}_3-\left(\underline{V}_5-\underline{V}_4\right)/R_3+\underline{V}_4/R_9-sC_8\left(\underline{V}_7-\underline{V}_4\right)=0$$

$$(5)\left(\underline{V}_5-\underline{V}_2\right)/R_4+\left(\underline{V}_5-\underline{V}_4\right)/R_3=0$$

$$(6)-\left(\underline{V}_2-\underline{V}_6\right)/R_5+sC_6\left(\underline{V}_6-\underline{V}_3\right)=0$$

$$(7)-\left(\underline{V}_3-\underline{V}_7\right)/R_7+sC_8\left(\underline{V}_7-\underline{V}_4\right)=0$$

$$(8)-\left(\underline{V}_1-\underline{V}_8\right)/R_1-\left(\underline{V}_3-\underline{V}_8\right)/R_2=0$$

$$\underline{V}_5=\underline{V}_8$$

$$\underline{V}_6=0$$

$$\underline{V}_7=0$$

$$\underline{V}_1=\underline{U}_g$$

```
clear variables
close all

syms C C6 C8 R R1 R2 R3 R4 R5 R7 Ug s w
assume(0<R1 & 0<R2 & 0<R3 & 0<R4 & 0<R5 & 0<C6 & 0<R7 & 0<C8 & 0<R & 0<C & 0<Ug & s~= 0 & 0<w)
```

Zamene

```
zamena_LowPass = [R1 == R, R2 == R/2, R3 == R, R4 == R/2, R5 == R, C6 == C, R7 == R, C8 == C]
```

zamena_LowPass =

$$\left(R_1 = R \quad R_2 = \frac{R}{2} \quad R_3 = R \quad R_4 = \frac{R}{2} \quad R_5 = R \quad C_6 = C \quad R_7 = R \quad C_8 = C\right)$$

```
zamena_BandPass = [R1 == R, R2 == 2 * R, R3 == R, R4 == R, R5 == R, C6 == C, R7 == R, C8 == C]
```

zamena_BandPass = $\left(R_1 = R \quad R_2 = 2\,R \quad R_3 = R \quad R_4 = R \quad R_5 = R \quad C_6 = C \quad R_7 = R \quad C_8 = C\right)$

```
zamena_HighPass = [R1 == R, R2 == R/2, R3 == R, R4 == 2 * R, R5 == R, C6 == C, R7 == R, C8 == C]
```

zamena_HighPass =

$$\left(R_1 = R \quad R_2 = \frac{R}{2} \quad R_3 = R \quad R_4 = 2\,R \quad R_5 = R \quad C_6 = C \quad R_7 = R \quad C_8 = C\right)$$

Vrednosti

```
vrednosti = [R == 1, C == 1]
```

vrednosti = $\left(R = 1 \quad C = 1\right)$

```
w0 = 1/(R*C)
```

w0 =

$$\frac{1}{C\,R}$$

MATLAB: Symbolic Toolbox

Jednacine

```
syms J J1 J2 J3 R9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 v4
jednacine = [J + (V1 - V8)/R1 == 0,...
             J1 + (V2 - V6)/R5 - (V5 - V2)/R4 == 0,...
             J2 + (V3 - V8)/R2 + (V3 - V7)/R7 - s*C6*(V6 - V3) == 0,...
             J3 - (V5 - V4)/R3 + v4/R9 - s * C8 * (V7 - V4) == 0,...
             (V5 - V2)/R4 + (V5 - V4)/R3 == 0,...
             -((V2 - V6)/R5) + s * C6 * (V6 - V3) == 0,...
             -((V3 - V7)/R7) + s * C8 * (V7 - V4) == 0,...
             -((V1 - V8)/R1) - (V3 - V8)/R2 == 0,...
             V5 == V8, V6 == 0, V7 == 0, V1 == Ug]
```

jednacine =

$$\left(J+\frac{V_1-V_8}{R_1}=0 \quad J_1+\frac{V_2-V_5}{R_4}+\frac{V_2-V_6}{R_5}=0 \quad J_2+\frac{V_3-V_8}{R_2}+\frac{V_3-V_7}{R_7}+\sigma_2=0 \quad J_3+\frac{V_4-}{R}\right.$$

where

$$\sigma_1 = C_8\, s\, (V_4 - V_7)$$

$$\sigma_2 = C_6\, s\, (V_3 - V_6)$$

Promenljive

```
promenljive = [V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, J, J1, J2, J3]
```

promenljive = $\left(V_1 \;\; V_2 \;\; V_3 \;\; V_4 \;\; V_5 \;\; V_6 \;\; V_7 \;\; V_8 \;\; J \;\; J_1 \;\; J_2 \;\; J_3\right)$

```
odziv = solve(jednacine, promenljive)
```

MATLAB: Symbolic Toolbox

Low Pass odziv

```
syms V4_1(s) H_LowPass(s) Hjw_LowPass(w)
V4_1(s) = subs(odziv.V4, lhs(zamena_LowPass), rhs(zamena_LowPass))
```

V4_1(s) =

$$\frac{3R^2\mathrm{Ug}}{4\left(\frac{3C^2R^4s^2}{2}+\frac{3CR^3s}{2}+\frac{3R^2}{4}\right)}$$

```
H_LowPass(s) = simplify(V4_1(s)/Ug)
```

H_LowPass(s) =

$$\frac{1}{2C^2R^2s^2+2CRs+1}$$

```
Hjw_LowPass(w) = subs(H_LowPass(s), s, 1i*w)
```

Hjw_LowPass(w) =

$$\frac{1}{-2C^2R^2w^2+2CRw\mathrm{i}+1}$$

```
Aw_LowPass(w) = simplify(abs(Hjw_LowPass(w)))
```

Aw_LowPass(w) =

$$\frac{1}{\left|-2C^2R^2w^2+2CRw\mathrm{i}+1\right|}$$

```
phi_LowPass(w) = simplify(angle(Hjw_LowPass(w)))
```

phi_LowPass(w) =

$$\mathrm{angle}\left(\frac{1}{-2C^2R^2w^2+2CRw\mathrm{i}+1}\right)$$

Band Pass odziv

```
syms V3_1(s) H_BandPass(s) Hjw_BandPass(w)
V3_1(s) = subs(odziv.V3, lhs(zamena_BandPass), rhs(zamena_BandPass))
```

V3_1(s) =

$$-\frac{4CR^3\mathrm{Ug}\,s}{3C^2R^4s^2+2CR^3s+3R^2}$$

```
H_BandPass(s) = simplify(V3_1(s)/Ug)
```

H_BandPass(s) =

$$-\frac{4CRs}{3C^2R^2s^2+2CRs+3}$$

```
Hjw_BandPass(w) = subs(H_BandPass(s), s, 1i*w)
```

Hjw_BandPass(w) =

$$-\frac{4CRw\mathrm{i}}{-3C^2R^2w^2+2CRw\mathrm{i}+3}$$

```
Aw_BandPass(w) = simplify(abs(Hjw_BandPass(w)))
```

Aw_BandPass(w) =

$$\frac{4CR|w|}{\left|-3C^2R^2w^2+2CRw\mathrm{i}+3\right|}$$

```
phi_BandPass(w) = simplify(angle(Hjw_BandPass(w)))
```

phi_BandPass(w) =

$$\mathrm{angle}\left(-\frac{w\mathrm{i}}{-3C^2R^2w^2+2CRw\mathrm{i}+3}\right)$$

MATLAB: Symbolic Toolbox

High Pass odziv

```
syms V2_1(s) H_HighPass(s)
V2_1(s) = subs(odziv.V2, lhs(zamena_HighPass), rhs(zamena_HighPass))
```

V2_1(s) =

$$\frac{3\,C^2\,R^4\,\mathrm{Ug}\,s^2}{2\left(\frac{3\,C^2\,R^4\,s^2}{2}+3\,C\,R^3\,s+3\,R^2\right)}$$

```
H_HighPass(s) = simplify(V2_1(s)/Ug)
```

H_HighPass(s) =

$$\frac{C^2\,R^2\,s^2}{C^2\,R^2\,s^2+2\,C\,R\,s+2}$$

```
Hjw_HighPass(w) = subs(H_HighPass(s), s, 1i*w)
```

Hjw_HighPass(w) =

$$-\frac{C^2\,R^2\,w^2}{-C^2\,R^2\,w^2+2\,C\,R\,w\,\mathrm{i}+2}$$

```
Aw_HighPass(w) = simplify(abs(Hjw_HighPass(w)))
```

Aw_HighPass(w) =

$$\frac{C^2\,R^2\,|w|^2}{\left|-C^2\,R^2\,w^2+2\,C\,R\,w\,\mathrm{i}+2\right|}$$

```
phi_HighPass(w) = simplify(angle(Hjw_HighPass(w)))
```

phi_HighPass(w) =

$$\mathrm{angle}\left(-\frac{w^2}{-C^2\,R^2\,w^2+2\,C\,R\,w\,\mathrm{i}+2}\right)$$

Crtanje grafika frekvencijskih karakteristika

```
figure
yyaxis left
fplot(subs(Aw_LowPass(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0, 5])
ylabel('Low Pass,   A(w)')

yyaxis right
fplot(w, subs(phi_LowPass(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0, 5])
ylabel('\phi(w) [rad]')

xlabel('w')
grid on
```

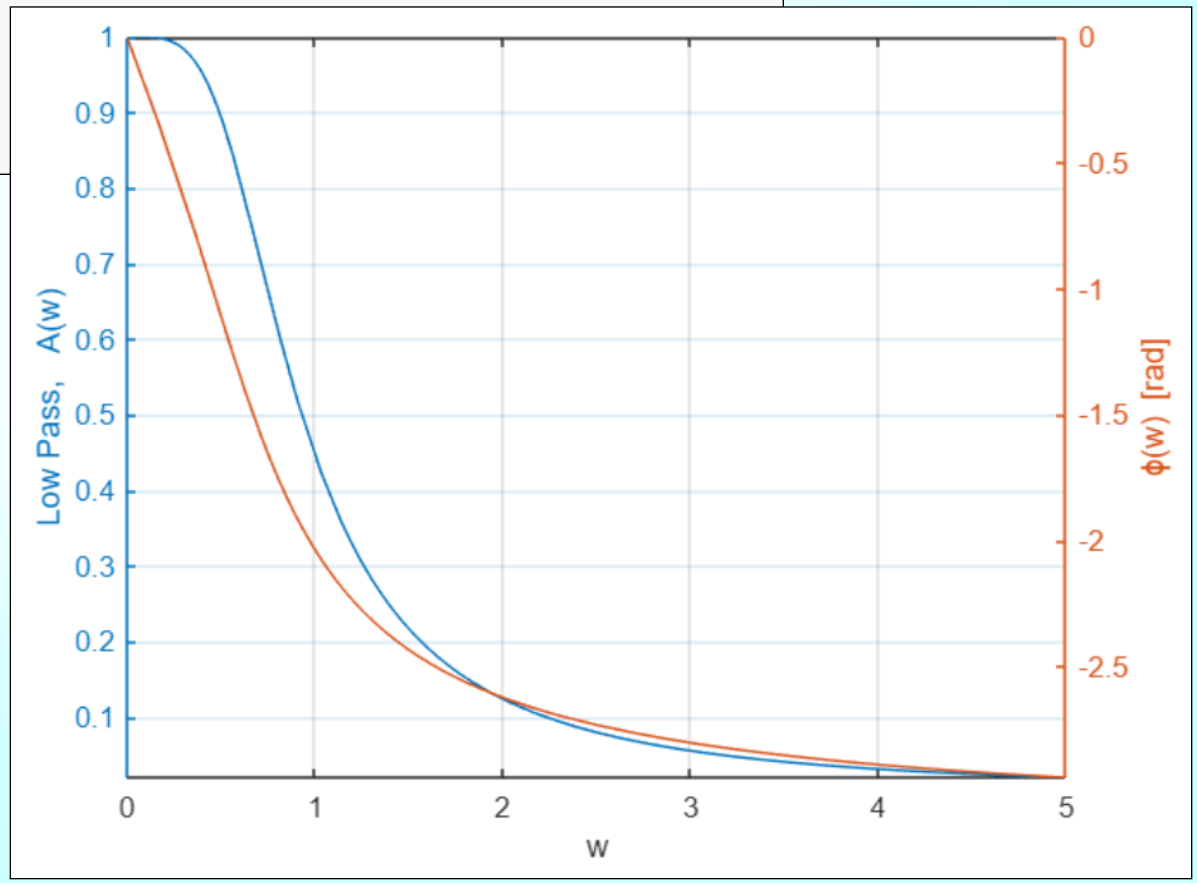

```
figure
yyaxis left
fplot(subs(Aw_BandPass(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0, 5])
ylabel('Low Pass,   A(w)')

yyaxis right
fplot(w, subs(phi_BandPass(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0, 5])
ylabel('\phi(w) [rad]')

xlabel('w')
grid on
```

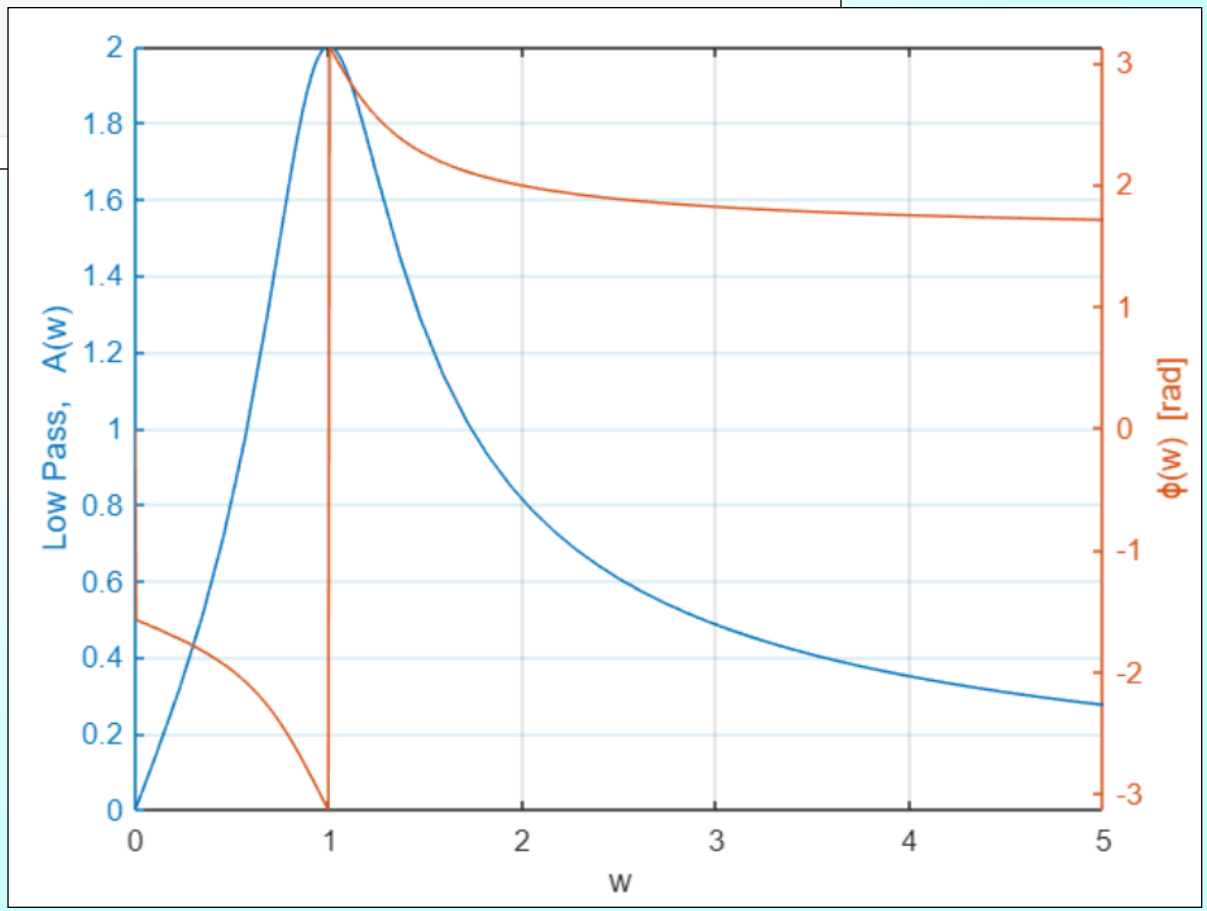

```
figure
yyaxis left
fplot(subs(Aw_HighPass(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0, 5])
ylabel('Low Pass,   A(w)')

yyaxis right
fplot(w, subs(phi_HighPass(w), lhs(vrednosti), rhs(vrednosti)), [0,5])
ylabel('\phi(w) [rad]')

xlabel('w')
grid on
```